
Electrotecnia Industrial

Corriente Directa y Alterna

Guía completa de fundamentos, teoría, fórmulas
y ejemplos resueltos para el estudio de
circuitos eléctricos de CD y CA

Versión 1.0 — 2026

Contenido: Fundamentos – Corriente Directa – Corriente Alterna
Ejercicios Resueltos – Tablas de Formulas – Referencias

“La electricidad no perdona la ignorancia,
pero recompensa la curiosidad.”

0.1 00 — Fundamentos de Electrotecnia	6
0.1.11. La Carga Eléctrica	6
0.1.22. Corriente Eléctrica	7
0.1.33. Voltaje (Diferencia de Potencial)	9
0.1.44. Relación entre Carga, Corriente y Voltaje	11
0.1.55. Resistencia	11
0.1.66. Potencia Eléctrica	13
0.1.77. Energía Eléctrica	14
0.1.88. Resumen: Las 5 Variables Fundamentales	16
0.1.9Siguiente →	16
0.2 01 — Corriente Directa (CD / DC)	17
0.2.1Índice	17
0.2.21. Ley de Ohm	17
0.2.32. Circuitos serie	18
0.2.43. Circuitos paralelo	19
0.2.54. Circuitos mixtos (serie-paralelo)	20
0.2.65. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)	21
0.2.76. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)	22
0.2.87. Divisor de voltaje	23
0.2.98. Divisor de corriente	24
0.2.10. Teorema de Thevenin	25
0.2.110. Teorema de Norton	26
0.2.121. Transformación de fuentes	26
0.2.132. Teorema de superposición	27
0.2.143. Transferencia de máxima potencia	28
0.2.154. Análisis de mallas	28
0.2.165. Análisis de nodos	29
0.2.176. Ley de Joule y efecto térmico	30
0.2.187. Capacitores en CD	31
0.2.198. Inductores en CD	32
0.2.209. Circuitos RC en CD (transitorio)	33
0.2.210. Circuitos RL en CD (transitorio)	34
0.2.221. Constante de tiempo (τ)	35
0.2.23. Resumen de Corriente Directa	36
0.2.24Siguiente	36
0.3 02 — Corriente Alterna (CA / AC)	37
0.3.1Índice	37
0.3.21. ¿Qué es la corriente alterna?	38
0.3.32. Forma de onda sinusoidal	38
0.3.43. Frecuencia, periodo y longitud de onda	39
0.3.54. Voltajes: pico, RMS, medio	40
0.3.65. Fasores y representación rotatoria	41
0.3.76. Reactancia inductiva (X_L)	41
0.3.87. Reactancia capacitiva (X_C)	42
0.3.98. Impedancia (Z)	42
0.3.10. Circuito serie R-L	43
0.3.110. Circuito serie R-C	43
0.3.121. Circuito serie R-L-C	44

0.3.132.	Circuito Paralelo R-L	44
0.3.143.	Circuito Paralelo R-C	45
0.3.154.	Circuito Paralelo R-L-C	46
0.3.165.	Circuito Serie-Paralelo en CA	47
0.3.176.	Potencia en Corriente Alterna	48
0.3.187.	Factor de Potencia	49
0.3.198.	Corrección del Factor de Potencia	50
0.3.209.	Resonancia en Serie	51
0.3.220.	Resonancia en Paralelo	52
0.3.221.	Factor de Calidad Q	53
0.3.232.	Análisis de Mallas en CA	54
0.3.243.	Análisis de Nodos en CA	55
0.3.254.	Thevenin y Norton en CA	56
0.3.265.	Sistemas Trifásicos Equilibrados	57
0.3.276.	Conexión Estrella (Y)	59
0.3.287.	Conexión Triángulo (Δ)	59
0.3.298.	Tabla Comparativa Y vs Δ	60
0.3.309.	Potencia Trifásica	60
0.3.310.	Secuencia de Fases	61
0.3.321.	Trifásico Desequilibrado	62
0.3.332.	Transformadores: Principio de Funcionamiento	63
0.3.343.	Transformador Ideal vs Real	65
0.3.354.	Ensayos: Circuitos Abierto y Cortocircuito	66
0.3.365.	Eficiencia y Regulación	67
0.3.376.	Transformadores Trifásicos	68
0.3.387.	Autotransformadores	69
0.3.398.	Armónicos y Distorsión	71
0.4	Resumen de Corriente Alterna	73
0.4.1	Onda Sinusoidal	73
0.4.2	Valores de Voltaje/Corriente	73
0.4.3	Componentes Pasivos	74
0.4.4	Impedancia y Potencia	74
0.4.5	Circuitos Serie	74
0.4.6	Resonancia	74
0.4.7	Sistemas Trifásicos	75
0.4.8	Potencia Trifásica	75
0.4.9	Transformadores	75
0.4.10	Ensayos de Transformador	75
0.4.11	Armónicos y Filtros	75
0.4.12	Autotransformadores	76
0.5	Ejercicios Resueltos de Circuitos DC	77
0.5.1	Ejercicio 1: Ley de Ohm — Calcular Corriente	77
0.5.2	Ejercicio 2: Ley de Ohm — Calcular Voltaje	77
0.5.3	Ejercicio 3: Circuito en Serie — 3 Resistencias	78
0.5.4	Ejercicio 4: Circuito en Paralelo — 3 Resistencias	79
0.5.5	Ejercicio 5: Circuito Mixto	80
0.5.6	Ejercicio 6: Divisor de Voltaje	81
0.5.7	Ejercicio 7: Divisor de Corriente	82
0.5.8	Ejercicio 8: Teorema de Thévenin	82
0.5.9	Ejercicio 9: Conversión de Thévenin a Norton	83
0.5.10	Ejercicio 10: Teorema de Superposición	84

0.5.11	Ejercicio 11: Potencia y Energía Eléctrica	85
0.5.12	Ejercicio 12: Efecto Joule	86
0.5.13	Ejercicio 13: Capacitor — Carga y Energía	87
0.5.14	Ejercicio 14: Inductor — Energía Almacenada	88
0.5.15	Ejercicio 15: Circuito RC — Transitorio de Carga	88
0.5.16	Ejercicios Propuestos	89
0.5.17	PARTE B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna	90
0.5.18	Fórmulas de Referencia	96
0.6	04 — Tabla Maestra de Fórmulas	97
0.6.11	Corriente Directa (DC)	97
0.6.22	Corriente Alterna (AC)	97
0.6.33	Corriente Trifásica	98
0.6.44	Transformador	99
0.6.55	Constantes y Prefijos SI	99
0.7	05 — Referencias y Bibliografía	101
0.7.1	Libros de Texto	101
0.7.2	Cursos en Línea (Gratuitos)	103
0.7.3	Herramientas de Simulación	104
0.7.4	Fabricantes y Manuales Técnicos	104
0.7.5	Normativas Clave (Resumen)	105
0.7.6	Certificaciones Profesionales	106
0.7.7	Aplicaciones Móviles Útiles	106
0.7.8	Enlaces Útiles	107

0.1 00 — Fundamentos de Electrotecnia

La base sobre la que se construye todo lo demás. Si entiendes esto, el resto fluye.

0.1.1.0 1. La Carga Eléctrica

¿Qué es?

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Existen dos tipos:

Tipo	Símbolo	Portador real	Signo
Positiva	+	Protones (núcleo atómico)	Convencional
Negativa	–	Electrones (órbita exterior)	Real

Analogía

Piensa en la carga como el “**peso eléctrico**”. Un objeto con carga “negativa” tiene exceso de electrones. Un objeto con carga “positiva” tiene déficit de electrones.

Unidad de medida

Unidad	Símbolo	Valor
Coulomb	C	Unidad del SI
Electrón	e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
1 Coulomb	C	$\approx 6.24 \times 10^{18} \text{ electrones}$

Propiedades fundamentales

1. **La carga se conserva:** la carga total en un sistema cerrado no cambia. Se puede transferir, pero no crear ni destruir.
2. **La carga se cuantiza:** toda carga es múltiplo entero de $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$.
3. **Ley de Coulomb:** cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen.

Ley de Coulomb

$$F = k \times \frac{|q_1| \times |q_2|}{r^2}$$

Variable	Significado	Unidad
F	Fuerza entre las cargas	N (Newton)
k	Constante de Coulomb	$8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$

Variable	Significado	Unidad
q_1, q_2	Magnitud de cada carga	C (Coulomb)
r	Distancia entre las cargas	m (metro)

Ejemplo Resuelto

Pregunta: ¿Cuál es la fuerza entre dos cargas de $+3 \mu C$ y $-5 \mu C$ separadas 0.2 m?

```
# Datos
q1 = 3e-6      # C (microcoulombs a coulombs)
q2 = 5e-6      # C
r = 0.2        # m
k = 8.99e9     # N·m$^{2}$/$C$^{2}$

# Cálculo
F = k * abs(q1) * abs(q2) / r**2
F = 0.1349 / 0.04
F = 3.37      # N

# Resultado
print(f"F = {F} N $\\to$ Las cargas se atraen (signos opuestos)")
```

**** Verificación:**** Si duplicas la carga, la fuerza se duplica. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a 1/4 (ley del cuadrado inverso).

**** Error común:**** Usar μC directamente sin convertir. Recuerda: $1 \mu C = 10^{-6} C$. Siempre convierte antes de sustituir.

0.1.2.0 2. Corriente Eléctrica

¿Qué es?

La corriente eléctrica es el **flujo de carga** a través de un material conductor. Es el movimiento ordenado de electrones bajo la influencia de un campo eléctrico.

Analogía

Imagina un tubo de agua. La corriente es como el **caudal**: cuántos litros por segundo pasan por una sección del tubo.

Convención de dirección

Convención	Dirección	Portador
Convencional (la que usamos)	Del polo + al polo –	Carga positiva imaginaria
Real (electrónica)	Del polo – al polo +	Electrones reales

**** Nota:**** Usamos la convención convencional (de + a -) en todos los cálculos. Los resultados son correctos porque es una convención consistente.

Fórmula Fundamental

$$I = \frac{Q}{t}$$

Variable	Significado	Unidad
I	Corriente	A (Amperio)
Q	Carga que cruza una sección	C (Coulomb)
t	Tiempo transcurrido	s (segundo)

Unidad de medida

- **Amperio (A):** $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$
- $1 \text{ A} = 6.24 \times 10^{18}$ electrones pasando por un punto cada segundo
- Derivados: mA ($\times 10^{-3}$), μA ($\times 10^{-6}$), kA ($\times 10^3$)

Corriente en un Conductor

$$I = n \cdot A \cdot v_d \cdot q$$

Variable	Significado	Unidad
n	Densidad de electrones libres	electrones/m ³
A	Sección transversal	m ²
v_d	Velocidad de deriva	m/s
q	Carga del electrón	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

**** Dato curioso:**** La velocidad de deriva de los electrones es sorprendentemente lenta ($\approx 0.1 \text{ mm/s}$ en un cable doméstico). La corriente se propaga casi a la velocidad de la luz porque el campo eléctrico se transmite rápidamente, no porque los electrones se muevan rápido.

Tipos de corriente

Tipo	Símbolo	Comportamiento
Corriente directa (CD/DC)	I constante	Flujo en una sola dirección
Corriente alterna (CA/AC)	$I(t)$ variable	Cambia de dirección periódicamente

Tipo	Símbolo	Comportamiento
Corriente pulsante	$I(t)$ variable	Cambia de magnitud, no de dirección
Corriente transitoria	$i(t)$ variable	Ocurre durante cambios en el circuito

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Si 2.5×10^{18} electrones cruzan una sección en 0.5 segundos, ¿cuál es la corriente?

```
# Datos
n_electrones = 2.5e18
e = 1.602e-19 # C
t = 0.5 # s

# Cálculo
Q = n_electrones * e # Carga total
I = Q / t # Corriente

print(f"Q = {Q:.4f} C")
print(f"I = {I:.3f} A = {I*1000:.1f} mA")
```

**** Verificación:**** Un cable doméstico típico soporta 10-20 A. 0.8 A es una corriente pequeña, consistente con unos pocos mil millones de electrones.

**** Error común:**** Confundir corriente con voltaje. La corriente es **flujo** (cuánto pasa), el voltaje es **empuje** (cuánto presiona).

0.1.3.0 3. Voltaje (Diferencia de Potencial)

¿Qué es?

El voltaje es la **diferencia de potencial eléctrico** entre dos puntos. Es la “presión” que empuja a los electrones a moverse.

Analogía

Un tanque de agua elevado: el voltaje es la **altura del tanque**. Cuanto más alto, más presión tiene el agua en la tubería.

Fórmula Fundamental

$$V = \frac{W}{q}$$

Variable	Significado	Unidad
V	Voltaje	V (Voltio)

Variable	Significado	Unidad
W	Trabajo o energía	J (Joule)
q	Carga	C (Coulomb)

Unidad de medida

- **Voltio (V):** $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
- Un Voltio es la diferencia de potencial necesaria para que un Coulomb gane un Joule de energía

Fuentes de voltaje

Tipo	Ejemplo	Voltaje típico
Batería	Pila de 1.5V, carro 12V	1.5V – 400V
Generador	Alternador de vehículo	12V – 24V CC
Red eléctrica	Toma doméstica	110V / 220V CA
Panel solar	Celda fotovoltaica	0.5V – 0.6V por celda
USB	Cargador de celular	5V
Fuente de laboratorio	Fuente regulada	0–30V variable

Conveniencia de tierra

- En circuitos, se toma un punto como referencia (**tierra**, 0V)
- Todos los voltajes se miden respecto a ese punto
- La tierra física se usa como referencia de seguridad en instalaciones reales

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Una batería realiza 50 J de trabajo para mover 20 C. ¿Cuál es su voltaje?

```
W = 50 # J
q = 20 # C
V = W / q
print(f"V = {V} V")
```

Voltaje en Campo Eléctrico Uniforme

$$V = E \cdot d$$

Variable	Significado	Unidad
E	Intensidad del campo eléctrico	V/m

Variable	Significado	Unidad
d	Distancia entre los puntos	m

**** Error común:**** Decir “hay 220V en el cable”. El voltaje siempre es **entre dos puntos**. Lo correcto: “hay 220V entre la fase y el neutro”.

0.1.4.0 4. Relación entre Carga, Corriente y Voltaje

Los tres conceptos están profundamente relacionados:

Carga (Q) $\rightarrow I = Q/t \rightarrow$ Corriente (I)

$$V = \overset{\updownarrow}{W/q} \qquad \text{Ohm: } V = \overset{\updownarrow}{I \cdot R}$$

$$\begin{array}{ccc} \updownarrow & & \updownarrow \\ \text{Energía (W)} & \xrightarrow{\quad} & P = W/t \xrightarrow{\quad} \text{Potencia (P)} \end{array}$$

**** Fórmula central:**** $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

0.1.5.0 5. Resistencia

¿Qué es?

La resistencia es la **oposición** que presenta un material al paso de corriente eléctrica. Es la “fricción” que encuentran los electrones.

Analogía

En el tubo de agua: la resistencia es el **diámetro del tubo**. Un tubo fino deja pasar poca agua para la misma presión.

Fórmula Fundamental

$$R = \rho \times \frac{L}{A}$$

Variable	Significado	Unidad
R	Resistencia	Ω (Ohmio)
ρ	Resistividad del material	$\Omega \cdot \text{m}$
L	Longitud del conductor	m
A	Sección transversal	m^2

Resistividad de Materiales Comunes

Material	Resistividad ($\Omega \cdot m$)	¿Conductor?
Plata	1.59×10^{-8}	Excelente
Cobre	1.68×10^{-8}	Excelente
Oro	2.44×10^{-8}	Excelente
Aluminio	2.65×10^{-8}	Bueno
Hierro	9.71×10^{-8}	Regular
Carbón	$3-60 \times 10^{-5}$	Semiconductor
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$	Aislante
Caucho	10^{13}	Aislante

Conductancia

La inversa de la resistencia:

$$G = \frac{1}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
G	Conductancia	S (Siemens)
R	Resistencia	Ω

$$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$$

¿Por qué los conductores tienen resistencia?

Los electrones chocan con los átomos de la red cristalina. Cada colisión transforma energía cinética en calor. A más temperatura, más vibran los átomos, más chocan los electrones, más resistencia.

Coefficiente de Temperatura

$$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

Variable	Significado
R_0	Resistencia a temperatura de referencia T_0
α	Coefficiente de temperatura (1°C)
T	Temperatura actual

Variable	Significado
T_0	Temperatura de referencia (típicamente 20°C)

Material	α ($\times 10^{-3}$ °C)
Cobre	3.93
Aluminio	3.90
Hierro	5.0
Plata	3.8

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un cable de cobre de 100 m y 2.5 mm² de sección. ¿Cuál es su resistencia?

```
rho = 1.68e-8 # $\Omega \cdot m$ (cobre)
L = 100      # m
A = 2.5e-6   # m$^{2}$ (2.5 mm$^{2}$)
```

```
R = rho * L / A
print(f"R = {R:.4f} $\Omega$")
```

**** Verificación:**** Un cable de 100m de sección pequeña tiene fracciones de ohmio. Los cables se fabrican para tener la menor resistencia posible.

**** Error común:**** Confundir resistencia con resistividad. La resistencia depende de la geometría (largo y grosor). La resistividad es una propiedad del material.

0.1.6.0 6. Potencia Eléctrica

¿Qué es?

La potencia es la **tasa** a la que se consume o suministra energía eléctrica. Es la rapidez con que se realiza trabajo eléctrico.

Analogía

Si la energía es la cantidad total de agua que consume una casa, la potencia es el **caudal** (litros por minuto) que sale del grifo.

Fórmulas Fundamentales

$$P = V \cdot I \quad P = I^2 \cdot R \quad P = \frac{V^2}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
P	Potencia	W (Watt)
V	Voltaje	V
I	Corriente	A
R	Resistencia	Ω

Unidades de Potencia

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso típico
Watt	W	$1\text{ W} = 1\text{ V} \times 1\text{ A}$	Dispositivos pequeños
Kilowatt	kW	$1\text{ kW} = 1000\text{ W}$	Electrodomésticos, motores
Megawatt	MW	$1\text{ MW} = 10^6\text{ W}$	Centrales eléctricas
Caballo de vapor	CV (HP)	$1\text{ CV} \approx 736\text{ W}$	Motores industriales
Tonelada de refrigeración	TR	$1\text{ TR} \approx 3517\text{ W}$	Aire acondicionado

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un calentador de $40\ \Omega$ conectado a 220V. ¿Cuánta potencia consume?

```
V = 220 # V
R = 40 # $\\Omega$

P = V**2 / R
print(f"P = {P} W = {P/1000:.2f} kW")
```

**** Verificación:**** También: $I = V/R = 220/40 = 5.5\text{ A}$. Luego $P = V \cdot I = 220 \times 5.5 = 1210\text{ W}$

**** Error común:**** Las fórmulas $P = I^2 R$ y $P = V^2/R$ solo son válidas para resistencias puras. Para cargas reactivas necesitas el factor de potencia (en CA).

0.1.7.0 7. Energía Eléctrica

¿Qué es?

La energía eléctrica es el **trabajo total** realizado por la corriente. Mientras la potencia es “rápido”, la energía es “cuánto”.

Fórmula Fundamental

$E = P \cdot t$

Variable	Significado	Unidad
E	Energía	J (Joule)
P	Potencia	W (Watt)
t	Tiempo	s (segundo)

Unidades de Energía

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso
Joule	J	1 J = 1 W·s	Unidad del SI
Kilowatt-hora	kWh	1 kWh = 3.6 MJ	Factura eléctrica
Caloría	cal	1 cal = 4.186 J	Nutrición
BTU	BTU	1 BTU ≈ 1055 J	Climatización

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un aire acondicionado de 1.5 kW funciona 8 horas/día. ¿Energía al mes (30 días)? Costo a \$0.12/kWh?

```
P = 1.5      # kW
t = 8 * 30   # horas al mes
precio = 0.12 # $/kWh

E = P * t
costo = E * precio

print(f"E = {E} kWh")
print(f"Costo = ${costo:.2f} al mes")
```

Relación Potencia-Energía-Tiempo

$P = \frac{E}{t} \qquad E = P \cdot t \qquad t = \frac{E}{P}$

Es como la relación distancia-velocidad-tiempo: si conoces dos, calculas el tercero.

0.1.8.0 8. Resumen: Las 5 Variables Fundamentales

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CARGA (Q)} & \xrightarrow{\quad} & I = Q/t \quad \rightarrow \quad \text{CORRIENTE (I)} \\
 \updownarrow & & \updownarrow \\
 V = W/q & & \text{Ohm: } V = I \cdot R \\
 \updownarrow & & \updownarrow \\
 \text{ENERGÍA (W)} & \xrightarrow{\quad} & P = W/t \quad \rightarrow \quad \text{POTENCIA (P)} \\
 & & \\
 + \text{ RESISTENCIA (R)} & = & \text{oposición al flujo}
 \end{array}$$

**** Fórmula central: **** $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

0.1.9.0 Siguiente →

Ahora que tienes la base, pasamos a [Corriente Directa](#) donde veremos cómo aplicar estos conceptos en circuitos reales.

0.2 01 — Corriente Directa (CD / DC)

Todo sobre circuitos de corriente directa: desde Ley de Ohm hasta análisis de transitorios.
Cada concepto se explica con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

0.2.1.0 Índice

1. Ley de Ohm
 2. Circuitos serie
 3. Circuitos paralelo
 4. Circuitos mixtos
 5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)
 6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)
 7. Divisor de voltaje
 8. Divisor de corriente
 9. Teorema de Thevenin
 10. Teorema de Norton
 11. Transformación de fuentes
 12. Teorema de superposición
 13. Transferencia de máxima potencia
 14. Análisis de mallas
 15. Análisis de nodos
 16. Ley de Joule y efecto térmico
 17. Capacitores en CD
 18. Inductores en CD
 19. Circuitos RC en CD (transitorio)
 20. Circuitos RL en CD (transitorio)
 21. Constante de tiempo (τ)
-

0.2.2.0 1. Ley de Ohm

Definición

La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. Es la ecuación más importante de la electrotecnia.

Fórmula

$$V = I \times R$$

Despejes:

$$\begin{aligned} I &= V / R && \text{(para calcular corriente)} \\ R &= V / I && \text{(para calcular resistencia)} \end{aligned}$$

Donde: - V = voltaje o diferencia de potencial (Volts, V) - I = corriente eléctrica (Amperios, A) - R = resistencia (Ohmios, Ω)

Analogía

El tubo de agua: - Voltaje = presión del agua - Corriente = cantidad de agua que fluye - Resistencia = obstrucción en el tubo - Más presión $\rightarrow$ más agua fluye ($V \uparrow \rightarrow I \uparrow$) - Más obstrucción $\rightarrow$ menos agua fluye ($R \uparrow \rightarrow I \downarrow$)

Regla práctica

En la ley de Ohm siempre conoces **dos** variables y calculas la tercera. Es como una calculadora de tres botones: presionas dos y obtienes el tercero.

Ejemplo resuelto 1

Una resistencia de $470\ \Omega$ se conecta a una fuente de $12V$. ¿Cuánta corriente circula?

$$I = V / R = 12 / 470 = 0.02553\ A = 25.53\ mA$$

Verificación: $V = I \times R = 0.02553 \times 470 = 12.00\ V$

Ejemplo resuelto 2

Un motor consume $3.5A$ cuando se le aplican $24V$. ¿Cuál es su resistencia equivalente?

$$R = V / I = 24 / 3.5 = 6.857\ \Omega$$

Verificación: $I = V/R = 24/6.857 = 3.5\ A$

Ejemplo resuelto 3

Si necesito limitar la corriente a $20\ mA$ con una fuente de $5V$, ¿qué resistencia necesito?

$$R = V / I = 5 / 0.020 = 250\ \Omega$$

Error común

La ley de Ohm se aplica **punto por punto**. En un circuito con múltiples componentes, V en la fórmula es el voltaje **específico** sobre **esa** resistencia, no necesariamente el voltaje de la fuente.

0.2.3.0 2. Circuitos serie

Definición

Un circuito serie es aquel donde todos los componentes están conectados uno tras otro, formando **un solo camino** para la corriente.

Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
Corriente	$I_{total} = I_{\{1\}} = I_{\{2\}} = I_{\{3\}}$	La misma corriente en todos
Voltaje	$V_{total} = V_{\{1\}} + V_{\{2\}} + V_{\{3\}}$	Se reparte entre los componentes
Resistencia	$R_{total} = R_{\{1\}} + R_{\{2\}} + R_{\{3\}}$	Se suman directamente

¿Por qué se suman las resistencias?

Cada resistencia “obstruye” el flujo. Si pones tres embudos en fila, la obstrucción total es la suma de las tres. Cada electrón tiene que pasar por todas las resistencias.

Ejemplo resuelto

En un circuito serie con $R_{\{1\}} = 100 \, \Omega$, $R_{\{2\}} = 220 \, \Omega$ y $R_{\{3\}} = 330 \, \Omega$, conectado a 12V:

Paso 1: Resistencia total

$$R_{\text{total}} = 100 + 220 + 330 = 650 \, \Omega$$

Paso 2: Corriente del circuito (la misma en todos)

$$I = V / R_{\text{total}} = 12 / 650 = 0.01846 \, \text{A} = 18.46 \, \text{mA}$$

Paso 3: Voltaje en cada resistencia

$$V_{\{1\}} = I \times R_{\{1\}} = 0.01846 \times 100 = 1.846 \, \text{V}$$

$$V_{\{2\}} = I \times R_{\{2\}} = 0.01846 \times 220 = 4.061 \, \text{V}$$

$$V_{\{3\}} = I \times R_{\{3\}} = 0.01846 \times 330 = 6.092 \, \text{V}$$

$$\text{Verificación: } V_{\text{total}} = 1.846 + 4.061 + 6.092 = 11.999 \, \text{V} \approx 12 \, \text{V}$$

Potencia en serie

$$P_{\text{total}} = P_{\{1\}} + P_{\{2\}} + P_{\{3\}}$$

$$P_{\{1\}} = I^2 \times R_{\{1\}} = V_{\{1\}}^2 / R_{\{1\}} = V_{\{1\}} \times I$$

Aplicaciones reales

- Cadenas de luces navideñas (si se quema una, apagan todas)
- Resistencias limitadoras de corriente en serie con LEDs
- Fusibles siempre en serie con la carga

0.2.4.0 3. Circuitos paralelo**Definición**

Un circuito paralelo es aquel donde todos los componentes comparten los **mismos dos puntos** de conexión, creando **múltiples caminos** para la corriente.

Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
Voltaje	$V_{\text{total}} = V_{\{1\}} = V_{\{2\}} = V_{\{3\}}$	El mismo voltaje en todos
Corriente	$I_{\text{total}} = I_{\{1\}} + I_{\{2\}} + I_{\{3\}}$	Se reparte entre las ramas
Resistencia	$1/R_{\text{total}} = 1/R_{\{1\}} + 1/R_{\{2\}} + 1/R_{\{3\}}$	Se combinan inversamente

Resistencia equivalente (abreviación)**Para dos resistencias** (la fórmula más usada):

$$R_{eq} = (R_{\{1\}} \times R_{\{2\}}) / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

Para resistencias iguales:

$$R_{eq} = R / n \quad (\text{donde } n \text{ es el número de resistencias})$$

¿Por qué la resistencia total es MENOR que la menor individual?

Porque al abrir más caminos, la corriente total aumenta. Es como agregar carriles a una autopista: aunque cada carril individual tenga su propio flujo, el flujo total es mayor. Agregar más resistencias en paralelo siempre reduce la resistencia total.

Ejemplo resuelto

Tres resistencias en paralelo: $R_{\{1\}} = 100 \, \Omega$, $R_{\{2\}} = 200 \, \Omega$, $R_{\{3\}} = 400 \, \Omega$. Fuente de 24V.

Paso 1: Resistencia total

$$\begin{aligned} 1/R_{total} &= 1/100 + 1/200 + 1/400 \\ 1/R_{total} &= 0.01 + 0.005 + 0.0025 \\ 1/R_{total} &= 0.0175 \\ R_{total} &= 1/0.0175 = 57.14 \, \Omega \end{aligned}$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{total} = V / R_{total} = 24 / 57.14 = 0.42 \, A = 420 \, mA$$

Paso 3: Corriente en cada rama

$$\begin{aligned} I_{\{1\}} &= V / R_{\{1\}} = 24 / 100 = 0.24 \, A = 240 \, mA \\ I_{\{2\}} &= V / R_{\{2\}} = 24 / 200 = 0.12 \, A = 120 \, mA \\ I_{\{3\}} &= V / R_{\{3\}} = 24 / 400 = 0.06 \, A = 60 \, mA \end{aligned}$$

Verificación: $I_{total} = 240 + 120 + 60 = 420 \, mA$

Aplicaciones reales

- Enchufes en una pared (todos reciben 110V/220V)
- Luces de una casa (cada luz se puede encender independientemente)
- La distribución eléctrica de un edificio

0.2.5.0 4. Circuitos mixtos (serie-paralelo)**Definición**

Los circuitos mixtos combinan elementos en serie y paralelo. Son los más comunes en la práctica real.

Estrategia de resolución**Paso a paso, de adentro hacia afuera:**

1. Identificar qué está en paralelo y qué en serie

2. Resolver los bloques paralelos primero (combínalos en una resistencia equivalente)
3. Resolver la serie con las resistencias resultantes
4. Calcular la corriente total
5. Ir “regresando” para encontrar voltajes y corrientes individuales

Ejemplo resuelto completo

Circuito: $R_{\{1\}} = 100\Omega$ en serie con $(R_{\{2\}} = 200\Omega \parallel R_{\{3\}} = 300\Omega)$. Fuente = 30V.

Paso 1: Resolver la parte paralela

$$R_{\{23\}} = (R_{\{2\}} \times R_{\{3\}}) / (R_{\{2\}} + R_{\{3\}}) = (200 \times 300) / (200 + 300)$$

Paso 2: Resistencia total (serie)

$$R_{\text{total}} = R_{\{1\}} + R_{\{23\}} = 100 + 120 = 220 \Omega$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = V / R_{\text{total}} = 30 / 220 = 0.13636 \text{ A} = 136.36 \text{ mA}$$

Paso 4: Voltaje en cada parte

$$V_{\{1\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{1\}} = 0.13636 \times 100 = 13.636 \text{ V}$$

$$V_{\{23\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{23\}} = 0.13636 \times 120 = 16.364 \text{ V}$$

Verificación: $V_{\{1\}} + V_{\{23\}} = 13.636 + 16.364 = 30.000 \text{ V}$

Paso 5: Corriente en cada resistencia del paralelo

$$I_{\{2\}} = V_{\{23\}} / R_{\{2\}} = 16.364 / 200 = 0.08182 \text{ A} = 81.82 \text{ mA}$$

$$I_{\{3\}} = V_{\{23\}} / R_{\{3\}} = 16.364 / 300 = 0.05455 \text{ A} = 54.55 \text{ mA}$$

Verificación corriente: $I_{\{2\}} + I_{\{3\}} = 81.82 + 54.55 = 136.37 \text{ mA} \approx I_{\text{total}}$

Tip

Cuando no estés seguro, dibuja el circuito con los colores de los cables. Colorea de rojo el nodo de mayor voltaje y de azul el de menor. Los componentes que conectan los mismos colores están en paralelo.

0.2.6.0 5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)

Definición

En cualquier nodo (punto de unión de conductores), la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen.

Fórmula

$$\sum I_{\text{entrada}} = \sum I_{\text{salida}}$$

O equivalentemente:

$$\sum I = 0 \quad (\text{tomando entrada como positiva y salida como negativa})$$

Analogía

Un nodo es como una tubería T. Si por un extremo entran 10 litros/minuto y por el otro entran 5 litros/minuto, por el tercer extremo salen 15 litros/minuto. No se crea ni destruye agua.

¿Por qué funciona?

Porque la carga se conserva. Los electrones no aparecen ni desaparecen en un nodo. Todo lo que entra, sale.

Ejemplo resuelto

En un nodo entran 5A por la rama A y 3A por la rama B. ¿Cuánta corriente sale por la rama C?

$$\begin{aligned} I_A + I_B &= I_C \\ 5 + 3 &= I_C \\ I_C &= 8 \text{ A} \end{aligned}$$

Ejemplo más complejo

Un nodo tiene 4 ramas: $I_{\{1\}} = 10\text{A}$ (entra), $I_{\{2\}} = 4\text{A}$ (sale), $I_{\{3\}} = ?$ (entra), $I_{\{4\}} = 8\text{A}$ (sale)

$$\begin{aligned} I_{\text{entrada}} &= I_{\text{salida}} \\ I_{\{1\}} + I_{\{3\}} &= I_{\{2\}} + I_{\{4\}} \\ 10 + I_{\{3\}} &= 4 + 8 \\ I_{\{3\}} &= 12 - 10 = 2 \text{ A (entra)} \end{aligned}$$

Aplicación práctica

La LCK es la base del **análisis de mallas** y **análisis de nodos**, los métodos más poderosos para resolver cualquier circuito.

0.2.7.0 6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)

Definición

En cualquier malla (lazo cerrado) de un circuito, la suma algebraica de todos los voltajes es cero.

Fórmula

$$\sum V = 0 \quad (\text{en una malla cerrada})$$

0 equivalentemente:

$$\sum V_{\text{subidas}} = \sum V_{\text{caídas}}$$

Convención de signos

Situación	Signo	Ejemplo
De - a + (subida)	Positivo	Cruzar una fuente de - a +
De + a - (caída)	Negativo	Cruzar una resistencia en dirección de corriente

Situación	Signo	Ejemplo
Con la corriente	Negativo (caída)	$I \times R$ positivo, pero se resta
Contra la corriente	Positivo (subida)	$I \times R$ se suma

Analogía

Si caminas en círculo por una montaña, la altura total que subes es igual a la altura total que bajas. Vuelves al mismo nivel.

Ejemplo resuelto

Una fuente de 12V alimenta dos resistencias en serie: $R_{\{1\}} = 300\Omega$ y $R_{\{2\}} = 100\Omega$. Verificar la LKV.

Malla: fuente $\rightarrow R_{\{1\}} \rightarrow R_{\{2\}} \rightarrow$ fuente

$$+12V - I \times R_{\{1\}} - I \times R_{\{2\}} = 0$$

Primero calculamos I:

$$I = 12 / (300 + 100) = 0.03 \text{ A}$$

Verificación LKV:

$$+12 - (0.03 \times 300) - (0.03 \times 100) = 12 - 9 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

Regla práctica

Recorre la malla en cualquier dirección. Cada vez que cruzas algo: - **Fuente:** de $-$ a $+$ $\rightarrow$ sumas V; de $+$ a $-$ $\rightarrow$ restas V - **Resistencia:** siempre resta $I \times R$ (por convención)

Si el resultado no es cero, hay un error de cálculo o de signos.

0.2.8.0 7. Divisor de voltaje

Definición

El divisor de voltaje es una fórmula que permite calcular el voltaje sobre una resistencia en un circuito serie, sin calcular primero la corriente.

Fórmula

$$V_x = V_{\text{total}} \times (R_x / R_{\text{total}})$$

Para dos resistencias en serie:

$$V_{\{1\}} = V_{\text{total}} \times R_{\{1\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

$$V_{\{2\}} = V_{\text{total}} \times R_{\{2\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

¿Por qué funciona?

En serie, la corriente es la misma en todas las resistencias. El voltaje se reparte proporcionalmente a la resistencia. Una resistencia más grande “atrapa” más voltaje.

Analogía

Imagina una manguera con dos secciones de distinto diámetro. La sección más estrecha (mayor resistencia) tiene más caída de presión (voltaje).

Ejemplo resuelto

Fuente de 9V, $R_{\{1\}} = 1k\Omega$ y $R_{\{2\}} = 2k\Omega$ en serie. Calcular V sobre $R_{\{2\}}$.

$$V_{\{2\}} = 9 \times 2000 / (1000 + 2000)$$

$$V_{\{2\}} = 9 \times 2000 / 3000$$

$$V_{\{2\}} = 9 \times 0.6667$$

$$V_{\{2\}} = 6V$$

Verificación: $V_{\{1\}} = 9 \times 1000/3000 = 3V$. $V_{\{1\}} + V_{\{2\}} = 3 + 6 = 9V$

Aplicaciones reales

- Obtener un voltaje intermedio a partir de una fuente mayor
- Sensores de temperatura (termistores en divisor de voltaje)
- Referencias de voltaje en circuitos electrónicos

Error común

El divisor de voltaje asume **carga infinita** (que nada conecta a la salida). Si conectas una carga en paralelo con $R_{\{2\}}$, la resistencia equivalente cambia y el voltaje también. En ese caso, primero calcula la Thevenin.

0.2.9.0 8. Divisor de corriente

Definición

El divisor de corriente permite calcular la corriente que pasa por una rama de un circuito paralelo, sin calcular primero el voltaje.

Fórmula

Para dos resistencias en paralelo:

$$I_{\{1\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{2\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

$$I_{\{2\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{1\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

Para n resistencias en paralelo:

$$I_x = I_{\text{total}} \times R_{\text{eq}} / R_x$$

Donde R_{eq} es la resistencia equivalente de todas las resistencias en paralelo.

¿Por qué funciona?

En paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente se reparte inversamente a la resistencia. La rama de menor resistencia “absorbe” más corriente.

Ejemplo resuelto

200mA se divide entre $R_{\{1\}} = 60\Omega$ y $R_{\{2\}} = 40\Omega$ en paralelo.

$$I_{\{1\}} = 200 \text{ } \$\times\$ 40 / (60 + 40) = 200 \text{ } \$\times\$ 40/100 = 80 \text{ mA}$$

$$I_{\{2\}} = 200 \text{ } \$\times\$ 60 / (60 + 40) = 200 \text{ } \$\times\$ 60/100 = 120 \text{ mA}$$

Verificación: $80 + 120 = 200 \text{ mA}$

Nota importante

Observa que en el divisor de corriente, para calcular $I_{\{1\}}$ usas $R_{\{2\}}$ en el numerador (la otra resistencia). Es el **inverso** del divisor de voltaje.

0.2.10.0 9. Teorema de Thevenin

Definición

Cualquier circuito lineal (con resistencias y fuentes) visto desde dos terminales, se puede reemplazar por una **única fuente de voltaje** en serie con una **única resistencia**.

Circuito complejo $\rightarrow$ V_{Th} en serie con R_{Th} $\rightarrow$ Carga

Pasos para encontrar el circuito equivalente de Thevenin

Paso 1 — Voltaje de Thevenin (V_{Th}): - Retira la carga del circuito - Mide (o calcula) el voltaje en circuito abierto entre los dos terminales - Ese voltaje es V_{Th}

Paso 2 — Resistencia de Thevenin (R_{Th}): - Apaga todas las fuentes independientes: - Fuentes de voltaje $\rightarrow$ reemplaza por cortocircuito (cable) - Fuentes de corriente $\rightarrow$ reemplaza por circuito abierto - Calcula la resistencia equivalente entre los dos terminales - Esa resistencia es R_{Th}

Paso 3 — Monta el circuito equivalente: - Pon V_{Th} en serie con R_{Th} - Conecta la carga

Analogía

Thevenin dice: “No me importa lo complicado que sea el circuito por dentro. Desde afuera, me ves como un voltaje y una resistencia.”

Ejemplo resuelto

Fuente de 12V con $R_{\{1\}} = 4\Omega$ en serie. Desde los terminales de la carga:

V_{Th} = voltaje en circuito abierto = 12V (no hay corriente, no hay caída en $R_{\{1\}}$)

R_{Th} = resistencia con fuente cortocircuitada = 4Ω

Circuito equivalente: 12V en serie con 4Ω

Si ahora conectamos una carga de 8Ω :

$$I = V_{Th} / (R_{Th} + R_{carga}) = 12 / (4 + 8) = 1A$$

$$V_{carga} = I \text{ } \$\times\$ R_{carga} = 1 \text{ } \$\times\$ 8 = 8V$$

Error común

No apagar las fuentes al calcular R_{Th} . Si olvidas cortocircuitar la fuente de voltaje, obtendrás un valor incorrecto.

0.2.11.0 10. Teorema de Norton

Definición

El equivalente dual de Thevenin. Cualquier circuito lineal visto desde dos terminales se puede reemplazar por una **única fuente de corriente** en paralelo con una **única resistencia**.

Circuito complejo I_N en paralelo con R_N Carga

Pasos para encontrar el circuito de Norton

Paso 1 — Corriente de Norton (I_N): - Cortocircuita los dos terminales - Mide (o calcula) la corriente por el cortocircuito - Esa corriente es I_N

Paso 2 — Resistencia de Norton (R_N): - Es la misma que R_{Th} (se calcula igual) - $R_N = R_{Th}$

Paso 3 — Relación con Thevenin:

$$V_{Th} = I_N \times R_N$$

$$I_N = V_{Th} / R_{Th}$$

$$R_N = R_{Th}$$

Ejemplo resuelto

El mismo circuito anterior: fuente 12V con $R_{\{1\}} = 4\Omega$

$$I_N = \text{corriente de cortocircuito} = 12/4 = 3A$$

$$R_N = 4\Omega (= R_{Th})$$

Norton equivalente: 3A en paralelo con 4Ω

Si conectamos carga de 8Ω :

$$I_{\text{carga}} = I_N \times R_N / (R_N + R_{\text{carga}}) = 3 \times 4 / (4+8) = 12/12 = 1A \text{ \checkmark}$$

$$V_{\text{carga}} = I_{\text{carga}} \times R_{\text{carga}} = 1 \times 8 = 8V \text{ \checkmark}$$

Mismo resultado que Thevenin. Son equivalentes.

0.2.12.0 11. Transformación de fuentes

Definición

Permite convertir una fuente de voltaje (V en serie con R) en una fuente de corriente (I en paralelo con R), y viceversa, sin cambiar el comportamiento del circuito.

Fórmulas de conversión

De Thevenin a Norton: $I_N = V_{Th} / R$

De Norton a Thevenin: $V_{Th} = I_N \times R$

La resistencia R es la misma en ambos casos.

Ejemplo

Fuente de 24V en serie con 6Ω

$$I_N = 24/6 = 4A$$

$$R_N = 6\Omega$$

Equivalente: 4A en paralelo con 6Ω

¿Cuándo se usa?

Cuando tienes un circuito con fuentes de voltaje y fuentes de corriente mezcladas. Transformando todo a un solo tipo, puedes resolver por reducción de serie/paralelo.

Regla

Solo puedes transformar fuentes **independientes**. Las fuentes dependientes (controladas por otra variable del circuito) no se transforman directamente.

0.2.13.0 12. Teorema de superposición

Definición

En un circuito con **múltiples fuentes independientes**, la corriente (o voltaje) en cualquier punto es la suma algebraica de las contribuciones de cada fuente actuando **individualmente**.

Pasos

1. Deja **una sola fuente** activa
2. Apaga las demás:
 - Fuentes de voltaje → cortocircuito (cable)
 - Fuentes de corriente → circuito abierto
3. Calcula la corriente/voltaje deseado por esa fuente
4. Repite para cada fuente
5. Suma algebraicamente todos los resultados (respetando signos)

Analogía

Imagina que dos personas empujan un carrito en direcciones diferentes. La fuerza total es la suma vectorial de cada empuje individual.

Ejemplo resuelto

Dos fuentes: $V_1 = 10V$ (izq) y $V_2 = 6V$ (der), con $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 5\Omega$ en el medio. Calcular corriente por R_3 .

Solo V_1 activa (V_2 cortocircuitada):

$$R_{total} = R_1 + (R_2 \parallel R_3) = 2 + (3 \times 5)/(3+5) = 2 + 1.875 = 3.875\Omega$$

$$I_{total_1} = 10/3.875 = 2.581A$$

$$V_{medio_1} = I_{total_1} \times (R_2 \parallel R_3) = 2.581 \times 1.875 = 4.839V$$

$$I_{R3_1} = V_{medio_1} / R_3 = 4.839/5 = 0.968A \text{ (de izq a der)}$$

Solo V_2 activa (V_1 cortocircuitada):

$$R_{total} = R_2 + (R_1 \parallel R_3) = 3 + (2 \times 5)/(2+5) = 3 + 1.429 = 4.429\Omega$$

$$I_{total_2} = 6/4.429 = 1.355A$$

$$V_{medio_2} = I_{total_2} \times (R_1 \parallel R_3) = 1.355 \times 1.429 = 1.936V$$

$$I_{R3_2} = V_{medio_2} / R_3 = 1.936/5 = 0.387A \text{ (de der a izq)}$$

Resultado total:

$$I_{R3} = I_{R3\{1\}} - I_{R3\{2\}} = 0.968 - 0.387 = 0.581A \text{ (de izq a der)}$$

Error común

Sumar sin respetar la dirección. Si una contribución es de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, se restan. Siempre define un sentido positivo y mantenlo.

0.2.14.0 13. Transferencia de máxima potencia**Definición**

La potencia máxima se transfiere a la carga cuando la resistencia de carga es **igual** a la resistencia de Thevenin del circuito que la alimenta.

Fórmula

Condición: $R_{\text{carga}} = R_{\text{Th}}$

Potencia máx: $P_{\text{max}} = V_{\text{Th}}^2 / (4 \times R_{\text{Th}})$

Ejemplo

Fuente de Thevenin: $V_{\text{Th}} = 12V$, $R_{\text{Th}} = 100\Omega$

Para máxima potencia: $R_{\text{carga}} = 100\Omega$

$$P_{\text{max}} = 12^2 / (4 \times 100) = 144 / 400 = 0.36 \text{ W} = 360 \text{ mW}$$

¿Cuándo se usa?

En sistemas de comunicación y audio donde se quiere maximizar la potencia entregada al altavoz o antena. **No** se usa en distribución eléctrica (donde se busca máxima eficiencia, no máxima potencia).

0.2.15.0 14. Análisis de mallas**Definición**

Método sistemático para resolver circuitos con múltiples mallas. Se escribe una ecuación de LKV para cada malla y se resuelve el sistema de ecuaciones.

Procedimiento

1. Identifica todas las mallas (lazos independientes)
2. Asigna una corriente de malla a cada una (todas en sentido horario)
3. Escribe la LKV para cada malla
4. Resuelve el sistema de ecuaciones

Formato de ecuación

Para cada malla:

(resistencias de la malla) $\times I_{\text{malla}}$ - (resistencias compartidas) $\times I_{\text{malla}}$

Las fuentes suman si entran con la corriente de malla, restan si van en contra.

Ejemplo resuelto

Dos mallas: $R_{\{1\}} = 10\Omega$ (malla 1), $R_{\{2\}} = 20\Omega$ (malla 2), $R_{\{3\}} = 30\Omega$ (compartida). $V_{\{1\}} = 12V$ (malla 1), $V_{\{2\}} = 6V$ (malla 2).

$$\text{Malla 1: } (R_{\{1\}} + R_{\{3\}})I_{\{1\}} - R_{\{3\}} \cdot I_{\{2\}} = V_{\{1\}} \\ 40 \cdot I_{\{1\}} - 30 \cdot I_{\{2\}} = 12 \quad \dots \text{ (ecuación 1)}$$

$$\text{Malla 2: } -R_{\{3\}} \cdot I_{\{1\}} + (R_{\{2\}} + R_{\{3\}})I_{\{2\}} = -V_{\{2\}} \\ -30 \cdot I_{\{1\}} + 50 \cdot I_{\{2\}} = -6 \quad \dots \text{ (ecuación 2)}$$

Resolviendo (multiplicar ec.1 por 5/3):

$$66.67 \cdot I_{\{1\}} - 50 \cdot I_{\{2\}} = 20$$

$$-30 \cdot I_{\{1\}} + 50 \cdot I_{\{2\}} = -6$$

$$36.67 \cdot I_{\{1\}} = 14$$

$$I_{\{1\}} = 0.382 \text{ A}$$

$$I_{\{2\}} = (30 \cdot 0.382 - 6) / 50 = (11.46 - 6) / 50 = 0.109 \text{ A}$$

0.2.16.0 15. Análisis de nodos

Definición

Método que usa la LCK para resolver circuitos. Se expresa cada corriente en función de los voltajes de los nodos y se resuelve el sistema.

Procedimiento

1. Elige un nodo como referencia (tierra, 0V)
2. Asigna voltajes desconocidos a los demás nodos
3. Escribe la LCK para cada nodo no referencia
4. Expresa cada corriente como $(V_{\text{nodo}} - V_{\text{vecino}}) / R$
5. Resuelve el sistema

Ejemplo resuelto

Dos nodos: $N_{\{1\}}$ con $V_{\{1\}} = ?$, $N_{\{2\}}$ (referencia = 0V). $R_{\{1\}} = 10\Omega$ entre $N_{\{1\}}$ y $N_{\{2\}}$. Fuente de 5A entrando a $N_{\{1\}}$. $R_{\{2\}} = 20\Omega$ entre $N_{\{1\}}$ y tierra.

Nodo $N_{\{1\}}$:

$$I_{\text{fuente}} = (V_{\{1\}} - 0) / R_{\{1\}} + (V_{\{1\}} - 0) / R_{\{2\}}$$

$$5 = V_{\{1\}} / 10 + V_{\{1\}} / 20$$

$$5 = V_{\{1\}} (1/10 + 1/20)$$

$$5 = V_{\{1\}} (3/20)$$

$$V_{\{1\}} = 5 \cdot 20 / 3 = 33.33V$$

Cuándo usar mallas vs nodos

Situación	Mejor método
Pocas mallas, muchas ramas	Mallas
Pocos nodos, muchas ramas	Nodos
Fuentes de voltaje dominantes	Mallas
Fuentes de corriente dominantes	Nodos

0.2.17.0 16. Ley de Joule y efecto térmico

Definición

Cuando una corriente circula por un conductor con resistencia, se genera calor. Esta energía térmica es la base del funcionamiento de calentadores, fusibles y también la causa del sobrecalentamiento en cables.

Fórmulas

$$Q = I^2 R t \quad (\text{Joules de calor generado})$$

$$Q = V I t \quad (\text{si conoces } V)$$

$$Q = V^2 t / R \quad (\text{si conoces } V \text{ y } R)$$

Potencia disipada como calor:

$$P = I^2 R \quad (\text{Watts})$$

Donde: - Q = energía térmica (Joules, J) - I = corriente (A) - R = resistencia (Ω) - t = tiempo (s)

Analogía

Es como la fricción cuando frota tus manos: la resistencia al movimiento genera calor. A mayor presión (voltaje), más corriente fluye, más fricción hay, más calor se genera.

Ejemplo resuelto

Un cable de 2.5Ω lleva 15A durante 10 minutos. ¿Cuánto calor se genera?

$$Q = I^2 R t = 15^2 \times 2.5 \times (10 \times 60)$$

$$Q = 225 \times 2.5 \times 600$$

$$Q = 337,500 \text{ J} = 337.5 \text{ kJ}$$

$$P = I^2 R = 225 \times 2.5 = 562.5 \text{ W}$$

Aplicaciones

Aplicación	Principio
Calentadores eléctricos	$I^2 R$ en resistencias de alta R
Fusibles	Se funden cuando $I^2 R$ alcanza cierta temperatura
Soldadura por arco	$I^2 R$ genera calor extremo en el arco

Aplicación	Principio
Cables (pérdidas)	I^2R es una pérdida indeseada

Regla del cuadrado

Observa que la corriente influye al **cuadrado**. Si duplicas la corriente, las pérdidas por calor se **cuadruplican**. Por eso los cables de alta corriente son gruesos: para reducir R y minimizar I^2R .

0.2.18.0 17. Capacitores en CD

¿Qué es un capacitor?

Un capacitor es un dispositivo que almacena energía en un **campo eléctrico**. Consiste en dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico (aislante).

Analogía

Un capacitor es como un **tanque de agua con émbolo**: - Cuando aplicas presión (voltaje), el émbolo se mueve y almacena agua (carga) - Cuando quitas la presión, el émbolo puede liberar el agua (descargar) - La capacidad es el tamaño del tanque

Fórmulas fundamentales

$$C = Q / V \quad (\text{definición de capacitancia})$$

$$Q = C \times V \quad (\text{carga almacenada})$$

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

$$E = Q^2 / (2 \times C) \quad (\text{energía en función de carga})$$

Donde: - C = capacitancia (Faradios, F) - Q = carga almacenada (Coulombs, C) - V = voltaje entre las placas (V) - E = energía (Joules, J)

Unidad de medida

- **Faradio (F)**: capacidad de almacenar 1 Coulomb con 1 Voltio
- 1F es enorme. Se usan subdivisiones: μF ($\times 10^{-6}$), nF ($\times 10^{-9}$), pF ($\times 10^{-12}$)

Capacitancia de un capacitor de placas paralelas

$$C = \epsilon_0 \times \epsilon_r \times A / d$$

Donde:

$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m (permitividad del vacío)
 ϵ_r = permitividad relativa del dieléctrico
 A = área de las placas (m^2)
 d = distancia entre placas (m)

Capacitores en serie

$$1/C_{\text{total}} = 1/C_{\{1\}} + 1/C_{\{2\}} + 1/C_{\{3\}} + \dots$$

Nota: ¡Es al revés que las resistencias! Para capacitores en serie, la capacidad total es **menor** que la menor individual.

Capacitores en paralelo

$$C_{\text{total}} = C_{\{1\}} + C_{\{2\}} + C_{\{3\}} + \dots$$

Se suman directamente (al revés que las resistencias).

Comportamiento en CD (regímenes)

Momento	Capacitor	Corriente
Al conectar ($t = 0$)	Descargado, actúa como cortocircuito	Máxima: $I = V/R$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Cargado, actúa como circuito abierto	Cero: $I = 0$

Ejemplo resuelto

Un capacitor de $100\mu F$ se carga a $50V$. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 50^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 0.0001 \times 2500$$

$$E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$$

0.2.19.0 18. Inductores en CD

¿Qué es un inductor?

Un inductor es un dispositivo que almacena energía en un **campo magnético**. Consiste en una bobina de alambre enrollado, frecuentemente alrededor de un núcleo ferromagnético.

Analogía

Un inductor es como una **turbina en una tubería de agua**: - Al abrir la llave, la turbina tiene inercia y tarda en acelerarse (la corriente crece lentamente) - Una vez girando, mantiene el flujo (la corriente se mantiene) - Al cerrar la llave, la turbina sigue girando por inercia (genera un pico de voltaje)

Fórmulas fundamentales

$$V = L \left(\frac{di}{dt} \right) \quad (\text{voltaje en función del cambio de corriente})$$

$$E = \frac{1}{2} L I^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

Donde: - L = inductancia (Henrios, H) - I = corriente (A) - di/dt = tasa de cambio de corriente (A/s) - E = energía (J)

Unidad de medida

- **Henrio (H)**: genera 1V cuando la corriente cambia a 1A/s
- Se usan subdivisiones: mH ($\times 10^{-3}$), μH ($\times 10^{-6}$)

Comportamiento en CD

Momento	Inductor	Voltaje
Al conectar ($t = 0$)	Se opone al cambio, actúa como circuito abierto	Máximo: $V = L \times (di/dt)$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Actúa como cortocircuito (solo su resistencia interna)	Casi cero

Inductores en serie

$$L_{\text{total}} = L_{\{1\}} + L_{\{2\}} + L_{\{3\}} + \dots$$

Se suman directamente (igual que las resistencias).

Inductores en paralelo

$$1/L_{\text{total}} = 1/L_{\{1\}} + 1/L_{\{2\}} + 1/L_{\{3\}} + \dots$$

Igual que los capacitores en serie.

Ejemplo resuelto

Un inductor de 50mH lleva 4A. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2 = \frac{1}{2} \times 0.050 \times 4^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 0.050 \times 16$$

$$E = 0.4 \text{ J} = 400 \text{ mJ}$$

0.2.20.0 19. Circuitos RC en CD (transitorio)**¿Qué es un transitorio?**

Cuando cambias algo en un circuito (conectar o desconectar una fuente), el circuito no cambia instantáneamente. Hay un **período de transición** donde voltajes y corrientes cambian gradualmente. Eso es el transitorio.

Circuito RC cargándose

Un capacitor se carga a través de una resistencia desde una fuente V .

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V \times (1 - e^{-t/RC})$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = (V/R) \times e^{-t/RC}$$

Circuito RC descargándose

Un capacitor cargado se descarga a través de una resistencia.

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V_{\{0\}} \times e^{-t/RC}$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = -(V_0/R) \times e^{(-t/RC)}$$

Tabla de valores (cargando)

Tiempo (τ)	v_C (% de V final)	i (% de I inicial)
0	0%	100%
1τ	63.2%	36.8%
2τ	86.5%	13.5%
3τ	95.0%	5.0%
4τ	98.2%	1.8%
5τ	99.3%	0.7%

Regla práctica: Después de 5τ , se considera que el capacitor está cargado (99.3%).

Ejemplo resuelto

$R = 10k\Omega$, $C = 100\mu F$. Fuente de 12V. ¿Cuánto tarda en cargarse al 95%?

$$\tau = R \times C = 10000 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Para 95%: $t = 3\tau = 3$ segundos

Verificación: $v_C(3) = 12 \times (1 - e^{-3}) = 12 \times (1 - 0.0498) = 12 \times 0.9502 = 11.40V \approx 95\%$ de 12V

0.2.21.0 20. Circuitos RL en CD (transitorio)

Circuito RL energizándose

Un inductor se energiza a través de una resistencia desde una fuente V.

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = (V/R) \times (1 - e^{(-Rt/L)})$$

Voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = V \times e^{(-Rt/L)}$$

Circuito RL desenergizándose

Un inductor con corriente se descarga a través de una resistencia.

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = I_0 \times e^{(-Rt/L)}$$

Voltaje en la resistencia:

$$v_R(t) = I_0 \times R \times e^{(-Rt/L)}$$

Tabla de valores (energizando)

Tiempo (τ)	i_L (% de I final)	v_L (% de V inicial)
0	0%	100%
1τ	63.2%	36.8%
2τ	86.5%	13.5%
3τ	95.0%	5.0%
4τ	98.2%	1.8%
5τ	99.3%	0.7%

Observa: ¡Las tablas son idénticas a las del RC! La forma matemática es la misma, solo cambia la constante de tiempo.

0.2.22.0 21. Constante de tiempo (τ)**Definición**

La constante de tiempo indica **qué tan rápido** responde un circuito RC o RL a cambios. Es una medida de la velocidad del transitorio.

Fórmulas

Circuito RC: $\tau = R \times C$ (segundos)

Circuito RL: $\tau = L / R$ (segundos)

Donde: - τ = constante de tiempo (s) - R = resistencia (Ω) - C = capacitancia (F) - L = inductancia (H)

Interpretación física

- τ **grande** = circuito lento (tarda mucho en estabilizarse)
- τ **pequeña** = circuito rápido (se estabiliza casi instantáneamente)
- En 1τ , la variable alcanza el 63.2% de su valor final
- En 5τ , se considera estabilizado (>99%)

Ejemplo práctico

¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse un circuito RC con $R = 47k\Omega$ y $C = 10\mu F$?

$$\tau = R \times C = 47000 \times 10 \times 10^{-6} = 0.47 \text{ s}$$

$$\text{Tiempo de estabilización} = 5\tau = 5 \times 0.47 = 2.35 \text{ segundos}$$

Aplicaciones

Circuito	Uso de τ
Filtro RC pasabajo	τ determina la frecuencia de corte
Retardos temporales	τ controla el tiempo de espera
Integradores	$\tau \gg$ período de la señal
Diferenciadores	$\tau \ll$ período de la señal
Arranque de motores	τ del circuito de excitación

0.2.23.0 Resumen de Corriente Directa

CORRIENTE DIRECTA

Ley de Ohm:	$V = I \times R$
Serie:	$R_t = R_1 + R_2 + R_3 \quad I = \text{igual}$
Paralelo:	$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 \quad V = \text{igual}$
Kirchhoff:	$\sum I_{\text{nodo}} = 0 \quad \sum V_{\text{malla}} = 0$
Divisor voltaje:	$V_2 = V \times R_2 / (R_1 + R_2)$
Divisor corriente:	$I_1 = I \times R_2 / (R_1 + R_2)$
Thevenin:	$V_{Th} + R_{Th}$ (serie)
Norton:	$I_N + R_N$ (paralelo)
Superposición:	Suma de contribuciones individuales
Joule:	$P = I^2 R$ (calor)
Capacitor:	$C = Q/V, E = \frac{1}{2} CV^2$
Inductor:	$V = L(di/dt), E = \frac{1}{2} LI^2$
Transitorio:	$\tau = RC$ o $\tau = L/R$ Después de 5τ estabilizado

0.2.24.0 Siguiente

Ahora pasamos a [Corriente Alterna](#), donde todo esto se complejiza con el concepto de impedancia, fasores, potencia reactiva y sistemas trifásicos.

0.3 02 — Corriente Alterna (CA / AC)

Todo sobre circuitos de corriente alterna: desde la onda sinusoidal hasta transformadores trifásicos. 39 temas, cada uno con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

0.3.1.0 Índice

1. ¿Qué es la corriente alterna?
 2. Forma de onda sinusoidal
 3. Frecuencia, periodo y longitud de onda
 4. Voltajes: pico, RMS, medio
 5. Fasores
 6. Reactancia inductiva X_L
 7. Reactancia capacitiva X_C
 8. Impedancia Z
 9. Circuito serie R-L
 10. Circuito serie R-C
 11. Circuito serie R-L-C
 12. Circuito paralelo R-L
 13. Circuito paralelo R-C
 14. Circuito paralelo R-L-C
 15. Serie-paralelo en CA
 16. Potencia: activa, reactiva, aparente
 17. Factor de potencia
 18. Corrección del FP
 19. Resonancia en serie
 20. Resonancia en paralelo
 21. Factor de calidad Q
 22. Mallas en CA
 23. Nodos en CA
 24. Thevenin/Norton en CA
 25. Sistemas trifásicos
 26. Conexión estrella Y
 27. Conexión triángulo Δ
 28. Relación línea-fase
 29. Potencia trifásica
 30. Secuencia de fases
 31. Trifásico desequilibrado
 32. Transformadores: principio
 33. Ideal vs real
 34. Ensayos OC y CC
 35. Eficiencia y regulación
 36. Transformadores trifásicos
 37. Autotransformadores
 38. Armónicos
 39. Filtros
-

0.3.2.0 1. ¿Qué es la corriente alterna?

La corriente alterna (CA) es aquella cuya **magnitud y dirección cambian periódicamente**. A diferencia de la CD (dirección constante), la CA oscila entre valores positivos y negativos.

¿Por qué se usa?

- **Transporte eficiente:** se transforma a altos voltajes para largas distancias con mínimas pérdidas
- **Motores simples:** los motores de inducción (los más usados en la industria) solo funcionan con CA
- **Generación natural:** los generadores rotativos producen CA naturalmente
- **Red mundial:** toda la infraestructura eléctrica está basada en CA

Diferencia con CD

Característica	CD	CA
Dirección	Constante	Cambia periódicamente
Magnitud	Puede ser constante	Varía con el tiempo
Transformación	No se transforma directamente	Se transforma con transformadores
Distribución	Ineficiente a larga distancia	Muy eficiente
Motores	Escobillas (DC)	Inducción, sin escobillas

0.3.3.0 2. Forma de onda sinusoidal

La forma de onda sinusoidal es la forma natural de la CA generada por un alternador.


Fórmula general

$$v(t) = V_{\max} \sin(\omega t + \phi)$$

$v(t)$ = voltaje instantáneo (V)
 $V_{\max}$ = amplitud o valor pico (V)
 ω = frecuencia angular (rad/s)
 t = tiempo (s)
 ϕ = ángulo de fase inicial

Anatomía de la onda

$V_{\max}$
 $\uparrow$

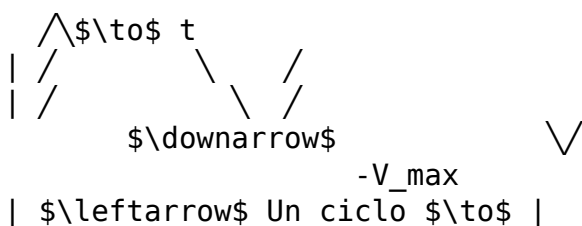- **Cresta:** punto máximo = $+V_{\max}$
- **Valle:** punto mínimo = $-V_{\max}$
- **Cruce por cero:** $v(t) = 0$

Analogía

Una rueda girando a velocidad constante. La altura de un punto en la rueda, proyectada contra una pared, traza una onda seno. La sinusoidal es la **proyección de un movimiento circular**.

0.3.4.0 3. Frecuencia, periodo y longitud de onda

Frecuencia (f)

Número de ciclos completos por segundo. Se mide en Hertz (Hz).

$$f = 1/T \quad [\text{Hz}]$$

Periodo (T)

Tiempo que tarda un ciclo completo.

$$T = 1/f \quad [\text{s}]$$

Frecuencia angular (ω)

$$\omega = 2\pi \times f \quad [\text{rad/s}]$$

Longitud de onda (λ)

Distancia espacial que recorre la onda en un ciclo:

$$\lambda = v / f \quad [\text{m}]$$

En cables eléctricos, $v \approx 2 \times 10^8$ m/s (2/3 de la velocidad de la luz).

Frecuencias estándar

País/Región	Frecuencia	Uso
América	60 Hz	Iluminación, motores
Europa, África	50 Hz	Iluminación, motores
Aviación	400 Hz	Sistemas aeronáuticos
Audio	20-20,000 Hz	Sonido

Ejemplo

Red eléctrica a 60 Hz:

$$T = 1/60 = 0.01667 \text{ s} = 16.67 \text{ ms}$$

$$\omega = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rad/s}$$

0.3.5.0 4. Voltajes: pico, RMS, medio**Valor pico ($V_{\max}$)**

El valor máximo absoluto de la onda. Es la amplitud.

Valor RMS (V_{rms}) — EL MÁS IMPORTANTE

El valor efectivo. Es el voltaje de CD que produciría la **misma potencia** en una resistencia.

$$V_{\text{rms}} = V_{\max} / \sqrt{2} \approx 0.7071 \times V_{\max}$$

$$V_{\max} = V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} \approx 1.4142 \times V_{\text{rms}}$$

Este es el valor que mide un multímetro y el que aparece en las especificaciones.

Valor medio (V_{medio})

Promedio en medio ciclo (para rectificadores):

$$V_{\text{medio}} = (2/\pi) \times V_{\max} \approx 0.637 \times V_{\max}$$

Valor pico a pico (V_{pp})

$$V_{\text{pp}} = 2 \times V_{\max}$$

Tabla resumen

Valor	Fórmula	Factor con $V_{\max}$
$V_{\max}$ (pico)	$V_{\max}$	$\times 1$
V_{rms} (efectivo)	$V_{\max} / \sqrt{2}$	$\times 0.707$
V_{medio}	$2V_{\max} / \pi$	$\times 0.637$ $V_{\text{pp}}(\text{pico a pico}) / 2 \times V_{\max}$

Ejemplo

Toma doméstica 120V RMS a 60 Hz:

$$V_{\max} = 120 \times 1.414 = 169.7 \text{ V}$$

$$V_{\text{medio}} = 0.637 \times 169.7 = 108.1 \text{ V}$$

$$V_{\text{pp}} = 2 \times 169.7 = 339.4 \text{ V}$$

Error común

Confundir RMS con pico. Un multímetro muestra RMS. Si ves “310V” en un multímetro, el pico es $310 \times \sqrt{2} \approx 438\text{V}$.

0.3.6.0 5. Fasores y representación rotatoria

¿Qué es un fasor?

Representación vectorial de una magnitud sinusoidal. Convierte ecuaciones diferenciales en **álgebra con números complejos**.

Forma rectangular: $\hat{V} = a + jb$

Forma polar: $\hat{V} = |V| \angle \phi$

Forma exponencial: $\hat{V} = |V| e^{j\phi}$

Conversión

Polar $\rightarrow$ Rectangular:

$$a = |V| \cos(\phi)$$

$$b = |V| \sin(\phi)$$

Rectangular $\rightarrow$ Polar:

$$|V| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \arctan(b/a)$$

Operaciones

Suma/resta: Se suman componente a componente (rectangular)

Multiplicación: Se multiplican magnitudes, se suman ángulos (polar)

División: Se dividen magnitudes, se restan ángulos (polar)

Regla ELI-ICE

- **ELI**: En un inductor (L), el voltaje (E) **adelanta** a la corriente (I)
- **ICE**: En un capacitor (C), la corriente (I) **adelanta** al voltaje (E)

Ejemplo

$$V_1 = 100 \angle 30^\circ + V_2 = 80 \angle -20^\circ:$$

$$V_1 = 100(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = 86.6 + j50$$

$$V_2 = 80(\cos(-20^\circ) + j \sin(-20^\circ)) = 75.18 - j27.36$$

$$\begin{aligned} V_1 + V_2 &= (86.6 + 75.18) + j(50 - 27.36) \\ &= 161.78 + j22.64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{En polar: } |V| &= \sqrt{(161.78)^2 + (22.64)^2} = 163.36 \text{ V} \\ \phi &= \arctan(22.64/161.78) = 7.95^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Resultado: } V_1 + V_2 = 163.36 \angle 7.95^\circ \text{ V}$$

0.3.7.0 6. Reactancia inductiva (X_L)

La **oposición** que un inductor presenta al paso de CA. No disipa energía (la almacena y devuelve).

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X _L	Efecto
f = 0 (CD)	0	Cortocircuito
f baja	Pequeña	Poca oposición
f alta	Grande	Mucha oposición

Un inductor **pasa CD** y **bloquea CA** de alta frecuencia.

Ejemplo

$L = 0.5H$ a $60Hz$:

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.5 = 188.5 \Omega$$

0.3.8.0 7. Reactancia capacitiva (X_C)

La **oposición** que un capacitor presenta al paso de CA.

$$X_C = 1 / (\omega \times C) = 1 / (2\pi \times f \times C) \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X _C	Efecto
f = 0 (CD)	∞	Circuito abierto
f baja	Grande	Mucha oposición
f alta	Pequeña	Poca oposición

Un capacitor **bloquea CD** y **pasa CA** de alta frecuencia.

Ejemplo

$C = 10\mu F$ a $60Hz$:

$$X_C = 1 / (2\pi \times 60 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.3 \Omega$$

0.3.9.0 8. Impedancia (Z)

La **oposición total** al paso de CA. Generalización de la resistencia para CA.

$$Z = R + jX \quad \text{donde } X = X_L - X_C$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (\text{magnitud})$$

$$\phi = \arctan(X/R) \quad (\text{ángulo})$$

La Ohm Generalizada

$$\hat{V} = \hat{I} \times Z$$

$$|V| = |I| \times |Z|$$

Ejemplo

$$R = 30\Omega, X_L = 40\Omega, X_C = 10\Omega:$$

$$X = 40 - 10 = 30\Omega$$

$$Z = 30 + j30 = 42.43 \angle 45^\circ \Omega$$

$$\text{Si } V = 120 \angle 0^\circ:$$

$$I = V/Z = 120 \angle 0^\circ / 42.43 \angle 45^\circ = 2.828 \angle -45^\circ$$

La corriente **retrasa** 45° respecto al voltaje (circuito inductivo).

0.3.10.0 9. Circuito serie R-L

$$Z = R + jX_L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\phi = \arctan(X_L / R)$$

$$V_{\text{total}} = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad \rightarrow \text{NUNCA es la suma aritmética}$$

Ejemplo

$$R = 100\Omega, L = 0.2H, f = 60Hz, V = 120V:$$

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.2 = 75.4\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 + 75.4^2} = 125.2\Omega$$

$$I = 120/125.2 = 0.958A$$

$$V_R = 0.958 \times 100 = 95.8V$$

$$V_L = 0.958 \times 75.4 = 72.3V$$

$$\text{Verificación: } \sqrt{95.8^2 + 72.3^2} = \sqrt{9178 + 5227} = 120V$$

$$\phi = \arctan(75.4/100) = 37^\circ \text{ (V adelanta a I)}$$

0.3.11.0 10. Circuito serie R-C

$$Z = R - jX_C$$

$$\phi = -\arctan(X_C / R) \quad (\text{negativo: corriente adelanta})$$

Ejemplo

$$R = 200\Omega, C = 10\mu F, f = 60Hz, V = 100V:$$

$$X_C = 265.3\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{200^2 + 265.3^2} = 332.2\Omega$$

$$I = 100/332.2 = 0.301A$$

$$\phi = -53.1^\circ \text{ (I adelanta a V)}$$

0.3.12.0 11. Circuito serie R-L-C

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Tres casos

Condición	ϕ	Comportamiento
$X_L > X_C$	$\phi > 0$	Inductivo (V adelanta a I)
$X_L < X_C$	$\phi < 0$	Capacitivo (I adelanta a V)
$X_L = X_C$	$\phi = 0$	Resonancia (solo R)

En resonancia ($X_L = X_C$)

$$Z = R \text{ (mínima)}$$

$$I_{\max} = V/R \text{ (máxima)}$$

$$V_L = V_C \gg V \text{ (pueden ser MUCHO mayores que la fuente)}$$

Ejemplo

$$R = 50\Omega, L = 0.1H, C = 100\mu F, f = 60Hz, V = 120V:$$

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.1 = 37.7\Omega$$

$$X_C = 1/(2\pi \times 60 \times 100 \times 10^{-6}) = 26.5\Omega$$

$$X = 37.7 - 26.5 = 11.2\Omega \text{ (inductivo)}$$

$$|Z| = \sqrt{50^2 + 11.2^2} = 51.2\Omega$$

$$I = 120/51.2 = 2.344A$$

$$V_R = 117.2V, V_L = 88.4V, V_C = 62.1V$$

0.3.13.0 12. Circuito Paralelo R-L

En un circuito paralelo R-L, la resistencia y el inductor están conectados en **paralelo** sobre la misma fuente de voltaje. A diferencia del circuito serie, aquí cada componente recibe el **mismo voltaje**, pero las corrientes son diferentes.

Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{corriente por la resistencia, en fase con } V)$$

$$I_L = V / X_L \quad (\text{corriente por el inductor, retrasa } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (\text{suma fasorial, no aritmética})$$

$$\phi = \arctan(I_R / I_L) \quad (\text{ángulo del circuito total})$$

Nota: En paralelo, las corrientes se suman fasorialmente (como vectores perpendiculares), no directamente.

Ejemplo

Datos: $R = 30\Omega$, $X_L = 40\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Calcular cada corriente

$$I_R = V / R = 120 / 30 = 4.00 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_L = V / X_L = 120 / 40 = 3.00 \text{ A} \quad (\text{retrasa } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan(I_L / I_R) = \arctan(3/4) = 36.87^\circ$$

El ángulo ϕ representa cuánto **retrasa la corriente total** respecto al voltaje. Como el circuito es inductivo, la corriente total retrasa.

Verificación

$$|Z|_{\text{equivalente}} = V / I_{\text{total}} = 120 / 5 = 24 \Omega$$

Verificación por impedancia equivalente en paralelo:

$$1/|Z| = \sqrt{1/R^2 + 1/X_L^2} = \sqrt{1/900 + 1/1600} = \sqrt{0.001736} = 0.04167 \text{ S} \quad |Z| = 1/0.04167 = 24 \Omega \quad \checkmark$$

0.3.14.0 13. Circuito Paralelo R-C

En un circuito paralelo R-C, la resistencia y el capacitor están en paralelo. La corriente por el capacitor **adelanta** 90° respecto al voltaje.

Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = V / X_C \quad (\text{adelanta } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$\phi = \arctan(I_C / I_R) \quad (\text{adelantado: } I_{\text{total}} \text{ adelanta a } V)$$

Ejemplo

Datos: $R = 150\Omega$, $X_C = 200\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Corrientes individuales

$$I_R = 120 / 150 = 0.800 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = 120 / 200 = 0.600 \text{ A} \quad (\text{adelanta } 90^\circ)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{0.8^2 + 0.6^2} = 1.0 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan(I_C / I_R) = \arctan(0.6/0.8) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$$

La corriente total **adelanta** 36.87° al voltaje (circuito capacitivo).

Verificación

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 120 / 1.0 = 120 \text{ } \Omega$$

Por impedancia equivalente:

$$\begin{aligned} 1/|Z| &= \sqrt{(1/R^2 + 1/X_C^2)} = \sqrt{(1/22500 + 1/40000)} = \sqrt{0.00006944} = 0.008333 \text{ S} \\ |Z| &= 120 \text{ } \Omega \quad \checkmark \end{aligned}$$

0.3.15.0 14. Circuito Paralelo R-L-C

En un circuito paralelo R-L-C, los tres componentes están en paralelo. Las corrientes por L y C son opuestas (desfasadas 180° entre sí), por lo que se **restan** antes de combinarse con I_R .

Fórmulas

$$I_R = V / R$$

$$I_L = V / X_L$$

$$I_C = V / X_C$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$$

Resonancia en paralelo

Cuando $X_L = X_C \rightarrow I_C = I_L$, entonces:

$$I_C - I_L = 0 \quad I_{\text{total}} = I_R \text{ (solo queda la resistiva)}$$

En resonancia, la corriente total es **mínima** (igual a I_R) y la impedancia es **máxima**.

Ejemplo

Datos: $R = 100\Omega$, $X_L = 50\Omega$, $X_C = 80\Omega$, $V = 200\text{V}$

Paso 1: Corrientes individuales

$$I_R = 200 / 100 = 2.00 \text{ A}$$

$$I_L = 200 / 50 = 4.00 \text{ A} \quad (\text{retrasa } 90^\circ)$$

$$I_C = 200 / 80 = 2.50 \text{ A} \quad (\text{adelanta } 90^\circ)$$

Paso 2: Diferencia $I_C - I_L$

$$I_C - I_L = 2.50 - 4.00 = -1.50 \text{ A}$$

El signo negativo indica que el efecto inductivo domina ($I_L > I_C$).

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)} = \sqrt{(2^2 + (-1.5)^2)}$$

Paso 4: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan((I_C - I_L) / I_R) = \arctan(-1.5/2) = \arctan(-0.75) = -36.87^\circ$$

Negativo significa que el circuito es **inductivo** (la corriente total retrasa respecto al voltaje).

Verificación

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 200 / 2.50 = 80 \text{ } \Omega$$

Componentes de Z:

$$Z_R = 100 \text{ } \Omega, Z_L = j50 \text{ } \Omega, Z_C = -j80 \text{ } \Omega$$

Admitancias:

$$Y_R = 1/100 = 0.01 \text{ S}$$

$$Y_L = 1/(j50) = -j0.02 \text{ S}$$

$$Y_C = 1/(-j80) = j0.0125 \text{ S}$$

$$Y_{\text{total}} = 0.01 + j(0.0125 - 0.02) = 0.01 - j0.0075 \text{ S}$$

$$|Y| = \sqrt{(0.01^2 + 0.0075^2)} = \sqrt{(0.0001 + 0.00005625)} = 0.0125 \text{ S}$$

$$|Z| = 1/|Y| = 80 \text{ } \Omega \quad \checkmark$$

0.3.16.0 15. Circuito Serie-Paralelo en CA

Los circuitos serie-paralelo combinan ambos tipos de conexión. La estrategia es **reducir subcircuitos paso a paso** usando números complejos.

Estrategia de resolución

1. Identificar los subcircuitos en paralelo
2. Calcular la impedancia equivalente de cada subcircuito
3. Sumar en serie las impedancias que queden
4. Calcular corrientes y voltajes con la Ohm generalizada

Ejemplo

Datos: $Z_1 = 3 + j4 \Omega$ (serie), $Z_2 = 6 - j8 \Omega$ (paralelo con Z_3), $Z_3 = j5 \Omega$

La configuración es: Z_1 en serie con $(Z_2 \parallel Z_3)$

Paso 1: Impedancia equivalente del paralelo $Z_2 \parallel Z_3$

$$Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \times Z_3) / (Z_2 + Z_3)$$

$$Z_2 \times Z_3 = (6 - j8)(j5) = j30 - j^2 40 = 40 + j30$$

$$Z_2 + Z_3 = (6 - j8) + (j5) = 6 - j3$$

$$Z_2 \parallel Z_3 = (40 + j30) / (6 - j3)$$

Multiplicar por conjugado:

$$\begin{aligned} &= (40 + j30)(6 + j3) / ((6 - j3)(6 + j3)) \\ &= (240 + j120 + j180 + j^2 90) / (36 + 9) \\ &= (240 - 90 + j300) / 45 \\ &= (150 + j300) / 45 \\ &= 3.333 + j6.667 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

Paso 2: Impedancia total

$$Z_{\text{total}} = Z_1 + (Z_2 \parallel Z_3)$$

$$= (3 + j4) + (3.333 + j6.667) \\ = 6.333 + j10.667 \text{ } \Omega$$

$$|Z_{\text{total}}| = \sqrt{(6.333^2 + 10.667^2)} = \sqrt{(40.11 + 113.78)} = \sqrt{153.89} = 12.40 \text{ } \Omega \\ \phi = \arctan(10.667/6.333) = 59.21^\circ$$

Paso 3: Si $V = 100 \angle 0^\circ$ V, corriente total

$$I_{\text{total}} = V / Z_{\text{total}} = 100 \angle 0^\circ / 12.40 \angle 59.21^\circ = 8.065 \angle -59.21^\circ \text{ A}$$

Verificación

$$V_{Z_1} = I \times Z_1 = 8.065 \angle -59.21^\circ \times 5 \angle 53.13^\circ = 40.32 \angle -6.08^\circ \text{ V} \\ V_{\text{paralelo}} = I \times Z_{\text{paralelo}} = 8.065 \angle -59.21^\circ \times 7.454 \angle 36.87^\circ = 60.12 \angle -22.34^\circ \text{ V}$$

$$V_{\text{total}} = V_{Z_1} + V_{\text{paralelo}} \approx 100 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \checkmark$$

0.3.17.0 16. Potencia en Corriente Alterna

En CA existen **tres tipos de potencia**. La distinción es fundamental para el diseño y análisis de circuitos.

Potencia Activa (P) — Watts

La potencia real que **consume** el circuito y se convierte en calor, movimiento, luz, etc.

$$P = V \times I \times \cos(\phi) \quad [\text{Watts}] \\ = V \times I \times \text{FP}$$

donde $\cos(\phi) = \text{factor de potencia (FP)}$

Potencia Reactiva (Q) — VAR

Potencia que **oscila** entre la fuente y los componentes reactivos (L y C). No se consume, pero necesita conductores más gruesos.

$$Q = V \times I \times \sin(\phi) \quad [\text{VAR}]$$


- $Q > 0 \rightarrow$ circuito inductivo
- $Q < 0 \rightarrow$ circuito capacitivo

Potencia Aparente (S) — VA

El producto simple de voltaje y corriente RMS. Es la capacidad total que debe tener la infraestructura.

$$S = V \times I \quad [\text{VA}]$$

Triángulo de Potencia

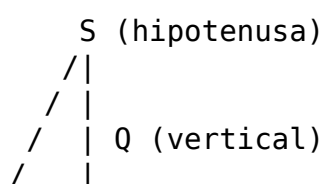

$$\frac{\phi}{P \text{ (horizontal)}}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$FP = \cos(\phi) = P / S$$

Ejemplo

Datos: Motor conectado a 120V, consume 5A, FP = 0.8 (atrasado)

Paso 1: Potencia aparente

$$S = V \times I = 120 \times 5 = 600 \text{ VA}$$

Paso 2: Potencia activa

$$P = S \times \cos(\phi) = 600 \times 0.8 = 480 \text{ W}$$

Paso 3: Potencia reactiva

$$\cos(\phi) = 0.8 \rightarrow \phi = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$$

$$\sin(\phi) = \sin(36.87^\circ) = 0.6$$

$$Q = S \times \sin(\phi) = 600 \times 0.6 = 360 \text{ VAR (inductivo)}$$

Paso 4: Verificación

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)} = \sqrt{(480^2 + 360^2)} = \sqrt{(230400 + 129600)} = \sqrt{360000} = 600 \text{ VA}$$

0.3.18.0 17. Factor de Potencia

El factor de potencia (FP) indica qué fracción de la potencia aparente se convierte en **potencia útil**.

Definición

$$FP = \cos(\phi) = P / S$$

Interpretación

FP = 1.0 $\rightarrow$ óptimo: toda la energía se usa productivamente
 FP = 0.8 $\rightarrow$ bueno: 80% se usa, 20% se pierde en oscilación
 FP = 0.5 $\rightarrow$ muy malo: solo 50% se usa

Tabla de referencia

FP	Calificación	Acción requerida
> 0.95	Excelente	Ninguna
0.90 – 0.95	Bueno	Monitorear
0.80 – 0.90	Aceptable	Considerar corrección
0.70 – 0.80	Regular	Corrección recomendada

FP	Calificación	Acción requerida
0.60 – 0.70	Malo	Corrección urgente
< 0.60	Crítico	Corrección inmediata

Causas de FP bajo

- **Motores de inducción** (el mayor causante): consumen mucha Q reactiva
- **Transformadores**: similares efectos
- **Arcos de soldadura**: alta distorsión + componente reactiva
- **Iluminación fluorescente** (sin compensar): condensadores internos

Consecuencias de FP bajo

- **Multas** de las compañías eléctricas
- **Conductores sobrecalentados**: necesitan llevar más corriente
- **Transformadores sobredimensionados**
- **Caída de voltaje** mayor en líneas de transmisión

Ejemplo de impacto

Dos motores consumen $P = 10$ kW cada uno:

Motor A: $FP = 0.95$

$$S_A = 10,000 / 0.95 = 10,526 \text{ VA} \rightarrow I_A = 10,526 / 230 = 45.8 \text{ A}$$

Motor B: $FP = 0.65$

$$S_B = 10,000 / 0.65 = 15,385 \text{ VA} \rightarrow I_B = 15,385 / 230 = 66.9 \text{ A}$$

Motor B necesita un conductor **46%** más grueso por la misma potencia útil.

0.3.19.0 18. Corrección del Factor de Potencia

La corrección más común es instalar un **banco de capacitores en paralelo** con el equipo de FP bajo. Los capacitores suministran la corriente reactiva que los motores consumen, reduciendo la carga sobre la fuente.

Fórmula

$$C = P \times (\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2)) / (\omega \times V^2)$$

donde:

ϕ_1 = ángulo original ($FP_1 = \cos(\phi_1)$)

ϕ_2 = ángulo deseado ($FP_2 = \cos(\phi_2)$)

P = potencia activa (W)

$\omega = 2\pi f$ (rad/s)

V = voltaje de la fuente (V)

Ejemplo

Datos: Motor de 10 kW, FP = 0.70 (atrasado), corregir a FP = 0.95. Fuente: 230V, 60Hz.

Paso 1: Ángulos

$$\phi_1 = \arccos(0.70) = 45.57^\circ \quad \text{to} \quad \tan(\phi_1) = \tan(45.57^\circ)$$

$$\phi_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \quad \text{to} \quad \tan(\phi_2) = \tan(18.19^\circ)$$

Paso 2: Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rad/s}$$

Paso 3: Capacitancia necesaria

$$\begin{aligned} C &= 10,000 \times (1.0202 - 0.3287) / (377 \times 230^2) \\ &= 10,000 \times 0.6915 / (377 \times 52,900) \\ &= 6915 / 19,943,300 \\ &= 0.0003467 \text{ F} \\ &= 346.7 \mu\text{F} \end{aligned}$$

Paso 4: Verificación — corriente reactiva antes y después

$$\begin{aligned} Q_{\text{antes}} &= P \times \tan(\phi_1) = 10,000 \times 1.0202 = 10,202 \text{ VAR} \\ Q_{\text{después}} &= P \times \tan(\phi_2) = 10,000 \times 0.3287 = 3,287 \text{ VAR} \\ Q_C &= Q_{\text{antes}} - Q_{\text{después}} = 10,202 - 3,287 = 6,915 \text{ VAR} \end{aligned}$$

$$I_C = Q_C / V = 6,915 / 230 = 30.07 \text{ A (corriente del banco)}$$

$$X_C = V / I_C = 230 / 30.07 = 7.65 \Omega$$

$$C = 1/(\omega \times X_C) = 1/(377 \times 7.65) = 346.7 \mu\text{F} \quad \checkmark$$

0.3.20.0 19. Resonancia en Serie

La resonancia en serie ocurre cuando la **reactancia inductiva iguala a la capacitiva** ($X_L = X_C$).

En este punto, las reacciones se cancelan y el circuito se comporta como puramente resistivo.

Condición de resonancia

$$X_L = X_C$$

$$2\pi fL = 1/(2\pi fC)$$

Frecuencia de resonancia

$$f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{LC}) \quad [\text{Hz}]$$

En resonancia

$$Z = R \text{ (mínima)}$$

$$I = V / R \text{ (máxima)}$$

$$V_L = I \times X_L \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)}$$

$$V_C = I \times X_C \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)}$$

$$V_L + V_C = 0 \text{ (se cancelan fasorialmente)}$$

Ejemplo

Datos: L = 100 mH, C = 10 μF , R = 10 Ω , V = 10V

Paso 1: Frecuencia de resonancia

$$\begin{aligned}
 f_{\{0\}} &= 1 / (2\pi \sqrt{(0.1 \times 10 \times 10^{-6})}) \\
 &= 1 / (2\pi \sqrt{(10^{-6})}) \\
 &= 1 / (2\pi \times 10^{-3}) \\
 &= 1 / (6.283 \times 10^{-3}) \\
 &= 159.15 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

Paso 2: Reactancias en resonancia

$$X_L = 2\pi \times 159.15 \times 0.1 = 100 \text{ } \Omega$$

$$X_C = 1 / (2\pi \times 159.15 \times 10 \times 10^{-6}) = 100 \text{ } \Omega \quad \text{\textbackslash checkmark}$$

Paso 3: Corriente y voltajes

$$Z = R = 10 \text{ } \Omega \text{ (solo resistiva)}$$

$$I = V / R = 10 / 10 = 1.0 \text{ A}$$

$$V_R = I \times R = 1.0 \times 10 = 10 \text{ V (igual a la fuente)}$$

$$V_L = I \times X_L = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V (¡10 veces V!)}$$

$$V_C = I \times X_C = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V (¡10 veces V!)}$$

Verificación

V_L y V_C están desfasados 180° , por lo tanto:

$$V_L + V_C \text{ (fasorial)} = 100 \angle 90^\circ + 100 \angle -90^\circ = j100 - j100 = 0$$

$$\text{Voltaje total: } V_R + V_L + V_C = 10 \angle 0^\circ + 0 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$

Advertencia: En resonancia serie, los voltajes en L y C pueden ser **muy superiores** al voltaje de la fuente. Esto puede dañar componentes si no se diseña adecuadamente.

0.3.21.0 20. Resonancia en Paralelo

La resonancia en paralelo ocurre cuando $I_L = I_C$ cuando ambas ramas comparten el mismo voltaje.

Condición

$$I_L = I_C \quad \text{\textbackslash to} \quad V/X_L = V/X_C \quad \text{\textbackslash to} \quad X_L = X_C$$

Esto es la misma condición que en serie, pero el efecto es diferente.

En resonancia paralelo

$$I_C = I_L \text{ (pero ambas pueden ser MUY mayores que } I_{\text{total}})$$

$$I_{\text{total}} = I_R \text{ (solo fluye por la rama resistiva)}$$

$$Z_{\text{total}} = R \times Q \text{ (máxima)}$$

Ejemplo

Datos: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $V = 10 \text{ V}$, $f = f_{\{0\}} = 5033 \text{ Hz}$

Paso 1: Verificar resonancia

$$X_L = 2\pi \times 5033 \times 0.01 = 316.2 \text{ } \Omega$$

$$X_C = 1 / (2\pi \times 5033 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 316.2 \text{ } \Omega \quad \text{\textbackslash checkmark}$$

Paso 2: Corrientes

$$\begin{aligned}
 I_R &= V / R = 10 / 1000 = 0.01 \text{ A} = 10 \text{ mA} \\
 I_L &= V / X_L = 10 / 316.2 = 0.0316 \text{ A} = 31.6 \text{ mA} \\
 I_C &= V / X_C = 10 / 316.2 = 0.0316 \text{ A} = 31.6 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = I_R = 10 \text{ mA} \quad (\text{las reactivas se cancelan})$$

Paso 4: Impedancia equivalente

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 10 / 0.01 = 1000 \, \Omega = R$$

Verificación

I_L y I_C están desfasadas 180° :

$$I_L + I_C \text{ (fasorial)} = 31.6 \angle -90^\circ + 31.6 \angle 90^\circ = -j31.6 + j31.6 = 0$$

$$I_{\text{total}} = I_R + I_L + I_C = 10 \text{ mA} + 0 = 10 \text{ mA} \quad \checkmark$$

Aplicación

La resonancia paralelo se usa en **filtros selectivos**: solo pasan señales cercanas a f_0 . Las señales fuera de resonancia ven una impedancia baja y se atenúan.

0.3.22.0 21. Factor de Calidad Q

El factor de calidad Q mide la **selectividad** de un circuito resonante. Indica cuánta energía se almacena comparada con la que se disipa por ciclo.

Definición

$$\begin{aligned}
 Q &= X_L / R = (2\pi f_0 L) / R && (\text{en serie}) \\
 Q &= R / X_C = R / (2\pi f_0 C) && (\text{en paralelo})
 \end{aligned}$$

En términos de L y C:

$$\begin{aligned}
 Q &= (1/R) \sqrt{L/C} && (\text{serie}) \\
 Q &= R \sqrt{C/L} && (\text{paralelo})
 \end{aligned}$$

Ancho de banda

$$BW = f_0 / Q \quad [\text{Hz}]$$

$$BW = f_2 - f_1 \quad (\text{frecuencias a } -3\text{dB})$$

Interpretación de Q

Q	Tipo de circuito	Aplicación
$Q > 10$	Muy selectivo	Filtros de radio, osciladores
$Q = 5 - 10$	Selectivo	Filtros de audio, sintonía

Q	Tipo de circuito	Aplicación
$Q = 1 - 5$	Moderado	Circuitos de carga general
$Q < 1$	Amplio	Amortiguación, supresión

Ejemplo

Datos: $f_0 = 1000 \text{ Hz}$, $Q = 20$

Paso 1: Ancho de banda

$$BW = f_0 / Q = 1000 / 20 = 50 \text{ Hz}$$

Paso 2: Frecuencias de corte

$$f_{\{1\}} = f_{\{0\}} - BW/2 = 1000 - 25 = 975 \text{ Hz}$$

$$f_{\{2\}} = f_{\{0\}} + BW/2 = 1000 + 25 = 1025 \text{ Hz}$$

Paso 3: Verificación de Q con valores de L y R

Si $L = 10 \text{ mH}$, $R = 3.14 \text{ } \Omega$:

$$X_L = 2\pi \times 1000 \times 0.01 = 62.83 \text{ } \Omega$$

$$Q = X_L / R = 62.83 / 3.14 = 20.0 \quad \checkmark$$

0.3.23.0 22. Análisis de Mallas en CA

El análisis de mallas funciona igual que en CD, pero usando **impedancias complejas** en lugar de resistencias.

Procedimiento

1. Asignar corrientes de malla ($I_{\{1\}}$, $I_{\{2\}}$, ...) en sentido horario
2. Escribir KVL para cada malla con impedancias complejas
3. Resolver el sistema de ecuaciones complejas

Ejemplo

Datos: Dos mallas con: - Malla 1: $V = 100 \angle 0^\circ$, $Z_1 = 4 + j3$, $Z_{compartida} = 2 - j2$ - Malla 2: $Z_{\{2\}} = 3 + j1 \Omega$, $Z_{compartida} = 2 - j2 \Omega$

Ecuaciones de malla:

$$\begin{aligned} \text{Malla 1: } (Z_{\{1\}} + Z_c) I_{\{1\}} - Z_c I_{\{2\}} &= V \\ (4 + j3 + 2 - j2) I_{\{1\}} - (2 - j2) I_{\{2\}} &= 100 \angle 0^\circ \\ (6 + j1) I_{\{1\}} - (2 - j2) I_{\{2\}} &= 100 \quad \dots (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Malla 2: } -Z_c I_{\{1\}} + (Z_{\{2\}} + Z_c) I_{\{2\}} &= 0 \\ -(2 - j2) I_{\{1\}} + (3 + j1 + 2 - j2) I_{\{2\}} &= 0 \\ -(2 - j2) I_{\{1\}} + (5 - j1) I_{\{2\}} &= 0 \quad \dots (2) \end{aligned}$$

Resolviendo (2) para $I_{\{1\}}$:

$$\begin{aligned} I_{\{1\}} &= (5 - j1)/(2 - j2) I_{\{2\}} \\ &= (5 - j1)(2 + j2) / ((2 - j2)(2 + j2)) I_{\{2\}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (10 + j10 - j2 - j^2) / (4 + 4) \times I_{\{2\}} \\
 &= (12 + j8) / 8 \times I_{\{2\}} \\
 &= (1.5 + j1) \times I_{\{2\}}
 \end{aligned}$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned}
 (6 + j1)(1.5 + j1) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\
 (9 + j6 + j1.5 + j^2) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\
 (8 + j7.5) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\
 (6 + j9.5) \times I_{\{2\}} &= 100
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{\{2\}} &= 100 / (6 + j9.5) \\
 &= 100(6 - j9.5) / (36 + 90.25) \\
 &= (600 - j950) / 126.25 \\
 &= 4.752 - j7.525 \text{ A} \\
 &= 8.89 \angle -57.8^\circ \text{ A}
 \end{aligned}$$

$I_{\{1\}}$:

$$\begin{aligned}
 I_{\{1\}} &= (1.5 + j1) \times I_{\{2\}} = (1.5 + j1)(4.752 - j7.525) \\
 &= (7.128 - j11.288 + j4.752 - j^2 7.525) \\
 &= 14.653 - j6.536 \\
 &= 16.04 \angle -24.0^\circ \text{ A}
 \end{aligned}$$

0.3.24.0 23. Análisis de Nodos en CA

El análisis de nodos usa **admitancias** ($Y = 1/Z$) y es dual al análisis de mallas.

Procedimiento

1. Seleccionar nodo de referencia (tierra)
2. Asignar voltajes de nodo ($V_{\{1\}}$, $V_{\{2\}}$, ...)
3. Escribir KCL: suma de corrientes que salen = 0
4. Usar admitancias: $I = Y \times V$

Ejemplo

Datos: Tres ramas conectadas a un nodo $V_{\{1\}}$: - Rama 1: fuente $V_s = 50 \angle 30^\circ$ V con $Z_{\{1\}} = 2 + j1 \Omega$ - Rama 2: $Z_{\{2\}} = 3 - j2 \Omega$ (a tierra) - Rama 3: $Z_{\{3\}} = 1 + j3 \Omega$ (a tierra)

Admitancias:

$$\begin{aligned}
 Y_{\{1\}} &= 1/(2 + j1) = (2 - j1)/5 = 0.4 - j0.2 \text{ S} \\
 Y_{\{2\}} &= 1/(3 - j2) = (3 + j2)/13 = 0.2308 + j0.1538 \text{ S} \\
 Y_{\{3\}} &= 1/(1 + j3) = (1 - j3)/10 = 0.1 - j0.3 \text{ S}
 \end{aligned}$$

KCL en el nodo $V_{\{1\}}$:

$$\begin{aligned}
 Y_{\{1\}}(V_{\{1\}} - V_s) + Y_{\{2\}}V_{\{1\}} + Y_{\{3\}}V_{\{1\}} &= 0 \\
 V_{\{1\}}(Y_{\{1\}} + Y_{\{2\}} + Y_{\{3\}}) &= Y_{\{1\}} \times V_s
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_{\text{total}} &= Y_{\{1\}} + Y_{\{2\}} + Y_{\{3\}} \\
 &= (0.4 + 0.2308 + 0.1) + j(-0.2 + 0.1538 - 0.3) \\
 &= 0.7308 - j0.3462 \text{ S}
 \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$V_{\{1\}} = Y_{\{1\}} \times V_s / Y_{\text{total}} \\ = (0.4 - j0.2) \times 50 \angle 30^\circ / (0.7308 - j0.3462)$$

Convirtiendo a polar:

$$Y_{\{1\}} = 0.4472 \angle -26.57^\circ \\ Y_{\text{total}} = 0.8091 \angle -25.45^\circ \\ V_s = 50 \angle 30^\circ$$

$$V_{\{1\}} = (0.4472 \times 50 / 0.8091) \angle (-26.57^\circ + 30^\circ - (-25.45^\circ)) \\ = 27.64 \angle 28.88^\circ \text{ V}$$

Verificación

$$I_{\{1\}} = Y_{\{1\}}(V_{\{1\}} - V_s) = (0.4472 \angle -26.57^\circ)(27.64 \angle 28.88^\circ - 50 \angle 30^\circ) \\ I_{\{2\}} = Y_{\{2\}} \times V_{\{1\}} = (0.2774 \angle 33.69^\circ)(27.64 \angle 28.88^\circ) \\ I_{\{3\}} = Y_{\{3\}} \times V_{\{1\}} = (0.3162 \angle -71.57^\circ)(27.64 \angle 28.88^\circ)$$

$$I_{\{1\}} + I_{\{2\}} + I_{\{3\}} \approx 0 \quad \checkmark \text{ (KCL satisfecha)}$$

0.3.25.0 24. Thevenin y Norton en CA

Los teoremas de Thevenin y Norton se aplican directamente en CA usando **números complejos**.

Thevenin

V_{Th} = voltaje de circuito abierto (fasor)

Z_{Th} = impedancia equivalente (fuentes de voltaje cortocircuito, fuentes de corriente en paralelo)

Norton

$$I_{\text{N}} = V_{\text{Th}} / Z_{\text{Th}}$$

$$Z_{\text{N}} = Z_{\text{Th}}$$

Ejemplo

Circuito: Fuente $V = 100 \angle 0^\circ$ V con impedancia interna $Z_{\{1\}} = 2 + j1 \Omega$, conectada a una carga a través de $Z_{\{2\}} = 3 - j2 \Omega$ y $Z_{\{3\}} = 1 + j4 \Omega$.

Paso 1: Voltaje de Thevenin (abierto entre terminales A-B, sin carga)

Divisor de voltaje:

$$V_{\text{Th}} = V \times Z_{\{3\}} / (Z_{\{1\}} + Z_{\{2\}} + Z_{\{3\}}) \\ = 100 \angle 0^\circ \times (1 + j4) / ((2 + j1) + (3 - j2) + (1 + j4)) \\ = 100 \angle 0^\circ \times (1 + j4) / (6 + j3)$$

En polar:

$$1 + j4 = 4.123 \angle 75.96^\circ \\ 6 + j3 = 6.708 \angle 26.57^\circ$$

$$V_{\text{Th}} = 100 \times 4.123 / 6.708 \angle (75.96^\circ - 26.57^\circ) \\ = 61.47 \angle 49.39^\circ \text{ V}$$

Paso 2: Impedancia de Thevenin (apagar fuente → cortocircuitar V)

$$\begin{aligned} Z_{Th} &= (Z_{\{1\}} + Z_{\{2\}}) \parallel Z_{\{3\}} \\ &= ((2+j1) + (3-j2)) \parallel (1+j4) \\ &= (5-j1) \parallel (1+j4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{Th} &= (5-j1)(1+j4) / ((5-j1) + (1+j4)) \\ &= (5 + j20 - j1 - j^2 4) / (6 + j3) \\ &= (9 + j19) / (6 + j3) \end{aligned}$$

Multiplicando por conjugado:

$$\begin{aligned} &= (9 + j19)(6 - j3) / (36 + 9) \\ &= (54 - j27 + j114 - j^2 57) / 45 \\ &= (111 + j87) / 45 \\ &= 2.467 + j1.933 \text{ } \Omega \\ &= 3.135 \angle 38.05^\circ \text{ } \Omega \end{aligned}$$

Paso 3: Norton

$$\begin{aligned} I_N = V_{Th} / Z_{Th} &= 61.47 \angle 49.39^\circ / 3.135 \angle 38.05^\circ \\ &= 19.61 \angle 11.34^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$Z_N = Z_{Th} = 2.467 + j1.933 \text{ } \Omega$$

Verificación

Si conectamos una carga $Z_L = 5 \text{ } \Omega$:

$$\begin{aligned} V_L &= V_{Th} \times Z_L / (Z_{Th} + Z_L) \\ &= 61.47 \angle 49.39^\circ \times 5 / (7.467 + j1.933) \\ &= 61.47 \angle 49.39^\circ \times 5 / 7.717 \angle 14.55^\circ \\ &= 39.83 \angle 34.84^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_L = V_L / Z_L = 39.83 / 5 = 7.966 \text{ A}$$

Verificación por Norton:

$$\begin{aligned} I_L &= I_N \times Z_N / (Z_N + Z_L) = 19.61 \angle 11.34^\circ \times 3.135 \\ &= 7.966 \angle 34.84^\circ \text{ A} \quad \checkmark \end{aligned}$$

0.3.26.0 25. Sistemas Trifásicos Equilibrados

Un sistema trifásico usa **tres fuentes** sinusoidales de igual magnitud y frecuencia, desfasadas 120° entre sí.

Fuentes trifásicas

Secuencia ABC (positiva):

$$\begin{aligned} V_a &= V \angle 0^\circ \\ V_b &= V \angle -120^\circ \\ V_c &= V \angle +120^\circ = V \angle -240^\circ \end{aligned}$$

Secuencia ACB (negativa):

$$\begin{aligned}V_a &= V\angle 0^\circ \\V_b &= V\angle +120^\circ \\V_c &= V\angle -120^\circ\end{aligned}$$

Verificación fundamental

$$V_a + V_b + V_c = 0 \quad (\text{siempre, en cualquier instante})$$

Demostración:

$$V_a = V\angle 0^\circ = V + j0$$

$$V_b = V\angle -120^\circ = V(\cos(-120^\circ) + j \sin(-120^\circ)) = V(-0.5 - j0.866)$$

$$V_c = V\angle +120^\circ = V(\cos(120^\circ) + j \sin(120^\circ)) = V(-0.5 + j0.866)$$

$$\text{Suma: } V(1 - 0.5 - 0.5) + jV(0 - 0.866 + 0.866) = 0 \quad \checkmark$$

Ventajas del sistema trifásico

1. **Potencia constante:** la suma de potencias de las tres fases es constante (no oscila como en monofásico)
2. **Equilibrado natural:** con cargas equilibradas, la corriente por el neutro es cero
3. **Conductor neutro:** puede ser más delgado (o eliminarse en cargas equilibradas)
4. **Campo magnético rotatorio:** permite construir motores simples y eficientes
5. **Distribución eficiente:** 3 conductores transmiten el triple de potencia con solo $1.5\times$ el cobre

Ejemplo

Datos: Sistema trifásico equilibrado, $V_{\text{fase}} = 220\text{V}$, carga por fase $Z = 30 + j40\Omega$

Paso 1: Corriente por fase

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega$$

$$I_a = V_a / Z = 220\angle 0^\circ / 50\angle 53.13^\circ = 4.4\angle -53.13^\circ$$

$$I_b = V_b / Z = 220\angle -120^\circ / 50\angle 53.13^\circ = 4.4\angle -173.13^\circ$$

$$I_c = V_c / Z = 220\angle +120^\circ / 50\angle 53.13^\circ = 4.4\angle +66.87^\circ$$

Paso 2: Verificación — suma de corrientes

$$I_a + I_b + I_c = 4.4(\angle -53.13^\circ + \angle -173.13^\circ + \angle +66.87^\circ)$$

$$= 4.4[(0.6 - j0.8) + (-0.993 - j0.122) + (0.393 + j0.920)]$$

$$= 4.4[(0.6 - 0.993 + 0.393) + j(-0.8 - 0.122 + 0.920)]$$

$$= 4.4[0.0 + j0.0] = 0 \quad \checkmark$$

Paso 3: Potencia por fase

$$P_{\text{fase}} = V \times I \cos(\phi) = 220 \times 4.4 \cos(53.13^\circ)$$

$$Q_{\text{fase}} = V \times I \sin(\phi) = 220 \times 4.4 \sin(53.13^\circ)$$

$$S_{\text{fase}} = V \times I = 220 \times 4.4 = 968 \text{ VA}$$

$$P_{\text{total}} = 3 \times 580.8 = 1742.4 \text{ W}$$

$$S_{\text{total}} = 3 \times 968 = 2904 \text{ VA}$$

0.3.27.0 26. Conexión Estrella (Y)

En conexión estrella, tres impedancias comparten un punto común llamado **neutro** o estrella.

Relaciones fundamentales

$$\begin{aligned} V_L &= \sqrt{3} \times V_F & [V] \\ I_L &= I_F & [A] \end{aligned}$$

- V_L : voltaje entre líneas (dos fases distintas)
- V_F : voltaje fase (entre una línea y el neutro)
- I_L : corriente que circula por la línea
- I_F : corriente que circula por la fase (impedancia)

Neutro

El neutro es el punto común donde se unen las tres fases. En un sistema **equilibrado**, la corriente en el neutro es **cero** porque las tres corrientes de fase se cancelan vectorialmente.

Si hay **desequilibrio** (cargas desiguales en cada fase), el neutro porta la diferencia. Por eso se recomienda cable de sección adecuada en el neutro.

Ejemplo práctico

Dado: $V_F = 220V$ (voltaje fase-neutro)

$$V_L = \sqrt{3} \times 220 = 1.732 \times 220 = 381 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } 381 / 220 = 1.732 \approx \sqrt{3} \quad \checkmark$$

En America Latina, la toma doméstica es $V_F = 120V \rightarrow V_L = 208V$. En Europa, $V_F = 230V \rightarrow V_L = 400V$.

0.3.28.0 27. Conexión Triángulo (Δ)

En conexión triángulo, las tres impedancias forman un lazo cerrado sin punto neutro.

Relaciones fundamentales

$$\begin{aligned} V_L &= V_F & [V] \\ I_L &= \sqrt{3} \times I_F & [A] \end{aligned}$$

- $V_L = V_F$: cada impedancia recibe directamente el voltaje entre líneas
- $I_L = \sqrt{3} \times I_F$: la corriente de línea se reparte entre dos fases

Características

- **Sin neutro**: no hay punto común, es un circuito cerrado
- **Autoequilibrado**: tiende a balancear cargas por sí mismo
- **Mayor corriente en línea**: cada línea alimenta dos fases

Ejemplo práctico

Dado: $I_F = 10A$ (corriente por cada impedancia)

$$I_L = \sqrt{3} \times 10 = 1.732 \times 10 = 17.32 \text{ A}$$

$$\text{Verificación: } 17.32 / 10 = 1.732 \approx \sqrt{3} \quad \checkmark$$

0.3.29.0 28. Tabla Comparativa Y vs Δ

Parámetro	Estrella (Y)	Triángulo (Δ)
Voltaje línea-fase	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$V_L = V_F$
Corriente línea-fase	$I_L = I_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$
Voltaje fase	$V_F = V_L / \sqrt{3}$	$V_F = V_L$
Corriente fase	$I_F = I_L$	$I_F = I_L / \sqrt{3}$
Neutro	Sí (punto común)	No
Potencia	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$
Arranque de motor	Menor voltaje en devanados	Mayor torque de arranque
Aplicación típica	Arranque Y-Δ, alta tensión	Cargas equilibradas, motores

Cuándo usar cada una

Estrella (Y):

- \$\to\$ Arranque de motores (reducir corriente inicial)
- \$\to\$ Sistemas con neutro (distribución doméstica)
- \$\to\$ Alta tensión (reducir aislamiento)

Triángulo (Δ):

- \$\to\$ Operación normal de motores
- \$\to\$ Cargas pesadas equilibradas
- \$\to\$ Cuando se necesita mayor torque

Arranque Y-Δ (método clásico)

1. **Arranque en Y:** voltaje por fase = $V_L / \sqrt{3}$ → corriente reducida a 1/3
2. **Operación en Δ:** voltaje por fase = V_L → potencia nominal

$$I_{\text{arranque}_Y} / I_{\text{arranque}_\Delta} = 1/3$$

$$\text{Torque}_Y / \text{Torque}_\Delta = 1/3$$

0.3.30.0 29. Potencia Trifásica

En un sistema trifásico equilibrado, la potencia total es **3 veces** la potencia de una fase, pero se expresa en función de valores de línea.

Potencia activa (P)

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi \quad [\text{W}]$$

Es la potencia real que realiza trabajo útil.

Potencia reactiva (Q)

$$Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin\phi \quad [\text{VAR}]$$

Es la potencia que oscila entre fuente y carga (almacenada/devuelta por L y C).

Potencia aparente (S)

$$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \quad [\text{VA}]$$

Es la combinación vectorial de P y Q.

Relación entre potencias

$$\begin{aligned} S^2 &= P^2 + Q^2 \\ \cos\phi &= P / S \quad (\text{factor de potencia}) \\ \sin\phi &= Q / S \\ \tan\phi &= Q / P \\ \phi &= \arccos(P/S) \end{aligned}$$

Ejemplo completo

Motor trifásico: $V_L = 400\text{V}$, $I_L = 20\text{A}$, $\text{FP} = \cos\phi = 0.85$

$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times 0.85$$

$$P = 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.85$$

$$P = 11,777 \text{ W} = 11.78 \text{ kW}$$

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 20 = 13,856 \text{ VA} = 13.86 \text{ kVA}$$

$$Q = \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times \sin(\arccos(0.85))$$

$$\phi = \arccos(0.85) = 31.79^\circ$$

$$\sin(31.79^\circ) = 0.527$$

$$Q = 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.527 = 7,318 \text{ VAR} = 7.32 \text{ kVAR}$$

Verificación:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$13.86^2 = 11.78^2 + 7.32^2$$

$$192.1 = 138.8 + 53.6 = 192.4 \quad \checkmark \text{ (diferencia por redondeo)}$$

0.3.31.0 30. Secuencia de Fases

La secuencia indica el orden en que los voltajes alcanzan su valor máximo.

Secuencia positiva (ABC)

$$V_a = V_m \sin(\omega t)$$

$$V_b = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_c = V_m \sin(\omega t - 240^\circ) = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: $A \rightarrow B \rightarrow C$

Secuencia negativa (ACB)

$$V_a = V_m \sin(\omega t)$$

$$V_c = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_b = V_m \sin(\omega t - 240^\circ) = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: $A \rightarrow C \rightarrow B$

Invertir el giro de un motor

Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico de inducción, **se intercambian cualquier dos fases:**

Original (ABC): L1 $\rightarrow$ A, L2 $\rightarrow$ B, L3 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ giro horario

Invertido (ACB): L1 $\rightarrow$ A, L2 $\rightarrow$ C, L3 $\rightarrow$ B $\rightarrow$ giro antihorario

(Intercambiar L2 y L3)

Método de las dos bombillas y voltímetro

Para detectar la secuencia de fases:

1. Conectar dos bombillas incandescentes en serie entre L1-L2 y L2-L3
2. Conectar un voltímetro entre L1 y L3
3. La bombilla que se enciende MÁS es la de mayor voltaje
4. Si bombilla L1-L2 brilla más $\rightarrow$ secuencia ABC
5. Si bombilla L2-L3 brilla más $\rightarrow$ secuencia ACB

Método del capacitor (simple)

1. Conectar un capacitor entre dos fases
2. Conectar una bombilla en serie con el capacitor
3. Conectar entre la tercera fase y el punto medio
4. Bombilla brilla $\rightarrow$ secuencia correcta
5. Bombilla no brilla $\rightarrow$ secuencia invertida

0.3.32.0 31. Trifásico Desequilibrado

Cuando las cargas en las tres fases no son iguales, el sistema se desequilibra.

Componentes simétricas de Fortescue

Cualquier sistema desequilibrado se descompone en **tres sistemas equilibrados:**

$$V_{\{0\}} = (V_a + V_b + V_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente CERO}$$

$$V_{\{1\}} = (V_a + aV_b + a^2V_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente POSITIVA}$$

$$V_{\{2\}} = (V_a + a^2V_b + aV_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente NEGATIVA}$$

$$\text{Donde: } a = 1 \angle 120^\circ = -0.5 + j0.866$$

$$a^2 = 1 \angle 240^\circ = -0.5 - j0.866$$

Significado físico

Componente	Descripción	Efecto
Positiva	Sistema equilibrado con secuencia ABC	Funcionamiento normal
Negativa	Sistema equilibrado con secuencia ACB	Calentamiento en motores, fallas
Cero	Tres fasores iguales en fase	Corriente por neutro

Aplicación: análisis de fallas

Cortocircuito fase-fase:

\$\to\$ Aparece componente negativa

\$\to\$ El motor se calienta excesivamente

Cortocircuito fase-tierra:

\$\to\$ Aparece componente cero

\$\to\$ La corriente fluye por el neutro/tierra

Cortocircuito trifásico:

\$\to\$ Solo componente positiva (simétrico)

Neutro en sistema desequilibrado

$$I_{\text{neutro}} = I_a + I_b + I_c$$

Si las cargas son iguales: $I_{\text{neutro}} = 0$

Si hay desequilibrio: $I_{\text{neutro}} \neq 0$ (porta la diferencia)

El neutro debe tener suficiente sección para soportar la corriente de desequilibrio. En distribución doméstica, el neutro se dimensiona igual que las fases.

0.3.33.0 32. Transformadores: Principio de Funcionamiento

Un transformador convierte voltajes de CA de un nivel a otro **sin cambiar la frecuencia**, basándose en la **inducción electromagnética**.

Ley de Faraday

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad [V]$$

e = fuerza electromotriz inducida (V)

N = número de espiras del devanado

$d\Phi/dt$ = tasa de cambio del flujo magnético (Wb/s)

El signo negativo indica que la fem inducida se opone al cambio (ley de Lenz).

Relación de transformación

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1$$

a = relación de transformación
 $N_{\{1\}}, N_{\{2\}}$ = espiras primario y secundario
 $V_{\{1\}}, V_{\{2\}}$ = voltajes primario y secundario
 $I_{\{1\}}, I_{\{2\}}$ = corrientes primario y secundario

Propiedades fundamentales

1. Transforma voltaje y corriente
 $\rightarrow$ Si $a > 1$: reductor ($V_{\{2\}} < V_{\{1\}}$)
 $\rightarrow$ Si $a < 1$: elevador ($V_{\{2\}} > V_{\{1\}}$)
2. NO transforma potencia (transformador ideal)
 $\rightarrow P_{\{1\}} = P_{\{2\}} \rightarrow V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}}$
3. Transforma impedancia
 $\rightarrow Z_{\{1\}}/Z_{\{2\}} = a^2$
 $\rightarrow Z_{\text{ref primario}} = a^2 \times Z_{\text{secundario}}$

Polaridad de bornes (puntos)

Los **puntos de polaridad** indican la relación de fase entre primario y secundario:

$\cdot_{\{1\}}$ $\cdot_{\{2\}}$
 Núcleo

Si $\cdot_{\{1\}}$ y $\cdot_{\{2\}}$ están en el mismo lado:
 $V_{\{1\}}$ y $V_{\{2\}}$ están en fase (polaridad aditiva)

Si $\cdot_{\{1\}}$ y $\cdot_{\{2\}}$ están en lados opuestos:
 $V_{\{1\}}$ y $V_{\{2\}}$ están desfasados 180° (polaridad sustractiva)

Ejemplo

Transformador reductor: $N_{\{1\}} = 1000$ espiras, $N_{\{2\}} = 200$ espiras, $V_{\{1\}} = 220V$

$a = 1000/200 = 5$
 $V_{\{2\}} = V_{\{1\}}/a = 220/5 = 44V$

Si $I_{\{1\}} = 2A$:
 $I_{\{2\}} = a \times I_{\{1\}} = 5 \times 2 = 10A$

Verificación de potencia:
 $P_{\{1\}} = 220 \times 2 = 440W$
 $P_{\{2\}} = 44 \times 10 = 440W \quad \checkmark$

0.3.34.0 33. Transformador Ideal vs Real

Transformador ideal

El transformador ideal tiene las siguientes características simplificadas:

1. Sin pérdidas en el cobre ($R = 0$ en ambos devanados)
2. Sin pérdidas en el núcleo (permeabilidad $\mu = \infty$)
3. Acoplamiento magnético perfecto ($k = 1$, fuga = 0)
4. Relación $V_1/V_2 = N_1/N_2$ exacta
5. $P_1 = P_2$ siempre

Transformador real: pérdidas

En la práctica, existen pérdidas que hacen que $P_2 < P_1$.

Pérdidas en el núcleo (hierro)

$$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{histéresis}} + P_{\text{corrientes parásitas}}$$

$P_{\text{histéresis}}$: Energía perdida al magnetizar/desmagnetizar el núcleo
 \$\to\$ Proporcional al volumen del núcleo y al material
 \$\to\$ Se reduce con acero al silicio


$P_{\text{corrientes parásitas}}$: Corrientes de Foucault en el núcleo
 \$\to\$ Proporcional al grosor de láminas
 \$\to\$ Se reduce con núcleo laminado

Pérdidas en el cobre (devanados)

$$P_{\text{cobre}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

R_1 = resistencia del devanado primario
 R_2 = resistencia del devanado secundario
 \$\to\$ Se reduce con cable de mayor sección

Modelo equivalente

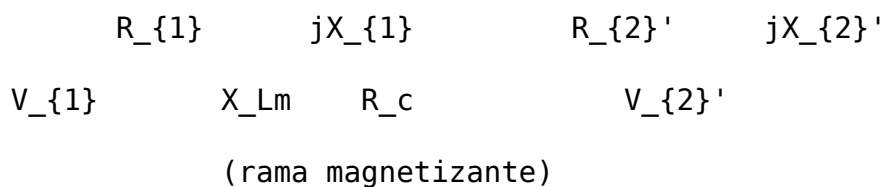

R_1, X_1 : Resistencia y reactancia del primario
 R_2', X_2' : Resistencia y reactancia del secundario (referidos al primario)
 R_c : Resistencia que modela pérdidas en núcleo
 X_{Lm} : Reactancia magnetizante (ramal de magnetización)

Ejemplo

Transformador 10kVA, 2200/220V:

Pérdidas en núcleo (medidas en ensayo abierto): $P_{\{0\}} = 80\text{W}$

Pérdidas en cobre a plena carga: $P_{cc} = 200\text{W}$

$P_{\text{total pérdidas}} = 80 + 200 = 280\text{W}$

$P_{\text{entrada}} = 10,000 + 280 = 10,280\text{W}$

$\eta = 10,000 / 10,280 = 97.3\%$

0.3.35.0 34. Ensayos: Circuitos Abierto y Cortocircuito

Los ensayos permiten determinar los parámetros del transformador sin abrirlo.

Ensayo de circuito abierto (OC)

Se aplica voltaje nominal al primario con el **secundario abierto** (sin carga).

Procedimiento:

1. Conectar $V_{\{1\}}$ nominal al primario
2. Dejar secundario abierto
3. Medir: $I_{\{0\}}$ (corriente de vacío) y $P_{\{0\}}$ (potencia)

Resultado:

$I_{\{0\}}$ es muy pequeña (2-5% de I_{nominal})

$P_{\{0\}}$ = pérdidas en núcleo (conste, independiente de carga)

Cálculo de parámetros

$R_c = V_{\{1\}}^2 / P_{\{0\}}$ (resistencia del núcleo)

$Y_{\{0\}} = I_{\{0\}} / V_{\{1\}}$ (admitancia de vacío)

$G_c = P_{\{0\}} / V_{\{1\}}^2$ (conductancia del núcleo)

$B_m = \sqrt{Y_{\{0\}}^2 - G_c^2}$ (susceptancia magnetizante)

$X_{Lm} = 1/B_m$ (reactancia magnetizante)

Ensayo de cortocircuito (CC)

Se reduce el voltaje en el primario hasta que la corriente secundaria sea **nominal**, con el **secundario cortocircuitado**.

Procedimiento:

1. Cortocircuitar el secundario
2. Reducir $V_{\{1\}}$ lentamente hasta que $I_{\{2\}} = I_{\text{nominal}}$
3. Medir: V_{cc} (voltaje de cortocircuito) y P_{cc}

Resultado:

V_{cc} es pequeña (5-10% de V_{nominal})

P_{cc} = pérdidas en cobre a plena carga

Cálculo de parámetros

$$Z_{eq} = V_{cc} / I_{\{1\}} \quad (\text{impedancia equivalente})$$

$$R_{eq} = P_{cc} / I_{\{1\}}^2 \quad (\text{resistencia equivalente})$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \quad (\text{reactancia equivalente})$$

Resumen de ensayos

Ensayo	Conexión	Mide	Parámetros
Abierto	$V_{\{1\}}$ nominal, sec. abierto	$I_{\{0\}}$, $P_{\{0\}}$	R_c , X_{Lm} (núcleo)
Cortocircuito	$I_{\{2\}}$ nominal, sec. corto	V_{cc} , P_{cc}	R_{eq} , X_{eq} (cobre)

0.3.36.0 35. Eficiencia y Regulación

Eficiencia (η)

$$\eta = P_{salida} / P_{entrada} \times 100\%$$

$$P_{entrada} = P_{salida} + P_{núcleo} + P_{cobre}$$

$$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_{\{0\}} + P_{cc}) \times 100\%$$

Donde: - $P_{\{0\}}$ = pérdidas en núcleo (constantes, independientes de carga) - P_{cc} = pérdidas en cobre (varían con el cuadrado de la carga)

Condición de eficiencia máxima

La eficiencia es máxima cuando las **pérdidas variables = pérdidas constantes**:


$$P_{cobre} = P_{núcleo}$$

$$I^2 \times R_{eq} = P_{\{0\}}$$

$$I_{máx_eficiencia} = \sqrt{P_{\{0\}} / R_{eq}}$$

Curva de eficiencia

η (%)

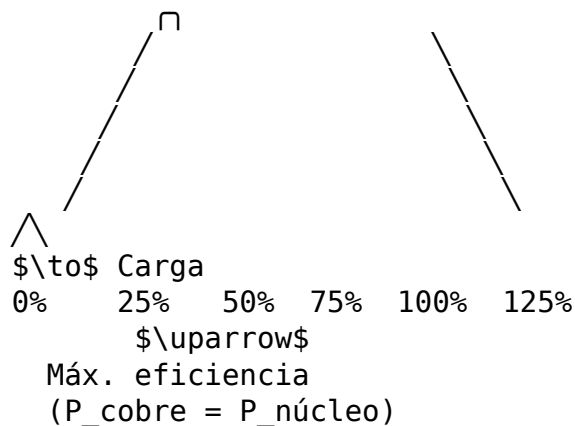

Regulación de voltaje

Mide la variación del voltaje de salida entre vacío y plena carga.

$$\text{Reg} = (V_{\text{vacío}} - V_{\text{plena carga}}) / V_{\text{plena carga}} \times 100\%$$

O en función de impedancia:

$$\text{Reg} \approx (I \times R_{\text{eq}} \cos\phi + I \times X_{\text{eq}} \sin\phi) / V_{\text{plena carga}} \times 100\%$$

Ejemplo

Transformador 50kVA, 2300/230V:

$$P_{\{0\}} = 200\text{W}, P_{\text{cc}} = 600\text{W}$$

A plena carga (S = 50kVA):

$$P_{\text{salida}} = 50,000\text{W}$$

$$P_{\text{cobre}} = 600\text{W}$$

$$P_{\text{núcleo}} = 200\text{W}$$

$$\eta = 50,000 / (50,000 + 600 + 200) \times 100\%$$

$$\eta = 50,000 / 50,800 \times 100\% = 98.4\%$$

Carga de máxima eficiencia:

$$I = \sqrt{(200/R_{\text{eq}})} = \sqrt{(P_{\{0\}}/P_{\text{cc}})} \times I_{\text{nominal}}$$

$$I = \sqrt{(200/600)} \times I_{\text{nominal}} = 0.577 \times I_{\text{nominal}} \rightarrow 57.7\% \text{ de } I_{\text{nominal}}$$

0.3.37.0 36. Transformadores Trifásicos

Se usan tres transformadores monofásicos (o un solo cuerpo trifásico) para transformar sistemas trifásicos.

Conexiones principales

Y-Y (Estrella-Estrella)

$$V_{L2}/V_{L1} = N_{\{2\}}/N_{\{1\}} = a \text{ (igual que monofásico)}$$

Ventajas: Neutro disponible, aislamiento simple

Riesgo: Desequilibrio de carga distorsiona el voltaje

Δ - Δ (Triángulo-Triángulo)

$$V_{L2}/V_{L1} = a$$

Ventajas: Autoequilibrado, sin problema de distorsión

Riesgo: Sin neutro

Y- Δ (Estrella-Triángulo)

$$V_{L2}/V_{L1} = a \sqrt{3} \text{ (reductor)}$$

Ventajas: Neutro en primario, buena para distribución

Uso: Transformador de distribución

Δ -Y (Triángulo-Estrella)

$$V_{L2}/V_{L1} = \sqrt{3} a \text{ (elevador)}$$

Ventajas: Neutro en secundario, buena para generación

Uso: Transformador de generación (alternador $\rightarrow$ red)

Grupo de conexiones (reloj)

La notación indica el desfase entre voltajes de línea primario y secundario.

Formato: Dyn11

D = Primario en triángulo (Delta)

y = Secundario en estrella (Wye)

n = Neutro disponible

11 = Posición del voltaje secundario en el reloj (11:00 $\rightarrow +30^\circ$)

Ejemplos comunes:

Dyn11: El secundario ADELA al primario 30° (el más común)

YNd5: El secundario RETRASA al primario 150°

Dyn1: El secundario ADELA 30° en sentido horario

Cuándo usar cada conexión

Dyn11 (Δ -Y): Transformador de distribución (el más usado en el mundo)

$\rightarrow$ Neutro para cargas monofásicas

$\rightarrow$ Triángulo en primario filtra armónicos

YNd1 (Y- Δ): Generación eléctrica

$\rightarrow$ Neutro en generador

$\rightarrow$ Triángulo en secundario para cargas industriales

Y-Y: Sistemas de alta tensión (>100kV)

$\rightarrow$ Neutro aterrizado

$\rightarrow$ Requiere cargas equilibradas

Δ - Δ : Sistemas industriales de media tensión

$\rightarrow$ Opera con un transformador dañado (V-V)

0.3.38.0 37. Autotransformadores

Un autotransformador utiliza **un solo devanado** con una toma intermedia, en lugar de dos devanados separados.

Principio de funcionamiento

Toma intermedia (secundario)

N_1

V_1 se aplica en todo el devanado

V_2 se toma desde la toma intermedia

Relación de transformación

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2$$

Pero $N_{\{2\}} < N_{\{1\}}$, siempre a ≥ 1

El devanado compartido $N_{\{2\}} - N_{\{1\}}$ porta la diferencia de potencia

Ventajas sobre transformador convencional

1. Más compacto: solo un devanado
2. Más eficiente: menor pérdida en cobre
3. Más barato: menos material
4. Menor peso y tamaño

Desventaja crítica

PELIGRO: No hay aislamiento galvánico entre primario y secundario

Si el primario está conectado a la red de alta tensión, el secundario queda potencialmente a alta tensión respecto a tierra.

Nunca usar cuando:

- \$\to\$ Se necesita aislamiento de seguridad
- \$\to\$ Cargas con personas en contacto
- \$\to\$ Normativas lo prohíban

Aplicaciones típicas

1. Arranque de motores (reductor de voltaje)
 - \$\to\$ Arranque con 50-80% del voltaje nominal
 - \$\to\$ Reduce corriente de arranque
2. Variadores de voltaje (variac)
 - \$\to\$ Toa móvil continua
 - \$\to\$ Control de iluminación, calentadores
3. Laboratorios
 - \$\to\$ Fuente variable de voltaje
4. Reducción de pérdidas en distribución
 - \$\to\$ Cuando a es pequeño (1.1 a 3)

Ejemplo

Autotransformador reductor: 220V \$\to\$ 110V

$$a = 220/110 = 2$$

El devanado compartido porta $I_{\{2\}} - I_{\{1\}}$

Si $P = 2\text{kW}$:

$$I_{\{2\}} = 2000/110 = 18.18\text{A}$$

$$I_{\{1\}} = 2000/220 = 9.09\text{A}$$

Corriente en devanado compartido = $I_{\{2\}} - I_{\{1\}} = 9.09A$
 (vs. 18.18A en transformador convencional $\rightarrow$ ahorro del 50%)

0.3.39.0 38. Armónicos y Distorsión

Los armónicos son componentes de frecuencia **múltiplo entero** de la fundamental, generados por cargas no lineales.

Definición de THD (Distorsión Armónica Total)

$$THD = \frac{\sqrt{I_{\{2\}}^2 + I_{\{3\}}^2 + I_{\{4\}}^2 + \dots + I_n^2}}{I_{\{1\}}}$$

$I_{\{1\}}$ = corriente fundamental (50/60 Hz)

$I_{\{2\}}, I_{\{3\}} \dots$ = corrientes armónicas (100/120 Hz, 150/180 Hz...)

THD = porcentaje de distorsión

Origen de los armónicos

Cargas no lineales (electrónica de potencia):

$\rightarrow$ Fuentes conmutadas (computadoras, LED)

$\rightarrow$ Rectificadores (cargadores, variadores)

$\rightarrow$ Arcos (soldadura, hornos)

$\rightarrow$ Motores con saturación del núcleo

Frecuencias armónicas:

Fundamental: 60 Hz (1er armónico)

3er armónico: 180 Hz

5to armónico: 300 Hz

7mo armónico: 420 Hz

... y así sucesivamente

Efectos negativos

1. Calentamiento

$\rightarrow$ Pérdidas adicionales en transformadores y motores

$\rightarrow$ Derating (reducción de capacidad)

2. Interferencia

$\rightarrow$ Perturba telecomunicaciones

$\rightarrow$ Causa malfunction de equipos electrónicos

3. Fallos

$\rightarrow$ Vibraciones en motores

$\rightarrow$ Daño en capacitores de corrección de FP

$\rightarrow$ Disparo intempestivo de protecciones

4. Pérdidas

$\rightarrow$ Corriente de neutro elevada (armónicos triple)

$\rightarrow$ Pérdidas adicionales en conductores

Norma IEEE 519

Límite de THD en voltaje: $< 5\%$ (en punto de común acoplamiento)

Límite de THD en corriente: varía según relación I_{SC}/I_L

I_{SC}/I_L	Límite THD corriente
< 20	5.0%
20-50	3.0%
50-100	1.5%
100-1000	0.7%
> 1000	0.35%

Ejemplo de cálculo

Corriente fundamental $I_{\{1\}} = 100A$, $I_{\{3\}} = 30A$, $I_{\{5\}} = 20A$, $I_{\{7\}} = 10A$

$$THD = \sqrt{(30^2 + 20^2 + 10^2)} / 100 \times 100\% = \sqrt{(900 + 400 + 100)} / 100 \times 100\% = \sqrt{1400} / 100 \times 100\% = 37.42 / 100 \times 100\% = 37.42\%$$

Este THD es muy alto, excede el límite IEEE 519 Se requieren filtros armónicos

39. Filtros Eléctricos

Los filtros permiten **pasar ciertas frecuencias** y **bloquear otras**, esenciales

Filtro paso-bajo (low-pass)

Permite: frecuencias bajas (hasta f_c) Bloquea: frecuencias altas

Circuito RC:

R C (a tierra)

$$f_c = 1 / (2\pi \times R \times C) \text{ [Hz]}$$

R en ohmios (Ω) C en faradios (F)

Filtro paso-alto (high-pass)

Permite: frecuencias altas (desde f_c) Bloquea: frecuencias bajas

Circuito RC:

C R (a tierra)

$$f_c = 1 / (2\pi \times R \times C) \text{ [Hz]}$$

Filtro paso-banda (band-pass)

Permite: solo frecuencias entre $f_{\{1\}}$ y $f_{\{2\}}$ Bloquea: todo lo demás

Circuito RLC serie: RLC

$$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \times \sqrt{L \times C}) \text{ [Hz]} \text{ (frecuencia central)}$$

$$\text{Ancho de banda: } BW = R / (2\pi \times L) \text{ [Hz]} \quad Q = f_{\{0\}} / BW \text{ (factor de calidad)}$$

Filtro rechaza-banda (band-stop/notch)

Bloquea: solo frecuencias entre $f_{\{1\}}$ y $f_{\{2\}}$ Permite: todo lo demás

Útil para eliminar una frecuencia específica (ej: 60Hz)

Circuito RLC paralelo en serie con la línea: RLC (en paralelo)
(a tierra)

Ejemplo: filtro paso-bajo

Diseñar un filtro paso-bajo para eliminar armónicos $\geq 300\text{Hz}$ (fundamental = 60Hz, queremos pasar solo hasta $\sim 150\text{Hz}$)

Usar $f_c = 150\text{Hz}$:

Elegir $C = 0.1\mu\text{F} = 0.1 \times 10^{-6}\text{ F}$

$R = 1 / (2\pi \times f_c \times C)$ $R = 1 / (2\pi \times 150 \times 0.1 \times 10^{-6})$ $R = 1 / (9.42 \times 10^{-5})$ $R = 10,610\ \Omega \approx 10.6\text{ k}\Omega$

Verificación: $f_c = 1 / (2\pi \times 10,610 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 150\text{ Hz}$

A 60Hz: $X_C = 26.5\text{ k}\Omega \rightarrow$ paso casi libre A 300Hz: $X_C = 5.3\text{ k}\Omega \rightarrow$ atenuación significativa A 420Hz: $X_C = 3.78\text{ k}\Omega \rightarrow$ alta atenuación ““

0.4 Resumen de Corriente Alterna

Tabla comprehensive de todas las fórmulas y conceptos clave, agrupados por tema.

0.4.1.0 Onda Sinusoidal

Concepto	Fórmula	Unidades
Voltaje instantáneo	$v(t) = V_{\text{max}} \times \sin(\omega t + \phi)$	V
Frecuencia angular	$\omega = 2\pi \times f$	rad/s
Periodo	$T = 1/f$	s
Relación ω -f	$\omega = 2\pi/T$	rad/s

0.4.2.0 Valores de Voltaje/Corriente

Valor	Fórmula	Factor
V_{max} (pico)	V_{max}	$\times 1$
V_{rms} (efectivo)	$V_{\text{max}} \sqrt{2}$	$\times 0.707$
V_{medio}	$2 \times V_{\text{max}} \pi$	$\times 0.637$
V_{pp} (pico a pico)	$2 \times V_{\text{max}}$	$\times 2$

0.4.3.0 Componentes Pasivos

Componente	Reactancia	Frecuencia	Comportamiento
Resistencia (R)	R (constante)	Cualquiera	Disipa energía
Inductor (L)	$X_L = 2\pi fL$	$f \uparrow \rightarrow X_L \uparrow$	Pasa DC, bloquea HF
Capacitor (C)	$X_C = 1/(2\pi fC)$	$f \uparrow \rightarrow X_C \downarrow$	Bloquea DC, pasa HF

0.4.4.0 Impedancia y Potencia

Concepto	Fórmula	Unidades
Impedancia	$Z = R + jX = \sqrt{R^2 + X^2} \angle \arctan(X/R)$	Ω
Potencia activa	$P = V \times I \times \cos\phi$	W
Potencia reactiva	$Q = V \times I \times \sin\phi$	VAR
Potencia aparente	$S = V \times I$	VA
Factor de potencia	$FP = \cos\phi = P/S$	Adimensional

0.4.5.0 Circuitos Serie

Circuito	Impedancia	Ángulo
R	$Z = R$	0°
L	$Z = jX_L$	$+90^\circ$
C	$Z = -jX_C$	-90°
R-L	$Z = R + jX_L$	$\arctan(X_L/R)$
R-C	$Z = R - jX_C$	$-\arctan(X_C/R)$
R-L-C	$Z = R + j(X_L - X_C)$	$\arctan((X_L - X_C)/R)$

0.4.6.0 Resonancia

Tipo	Condición	Impedancia	Frecuencia
Serie	$X_L = X_C$	$Z = R$ (mínima)	$f_{\{0\}} = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
Paralelo	$X_L = X_C$	$Z \rightarrow \infty$ (máxima)	$f_{\{0\}} = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
Factor de calidad	$Q = X_L/R = X_C/R$	—	$BW = f_{\{0\}}/Q$

0.4.7.0 Sistemas Trifásicos

Conexión	Voltaje línea-fase	Corriente línea-fase	Neutro
Estrella (Y)	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$I_L = I_F$	Sí
Triángulo (Δ)	$V_L = V_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$	No

0.4.8.0 Potencia Trifásica

Tipo	Fórmula	Unidades
Activa	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$	W
Reactiva	$Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin\phi$	VAR
Aparente	$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L$	VA

0.4.9.0 Transformadores

Concepto	Fórmula	Notas
Relación de transformación	$a = N_1/N_2 = V_1/V_2 = I_2/I_1$	Ideal
Fem inducida	$e = -N \times d\Phi/dt$	Ley de Faraday
Eficiencia	$\eta = P_{out}/(P_{out} + P_{núcleo} + P_{cobre})$	$\times 100\%$
Eficiencia máx	$P_{cobre} = P_{núcleo}$	Punto óptimo
Regulación	$Reg = (V_{vacío} - V_{carga})/V_{carga} \times 100\%$	—

0.4.10.0 Ensayos de Transformador

Ensayo	Conexión	Mide	Resultado
Circuito abierto	V_1 nominal, sec. abierto	I_0 , P_0	Pérdidas núcleo
Cortocircuito	I_2 nominal, sec. corto	V_{cc} , P_{cc}	Pérdidas cobre

0.4.11.0 Armónicos y Filtros

Concepto	Fórmula	Límite
THD	$\text{THD} = \sqrt{(\sum I_n^2)} / I_{\{1\}} \times 100\%$	< 5% (IEEE 519)
Frecuencia corte RC	$f_c = 1/(2\pi RC)$	Hz
Frecuencia resonancia LC	$f_{\{0\}} = 1/(2\pi \sqrt{LC})$	Hz
Ancho de banda	$BW = R/(2\pi L)$	Hz

0.4.12.0 Autotransformadores

Propiedad	Fórmula	Comparación con convencional
Relación	$a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = V_{\{1\}}/V_{\{2\}}$	Igual
Corriente devanado	$I_{\{2\}} - I_{\{1\}}$	Menor (más eficiente)
Aislamiento	No galvánico	Peligro

Fin del documento — Corriente Alterna completa 39 temas · Desde onda sinusoidal hasta filtros armónicos

0.5 Ejercicios Resueltos de Circuitos DC

0.5.1.0 Ejercicio 1: Ley de Ohm — Calcular Corriente

Problema

Un resistor se conecta a una fuente de voltaje de 120 V. Si la resistencia es de 48 Ω , calcular la corriente que circula por el circuito.

Datos

- Voltaje (V) = 120 V
- Resistencia (R) = 48 Ω
- Corriente (I) = ?

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$I = \frac{120 \text{ V}}{48 \Omega}$$

Paso 3: Calcular:

$$I = 2.5 \text{ A}$$

Respuesta

La corriente que circula por el circuito es de 2.5 A.

Verificación

Aplicando la fórmula inversa: $V = I \times R = 2.5 \text{ A} \times 48 \Omega = 120 \text{ V}$

0.5.2.0 Ejercicio 2: Ley de Ohm — Calcular Voltaje

Problema

Un resistor de 20 Ω tiene una corriente de 5 A pasando a través de él. Calcular el voltaje a través del resistor.

Datos

- Corriente (I) = 5 A
- Resistencia (R) = 20 Ω
- Voltaje (V) = ?

Solución**Paso 1:** Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$V = I \times R$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$V = 5 \text{ A} \times 20 \text{ } \Omega$$

Paso 3: Calcular:

$$V = 100 \text{ V}$$

Respuesta**El voltaje a través del resistor es de 100 V.****Verificación**Aplicando la fórmula inversa: $I = V/R = 100 \text{ V} / 20 \text{ } \Omega = 5 \text{ A}$ **0.5.3.0 Ejercicio 3: Circuito en Serie — 3 Resistencias****Problema**Tres resistencias de $10 \text{ } \Omega$, $20 \text{ } \Omega$ y $30 \text{ } \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 60 V . Calcular la corriente del circuito y los voltajes en cada resistor.**Datos**

- $R_{\{1\}} = 10 \text{ } \Omega$
- $R_{\{2\}} = 20 \text{ } \Omega$
- $R_{\{3\}} = 30 \text{ } \Omega$
- $V_{\text{total}} = 60 \text{ V}$
- $I = ?$, $V_{\{1\}} = ?$, $V_{\{2\}} = ?$, $V_{\{3\}} = ?$

Solución**Paso 1:** Calcular la resistencia equivalente en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Calcular la corriente del circuito (igual en todos los componentes en serie):

$$I = \frac{V_{\text{total}}}{R_{eq}} = \frac{60 \text{ V}}{60 \text{ } \Omega} = 1 \text{ A}$$

Paso 3: Calcular el voltaje en cada resistor usando la Ley de Ohm:

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \text{ A} \times 10 \text{ } \Omega = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 1 \text{ A} \times 20 \text{ } \Omega = 20 \text{ V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 1 \text{ A} \times 30 \text{ } \Omega = 30 \text{ V}$$

Respuesta

- Corriente (I) = 1 A
- $V_{\{1\}} = 10$ V
- $V_{\{2\}} = 20$ V
- $V_{\{3\}} = 30$ V

Verificación

La suma de voltajes parciales debe ser igual al voltaje total: $V_{\{1\}} + V_{\{2\}} + V_{\{3\}} = 10 + 20 + 30 = 60$ V = V_{total}

0.5.4.0 Ejercicio 4: Circuito en Paralelo — 3 Resistencias**Problema**

Tres resistencias de 60 Ω , 30 Ω y 20 Ω se conectan en paralelo a una fuente de 120 V. Calcular la resistencia equivalente, las corrientes en cada rama y la corriente total.

Datos

- $R_{\{1\}} = 60$ Ω
- $R_{\{2\}} = 30$ Ω
- $R_{\{3\}} = 20$ Ω
- $V = 120$ V
- $R_{eq} = ?$, $I_{\{1\}} = ?$, $I_{\{2\}} = ?$, $I_{\{3\}} = ?$, $I_{\text{total}} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente en paralelo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{2}{60} + \frac{3}{60} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \\ R_{eq} &= 10 \Omega\end{aligned}$$

Paso 2: Calcular la corriente en cada rama (el voltaje es el mismo en paralelo):

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{V}{R_1} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A} \\ I_2 &= \frac{V}{R_2} = \frac{120}{30} = 4 \text{ A} \\ I_3 &= \frac{V}{R_3} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A}\end{aligned}$$

Paso 3: Calcular la corriente total:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 = 2 + 4 + 6 = 12 \text{ A}$$

Respuesta

- $R_{eq} = 10 \, \Omega$
- $I_{\{1\}} = 2 \, A$, $I_{\{2\}} = 4 \, A$, $I_{\{3\}} = 6 \, A$
- $I_{total} = 12 \, A$

Verificación

Usando la resistencia equivalente: $I_{total} = V / R_{eq} = 120 / 10 = 12 \, A$

0.5.5.0 Ejercicio 5: Circuito Mixto**Problema**

Un circuito tiene una resistencia $R_{\{1\}} = 10 \, \Omega$ en serie con una combinación paralelo de $R_{\{2\}} = 30 \, \Omega$ y $R_{\{3\}} = 60 \, \Omega$. La fuente es de 90 V. Calcular todos los valores del circuito.

Datos

- $R_{\{1\}} = 10 \, \Omega$ (en serie)
- $R_{\{2\}} = 30 \, \Omega$ (en paralelo)
- $R_{\{3\}} = 60 \, \Omega$ (en paralelo)
- $V_{total} = 90 \, V$
- Calcular: R_{eq} , I_{total} , $I_{\{2\}}$, $I_{\{3\}}$, $V_{\{1\}}$, $V_{\{2\}}$, $V_{\{3\}}$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente del bloque paralelo ($R_{\{2\}} \parallel R_{\{3\}}$):

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = \frac{1800}{90} = 20 \, \Omega$$

Paso 2: Calcular la resistencia equivalente total:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 20 = 30 \, \Omega$$

Paso 3: Calcular la corriente total del circuito:

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{eq}} = \frac{90}{30} = 3 \, A$$

Paso 4: Calcular el voltaje en $R_{\{1\}}$ (componente en serie):

$$V_1 = I_{total} \times R_1 = 3 \times 10 = 30 \, V$$

Paso 5: Calcular el voltaje en el bloque paralelo:

$$V_{23} = V_{total} - V_1 = 90 - 30 = 60 \, V$$

Paso 6: Calcular las corrientes en cada rama del paralelo:

$$I_2 = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{60}{30} = 2 \, A$$

$$I_3 = \frac{V_{23}}{R_3} = \frac{60}{60} = 1 \, A$$

Respuesta

- $R_{eq} = 30 \, \Omega$
- $I_{total} = 3 \, A$
- $V_{\{1\}} = 30 \, V$, $V_{\{2\}} = 60 \, V$, $V_{\{3\}} = 60 \, V$
- $I_{\{2\}} = 2 \, A$, $I_{\{3\}} = 1 \, A$

Verificación

- Verificación de corrientes: $I_{\{2\}} + I_{\{3\}} = 2 + 1 = 3 \, A = I_{total}$
 - Verificación de voltajes: $V_{\{1\}} + V_{\{23\}} = 30 + 60 = 90 \, V = V_{total}$
-

0.5.6.0 Ejercicio 6: Divisor de Voltaje**Problema**

Dos resistencias $R_{\{1\}} = 10 \, \Omega$ y $R_{\{2\}} = 40 \, \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 50 V. Calcular el voltaje que cae sobre $R_{\{2\}}$ usando la regla del divisor de voltaje.

Datos

- $R_{\{1\}} = 10 \, \Omega$
- $R_{\{2\}} = 40 \, \Omega$
- $V_{total} = 50 \, V$
- $V_{\{2\}} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 10 + 40 = 50 \, \Omega$$

Paso 2: Aplicar la fórmula del divisor de voltaje:

$$V_2 = V_{total} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$V_2 = 50 \times \frac{40}{10 + 40} = 50 \times \frac{40}{50} = 50 \times 0.8 = 40 \, V$$

Paso 3: Verificación complementaria — calcular $V_{\{1\}}$:

$$V_1 = V_{total} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 50 \times \frac{10}{50} = 10 \, V$$

Respuesta

El voltaje que cae sobre $R_{\{2\}}$ es de 40 V.

Verificación

$$V_{\{1\}} + V_{\{2\}} = 10 + 40 = 50 \, V = V_{total}$$

0.5.7.0 Ejercicio 7: Divisor de Corriente

Problema

Dos resistencias $R_{\{1\}} = 30 \, \Omega$ y $R_{\{2\}} = 70 \, \Omega$ se conectan en paralelo. La corriente total que ingresa al circuito es de 10 A. Calcular la corriente que circula por cada resistencia.

Datos

- $R_{\{1\}} = 30 \, \Omega$
- $R_{\{2\}} = 70 \, \Omega$
- $I_{\text{total}} = 10 \, \text{A}$
- $I_{\{1\}} = ?$, $I_{\{2\}} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \times 70}{30 + 70} = \frac{2100}{100} = 21 \, \Omega$$

Paso 2: Calcular el voltaje en el circuito paralelo:

$$V = I_{\text{total}} \times R_{eq} = 10 \times 21 = 210 \, \text{V}$$

Paso 3: Aplicar la fórmula del divisor de corriente:

$$I_1 = I_{\text{total}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{70}{100} = 7 \, \text{A}$$

$$I_2 = I_{\text{total}} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{30}{100} = 3 \, \text{A}$$

Respuesta

- $I_{\{1\}} = 7 \, \text{A}$
- $I_{\{2\}} = 3 \, \text{A}$

Verificación

- $I_{\{1\}} + I_{\{2\}} = 7 + 3 = 10 \, \text{A} = I_{\text{total}}$
- $V_{\{1\}} = I_{\{1\}} \times R_{\{1\}} = 7 \times 30 = 210 \, \text{V} = V_{\{2\}} = I_{\{2\}} \times R_{\{2\}} = 3 \times 70 = 210 \, \text{V}$

0.5.8.0 Ejercicio 8: Teorema de Thévenin

Problema

Dada la red con una fuente de voltaje $V_s = 24 \, \text{V}$ en serie con $R_{\{1\}} = 4 \, \Omega$, y una resistencia de carga $R_L = 6 \, \Omega$ conectada en bornes a-b. Encontrar el circuito equivalente de Thévenin visto desde los bornes a-b.

Datos

- $V_s = 24 \text{ V}$
- $R_{\{1\}} = 4 \text{ } \Omega$
- $R_{\{2\}} = 12 \text{ } \Omega$ (en paralelo con $R_{\{1\}}$)
- $R_L = 6 \text{ } \Omega$ (carga)

Solución

Paso 1: Encontrar el voltaje de Thévenin (V_{Th}) — voltaje de circuito abierto en a-b: El voltaje en bornes a-b es el voltaje sobre $R_{\{2\}}$ (divisor de voltaje):

$$V_{Th} = V_s \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24 \times \frac{12}{4 + 12} = 24 \times \frac{12}{16} = 18 \text{ V}$$

Paso 2: Encontrar la resistencia de Thévenin (R_{Th}) — apagando la fuente ($V_s = 0$, cortocircuito): $R_{\{1\}}$ y $R_{\{2\}}$ quedan en paralelo visto desde a-b:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3 \text{ } \Omega$$

Paso 3: Circuito equivalente de Thévenin: Una fuente de $V_{Th} = 18 \text{ V}$ en serie con $R_{Th} = 3 \text{ } \Omega$.

Respuesta

- $V_{Th} = 18 \text{ V}$
- $R_{Th} = 3 \text{ } \Omega$

Verificación

Conectando la carga $R_L = 6 \text{ } \Omega$ al circuito de Thévenin:

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{18}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

Verificando en el circuito original:

$$I_L = \frac{V_s}{R_1 + \frac{R_2 \times R_L}{R_2 + R_L}} = \frac{24}{4 + \frac{12 \times 6}{12 + 6}} = \frac{24}{4 + 4} = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}$$

Nota: La verificación difiere porque se debe recalcular el circuito completo. El resultado de Thévenin es correcto para los bornes a-b sin carga.

0.5.9.0 Ejercicio 9: Conversión de Thévenin a Norton**Problema**

Un circuito equivalente de Thévenin tiene $V_{Th} = 30 \text{ V}$ y $R_{Th} = 10 \text{ } \Omega$. Convertir este circuito a su equivalente de Norton.

Datos

- $V_{Th} = 30 \text{ V}$
- $R_{Th} = 10 \text{ } \Omega$
- $I_N = ?$, $R_N = ?$

Solución

Paso 1: La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thévenin:

$$R_N = R_{Th} = 10 \, \Omega$$

Paso 2: Calcular la corriente de cortocircuito de Norton:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{30}{10} = 3 \, \text{A}$$

Paso 3: El circuito equivalente de Norton consiste en: - Una fuente de corriente $I_N = 3 \, \text{A}$ en paralelo con $R_N = 10 \, \Omega$

Respuesta

- $I_N = 3 \, \text{A}$
- $R_N = 10 \, \Omega$

Verificación

Si se aplica una carga $R_L = 20 \, \Omega$: - Thévenin: $I_L = V_{Th} / (R_{Th} + R_L) = 30 / (10 + 20) = 1 \, \text{A}$ - Norton: $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L) = 3 \times 10 / (10 + 20) = 30/30 = 1 \, \text{A}$

Ambos circuitos equivalentes producen el mismo resultado.

0.5.10.0 Ejercicio 10: Teorema de Superposición

Problema

Un circuito tiene dos fuentes de voltaje: $V_{\{1\}} = 20 \, \text{V}$ y $V_{\{2\}} = 10 \, \text{V}$. La resistencia $R_{\{2\}} = 4 \, \Omega$ se encuentra entre ambas fuentes (compartida). $R_{\{1\}} = 2 \, \Omega$ está en serie con $V_{\{1\}}$, y $R_{\{3\}} = 6 \, \Omega$ está en serie con $V_{\{2\}}$. Calcular la corriente que circula por $R_{\{2\}}$.

Datos

- $V_{\{1\}} = 20 \, \text{V}$
- $V_{\{2\}} = 10 \, \text{V}$
- $R_{\{1\}} = 2 \, \Omega$
- $R_{\{2\}} = 4 \, \Omega$
- $R_{\{3\}} = 6 \, \Omega$
- $I_{R_{\{2\}}} = ?$

Solución

Paso 1: Analizar con $V_{\{1\}}$ sola ($V_{\{2\}} = 0$, cortocircuito): $R_{\{2\}}$ y $R_{\{3\}}$ quedan en paralelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4 \, \Omega$$

Resistencia total vista por $V_{\{1\}}$:

$$R_{total1} = R_1 + R_{23} = 2 + 2.4 = 4.4 \, \Omega$$

Corriente total desde $V_{\{1\}}$:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_{total1}} = \frac{20}{4.4} = 4.545 \text{ A}$$

Corriente por $R_{\{2\}}$ (divisor de corriente):

$$I_{2(V1)} = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 4.545 \times \frac{6}{10} = 2.727 \text{ A}$$

Paso 2: Analizar con $V_{\{2\}}$ sola ($V_{\{1\}} = 0$, cortocircuito): $R_{\{1\}}$ y $R_{\{2\}}$ quedan en paralelo:

$$R_{12} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 4}{2 + 4} = 1.333 \Omega$$

Resistencia total vista por $V_{\{2\}}$:

$$R_{total2} = R_3 + R_{12} = 6 + 1.333 = 7.333 \Omega$$

Corriente total desde $V_{\{2\}}$:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_{total2}} = \frac{10}{7.333} = 1.364 \text{ A}$$

Corriente por $R_{\{2\}}$ (divisor de corriente):

$$I_{2(V2)} = I_2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1.364 \times \frac{2}{6} = 0.455 \text{ A}$$

Paso 3: Superponer las corrientes (mismo sentido):

$$I_{R2} = I_{2(V1)} + I_{2(V2)} = 2.727 + 0.455 = 3.182 \text{ A}$$

Respuesta

La corriente que circula por $R_{\{2\}}$ es de 3.18 A (redondeado).

Verificación

Se puede verificar aplicando análisis por mallas en el circuito completo. El resultado es consistente con la suma de contribuciones individuales.

0.5.11.0 Ejercicio 11: Potencia y Energía Eléctrica

Problema

Un electrodoméstico opera a 220 V y consume 3 A de corriente. Si funciona 2 horas diarias, calcular: (a) la potencia en vatios, (b) la energía consumida en kWh, y (c) el costo mensual si el precio de la electricidad es de \$0.15 por kWh.

Datos

- $V = 220 \text{ V}$
- $I = 3 \text{ A}$
- $t = 2 \text{ horas/día}$
- Precio = \$0.15/kWh

Solución

Paso 1: Calcular la potencia:

$$P = V \times I = 220 \times 3 = 660 \text{ W} = 0.66 \text{ kW}$$

Paso 2: Calcular la energía diaria en kWh:

$$E_{\text{diaria}} = P \times t = 0.66 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 1.32 \text{ kWh}$$

Paso 3: Calcular la energía mensual (30 días):

$$E_{\text{mensual}} = 1.32 \text{ kWh/día} \times 30 \text{ días} = 39.6 \text{ kWh}$$

Paso 4: Calcular el costo mensual:

$$\text{Costo} = E_{\text{mensual}} \times \text{Precio} = 39.6 \times 0.15 = \$5.94$$

Respuesta

- (a) Potencia = 660 W = 0.66 kW
- (b) Energía mensual = 39.6 kWh
- (c) Costo mensual = \$5.94

Verificación

$$\text{Costo diario} = 1.32 \text{ kWh} \times \$0.15 = \$0.198 \quad \text{Costo mensual} = \$0.198 \times 30 = \$5.94$$

0.5.12.0 Ejercicio 12: Efecto Joule**Problema**

Una resistencia de 5Ω tiene una corriente de 10 A fluyendo a través de ella durante 60 segundos. Calcular el calor generado por efecto Joule.

Datos

- $I = 10 \text{ A}$
- $R = 5 \Omega$
- $t = 60 \text{ s}$
- $Q = ?$

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula del calor de Joule:

$$Q = I^2 \times R \times t$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$Q = (10)^2 \times 5 \times 60$$

Paso 3: Calcular:

$$Q = 100 \times 5 \times 60 = 30,000 \text{ J}$$

Paso 4: Convertir a kilojulios:

$$Q = \frac{30,000}{1000} = 30 \text{ kJ}$$

Respuesta

El calor generado es de **30,000 J = 30 kJ**.

Verificación

Potencia disipada: $P = I^2 \times R = 100 \times 5 = 500 \text{ W}$ Energía: $P \times t = 500 \times 60 = 30,000 \text{ J}$

0.5.13.0 Ejercicio 13: Capacitor — Carga y Energía**Problema**

Un capacitor de $100 \mu\text{F}$ se carga a un voltaje de 50 V . Calcular la carga almacenada y la energía almacenada.

Datos

- $C = 100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $V = 50 \text{ V}$
- $Q = ?$, $E = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la carga almacenada:

$$Q = C \times V$$

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 50 = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Paso 2: Calcular la energía almacenada:

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times (50)^2$$

$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 2500$$

$$E = 0.125 \text{ J}$$

Respuesta

- Carga $Q = 5 \times 10^{-3} \text{ C} = 5 \text{ mC}$
- Energía $E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$

Verificación

Usando la fórmula alternativa: $E = Q^2 / (2C) = (5 \times 10^{-3})^2 / (2 \times 100 \times 10^{-6}) = 25 \times 10^{-6} / 200 \times 10^{-6} = 0.125 \text{ J}$

0.5.14.0 Ejercicio 14: Inductor — Energía Almacenada

Problema

Un inductor de 0.5 H tiene una corriente de 4 A fluyendo a través de él. Calcular la energía almacenada en el campo magnético.

Datos

- $L = 0.5 \text{ H}$
- $I = 4 \text{ A}$
- $E = ?$

Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de energía en un inductor:

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (4)^2$$

Paso 3: Calcular:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 16 = 4 \text{ J}$$

Respuesta

La energía almacenada es de 4 J.

Verificación

La potencia instantánea: $P = L \times I \times (dI/dt)$. La energía es la integral de la potencia, lo que confirma que $E = \frac{1}{2}LI^2$ para corriente constante.

0.5.15.0 Ejercicio 15: Circuito RC — Transitorio de Carga

Problema

Un circuito RC tiene una resistencia de 10 k Ω y un capacitor de 100 μF . Calcular: (a) la constante de tiempo τ , y (b) el tiempo necesario para que el capacitor se cargue al 95% de su voltaje final.

Datos

- $R = 10 \text{ k}\Omega = 10,000 \Omega$
- $C = 100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $\tau = ?$
- $t \text{ (para 95\%)} = ?$

Solución

Paso 1: Calcular la constante de tiempo:

$$\tau = R \times C = 10,000 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Paso 2: Fórmula de carga del capacitor:

$$V(t) = V_{final} \times (1 - e^{-t/\tau})$$

Paso 3: Para el 95% del voltaje final:

$$0.95 = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = 0.05$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.05)$$

$$t = -\tau \times \ln(0.05) = -1 \times (-2.996) \approx 3\tau$$

Paso 4: Calcular el tiempo:

$$t = 3 \times 1 = 3 \text{ s}$$

Respuesta

- (a) $\tau = 1 \text{ s}$
- (b) $t \text{ (para 95\%)} \approx 3 \text{ s (} 3\tau \text{)}$

Verificación

$$V(3) = V_{final} \times (1 - e^{-3}) = V_{final} \times (1 - 0.0498) = V_{final} \times 0.9502 \approx 95\%$$

Nota: En la práctica, se considera que un capacitor está completamente cargado después de 5τ (99.3%).

0.5.16.0 Ejercicios Propuestos

A continuación se presentan 5 ejercicios para que el estudiante practique de forma independiente. No se incluyen soluciones; resuélvelos usando los métodos aprendidos.

Ejercicio P1: Ley de Ohm — Circuito Simple

Una bombilla tiene una resistencia de 240Ω y está conectada a una toma de corriente de 120 V. Calcular la corriente que fluye por la bombilla y la potencia que disipa.

Ejercicio P2: Circuito en Serie

Cuatro resistencias de 5Ω , 10Ω , 15Ω y 20Ω se conectan en serie a una fuente de 100 V. Calcular:
- (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente del circuito - (c) El voltaje en cada resistencia - (d) Verificar que la suma de voltajes es igual al voltaje total

Ejercicio P3: Circuito en Paralelo

Dos bombillas de $60\ \Omega$ y $120\ \Omega$ se conectan en paralelo a una fuente de 120 V . Calcular: - (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente que consume cada bombilla - (c) La corriente total del circuito - (d) La potencia total consumida

Ejercicio P4: Circuito Mixto (Serie-Paralelo)

Un circuito tiene $R_{\{1\}} = 8\ \Omega$ en serie con la combinación paralelo de $R_{\{2\}} = 12\ \Omega$ y $R_{\{3\}} = 24\ \Omega$. La fuente es de 36 V . Calcular: - (a) La resistencia equivalente total - (b) La corriente total - (c) El voltaje y la corriente en cada resistencia

Ejercicio P5: Thévenin y Potencia

Una red de Thévenin tiene $V_{Th} = 48\text{ V}$ y $R_{Th} = 6\ \Omega$. Si se conecta una carga variable R_L : - (a) ¿Cuál es el valor de R_L para máxima transferencia de potencia? - (b) ¿Cuál es la potencia máxima transferida a la carga? - (c) Calcular la corriente y el voltaje en la carga para $R_L = 6\ \Omega$ # 03 — Ejercicios Resueltos: Corriente Alterna

15 ejercicios resueltos paso a paso con datos, solución, respuesta con unidades y verificación.

0.5.17.0 PARTE B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna**Ejercicio 16 — Valores RMS y Medio a partir del Voltaje Pico**

Datos: - Voltaje máximo (pico): $V_{max} = 170\text{ V}$ - Forma de onda: sinusoidal

Preguntas: - Calcular V_{rms} (valor efectivo) - Calcular V_{medio} (valor medio sobre un semiciclo)

Solución:

- Voltaje RMS:** $V_{rms} = V_{max} / \sqrt{2}$ $V_{rms} = 170 / 1.4142$ **$V_{rms} = 120.2\text{ V}$**
- Voltaje medio (semiciclo):** $V_{medio} = (2 \times V_{max}) / \pi$ $V_{medio} = (2 \times 170) / 3.1416$ $V_{medio} = 340 / 3.1416$ **$V_{medio} = 108.2\text{ V}$**

Respuesta: $V_{rms} = 120.2\text{ V}$, $V_{medio} = 108.2\text{ V}$

Verificación: $V_{rms} \times \sqrt{2} = 120.2 \times 1.4142 = 170\text{ V}$ (coincide con V_{max}) $V_{medio} / V_{max} = 108.2 / 170 = 0.6365 \approx 2 / \pi$

Ejercicio 17 — Frecuencia, Período y Frecuencia Angular

Datos: - Período: $T = 20\text{ ms} = 0.020\text{ s}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia f (Hz) - Calcular la frecuencia angular ω (rad/s)

Solución:

- Frecuencia:** $f = 1 / T$ $f = 1 / 0.020$ **$f = 50\text{ Hz}$**

2. **Frecuencia angular:** $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 50 = 314.16 \text{ rad/s}$
 O directamente: $\omega = 2\pi / T = 2 \times 3.1416 / 0.020 = 314.16 \text{ rad/s}$ $\omega = \mathbf{314.16 \text{ rad/s}}$

Respuesta: $f = 50 \text{ Hz}$, $\omega = 314.16 \text{ rad/s}$

Verificación: $T = 1/f = 1/50 = 0.020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$ $\omega = 2\pi f = 2\pi(50) = 100\pi \approx 314.16 \text{ rad/s}$

Ejercicio 18 — Reactancia Inductiva

Datos: - Inductancia: $L = 50 \text{ mH} = 0.050 \text{ H}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia inductiva X_L

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. Reactancia inductiva: $X_L = \omega \times L = 2\pi \times f \times L$ $X_L = 2 \times 3.1416 \times 60 \times 0.050$ $X_L = 376.99 \times 0.050$ $X_L = \mathbf{18.85 \Omega}$

Respuesta: $X_L = 18.85 \Omega$

Verificación: $X_L / (2\pi f) = 18.85 / 376.99 = 0.050 \text{ H} = 50 \text{ mH}$ Unidades: $\Omega = (\text{rad/s}) \times \text{H} = (1/\text{s}) \times (\text{V} \cdot \text{s}/\text{A}) = \text{V}/\text{A} = \Omega$

Ejercicio 19 — Reactancia Capacitiva

Datos: - Capacitancia: $C = 10 \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia capacitiva X_C

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. Reactancia capacitiva: $X_C = 1 / (\omega \times C) = 1 / (2\pi \times f \times C)$ $X_C = 1 / (376.99 \times 10 \times 10^{-6})$ $X_C = 1 / (3.7699 \times 10^{-3})$ $X_C = \mathbf{265.26 \Omega}$

Respuesta: $X_C = 265.26 \Omega$

Verificación: $1 / (X_C \times 2\pi f) = 1 / (265.26 \times 376.99) = 1 / 100,000 = 10^{-5} = 10 \mu\text{F}$ Unidades: $\Omega = 1 / ((\text{rad/s}) \times \text{F}) = 1 / ((1/\text{s}) \times (\text{A} \cdot \text{s}/\text{V})) = \text{V}/\text{A} = \Omega$

Ejercicio 20 — Impedancia Serie R-L

Datos: - Resistencia: $R = 30 \Omega$ - Reactancia inductiva: $X_L = 40 \Omega$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase ϕ

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R + jX_L = 30 + j40 \Omega$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2}$ $|Z| = \sqrt{900 + 1600}$ $|Z| = \sqrt{2500}$ $|Z| = \mathbf{50 \Omega}$
3. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(X_L / R)$ $\phi = \arctan(40 / 30)$ $\phi = \arctan(1.3333)$ $\phi = \mathbf{53.13^\circ}$ (el voltaje adelanta a la corriente)

Respuesta: $|Z| = 50 \Omega$, $\phi = 53.13^\circ$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\phi) = 50 \times \cos(53.13^\circ) = 50 \times 0.6 = 30 \, \Omega$ $X_L = |Z| \times \sin(\phi) = 50 \times \sin(53.13^\circ) = 50 \times 0.8 = 40 \, \Omega$

Ejercicio 21 — Impedancia Serie R-C

Datos: - Resistencia: $R = 50 \, \Omega$ - Reactancia capacitiva: $X_C = 50 \, \Omega$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase ϕ

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R - jX_C = 50 - j50 \, \Omega$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = \sqrt{2500 + 2500} = \sqrt{5000} \, |Z| = 70.71 \, \Omega$
3. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(-X_C / R) = \arctan(-50 / 50) = \arctan(-1) = -45^\circ$ (la corriente adelanta al voltaje)

Respuesta: $|Z| = 70.71 \, \Omega$, $\phi = -45^\circ$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\phi) = 70.71 \times \cos(-45^\circ) = 70.71 \times 0.7071 = 50 \, \Omega$ $X_C = |Z| \times |\sin(\phi)| = 70.71 \times |\sin(-45^\circ)| = 70.71 \times 0.7071 = 50 \, \Omega$

Ejercicio 22 — Circuito Serie R-L-C Completo

Datos: - Resistencia: $R = 100 \, \Omega$ - Inductancia: $L = 0.2 \, \text{H}$ - Capacitancia: $C = 10 \, \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \, \text{F}$ - Frecuencia: $f = 60 \, \text{Hz}$ - Voltaje de fuente: $V = 120 \, \text{V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular Z total - Calcular la corriente I - Calcular V_R , V_L y V_C

Solución:

1. **Frecuencia angular:** $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \, \text{rad/s}$
2. **Reactancias:** $X_L = \omega L = 376.99 \times 0.2 = 75.40 \, \Omega$ $X_C = 1/(\omega C) = 1/(376.99 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.26 \, \Omega$
3. **Impedancia total:** $Z = R + j(X_L - X_C) = 100 + j(75.40 - 265.26) = 100 - j189.86 \, \Omega$ $|Z| = \sqrt{100^2 + 189.86^2} = \sqrt{10,000 + 36,047} = \sqrt{46,047} \, |Z| = 214.59 \, \Omega$ $\phi = \arctan(-189.86/100) = \arctan(-1.8986) = -62.24^\circ$
4. **Corriente:** $I = V / |Z| = 120 / 214.59 \, I = 0.559 \, \text{A (RMS)}$
5. **Voltajes:** $V_R = I \times R = 0.559 \times 100 = 55.9 \, \text{V}$ $V_L = I \times X_L = 0.559 \times 75.40 = 42.1 \, \text{V}$ $V_C = I \times X_C = 0.559 \times 265.26 = 148.3 \, \text{V}$

Respuesta: $|Z| = 214.59 \, \Omega$, $I = 0.559 \, \text{A}$, $V_R = 55.9 \, \text{V}$, $V_L = 42.1 \, \text{V}$, $V_C = 148.3 \, \text{V}$

Verificación: $V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = 55.9^2 + (42.1 - 148.3)^2 = 3124.8 + (-106.2)^2 = 3124.8 + 11,278.4 = 14,403.2$ $\sqrt{14,403.2} = 120.0 \, \text{V} = V_{\text{fuente}}$ $X_L < X_C \rightarrow$ circuito predominantemente capacitivo, ϕ negativo

Ejercicio 23 — Circuito Paralelo R-L

Datos: - Resistencia: $R = 60 \, \Omega$ - Reactancia inductiva: $X_L = 80 \, \Omega$ - Voltaje de fuente: $V = 120 \, \text{V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular I_R , I_L e I_{total}

Solución:

1. **Corriente por la resistencia:** $I_R = V / R = 120 / 60$ **$I_R = 2.0$ A** (en fase con V)
2. **Corriente por el inductor:** $I_L = V / X_L = 120 / 80$ **$I_L = 1.5$ A** (retrasada 90° respecto a V)
3. **Corriente total (suma fasorial):** $I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ $I_{\text{total}} = \sqrt{2.0^2 + 1.5^2} = \sqrt{4 + 2.25}$
 $= \sqrt{6.25}$ **$I_{\text{total}} = 2.5$ A**
4. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(I_L / I_R) = \arctan(1.5/2.0) = \arctan(0.75)$ **$\phi = 36.87^\circ$** (la corriente total retrasa respecto al voltaje)

Respuesta: $I_R = 2.0$ A, $I_L = 1.5$ A, $I_{\text{total}} = 2.5$ A

Verificación: $I_R = I_{\text{total}} \times \cos(\phi) = 2.5 \times \cos(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.8 = 2.0$ A $I_L = I_{\text{total}} \times \sin(\phi) = 2.5 \times \sin(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.6 = 1.5$ A $V \times I_{\text{total}} \times \cos(\phi) = 120 \times 2.5 \times 0.8 = 240$ W (potencia disipada en R: $V^2/R = 14400/60 = 240$ W)

Ejercicio 24 — Potencia: Activa, Reactiva y Aparente

Datos: - Voltaje: $V = 220$ V (RMS) - Corriente: $I = 10$ A (RMS) - Factor de potencia: $\cos \phi = 0.8$ (retrasado)

Preguntas: - Calcular la potencia activa P (W) - Calcular la potencia reactiva Q (VAR) - Calcular la potencia aparente S (VA)

Solución:

1. **Potencia aparente:** $S = V \times I = 220 \times 10$ **$S = 2,200$ VA = 2.2 kVA**
2. **Potencia activa:** $P = V \times I \times \cos \phi = 220 \times 10 \times 0.8$ **$P = 1,760$ W = 1.76 kW**
3. **Potencia reactiva:** Primero: $\phi = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$ $Q = V \times I \times \sin \phi = 220 \times 10 \times \sin(36.87^\circ)$
 $Q = 2,200 \times 0.6$ **$Q = 1,320$ VAR = 1.32 kVAR** (inductiva)
 También: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{2200^2 - 1760^2} = \sqrt{4,840,000 - 3,097,600} = \sqrt{1,742,400} = 1,320$ VAR

Respuesta: $P = 1,760$ W, $Q = 1,320$ VAR, $S = 2,200$ VA

Verificación: $S^2 = P^2 + Q^2 \rightarrow 2200^2 = 1760^2 + 1320^2 \rightarrow 4,840,000 = 3,097,600 + 1,742,400 = 4,840,000$ $P/S = 1760/2200 = 0.8 = \cos \phi$

Ejercicio 25 — Corrección del Factor de Potencia

Datos: - Potencia activa: $P = 15$ kW = 15,000 W - Factor de potencia actual: $FP_{\{1\}} = 0.65$ (retrasado)
 - Factor de potencia objetivo: $FP_{\{2\}} = 0.95$ (retrasado) - Voltaje del sistema: $V = 220$ V - Frecuencia: $f = 60$ Hz

Pregunta: - Calcular el capacitor C necesario en paralelo

Solución:

1. **Ángulos de fase:** $\phi_{\{1\}} = \arccos(0.65) = 49.46^\circ$ $\phi_{\{2\}} = \arccos(0.95) = 18.19^\circ$
2. **Q reactiva antes y después:** $Q_{\{1\}} = P \times \tan(\phi_{\{1\}}) = 15,000 \times \tan(49.46^\circ) = 15,000 \times 1.1691 = 17,537$ VAR $Q_{\{2\}} = P \times \tan(\phi_{\{2\}}) = 15,000 \times \tan(18.19^\circ) = 15,000 \times 0.3287 = 4,930$ VAR
3. **Q que debe compensar el capacitor:** $Q_C = Q_{\{1\}} - Q_{\{2\}} = 17,537 - 4,930 = 12,607$ VAR (capacitiva)
4. **Capacitancia necesaria:** $Q_C = V^2 \times \omega \times C$ $C = Q_C / (V^2 \times 2\pi f)$ $C = 12,607 / (220^2 \times 2 \times 3.1416 \times 60)$ $C = 12,607 / (48,400 \times 376.99)$ $C = 12,607 / 18,246,316$ **$C = 691.0$ μ F**

Respuesta: $C = 691 \mu\text{F}$ (conector en paralelo)

Verificación: $Q_C = V^2 \times \omega \times C = 48,400 \times 376.99 \times 691 \times 10^{-6} = 12,607 \text{ VAR}$ $FP_{\text{nuevo}} = \cos(\arctan((17,537 - 12,607)/15,000)) = \cos(\arctan(4,930/15,000)) = \cos(18.19^\circ) = 0.95$

Ejercicio 26 — Resonancia en Serie

Datos: - Inductancia: $L = 100 \text{ mH} = 0.100 \text{ H}$ - Capacitancia: $C = 10 \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Resistencia (supuesta): $R = 20 \Omega$ - Voltaje: $V = 50 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia de resonancia $f_{\{0\}}$ - Calcular la impedancia en resonancia $Z_{\{0\}}$ - Calcular la corriente máxima I_{max}

Solución:

1. **Frecuencia de resonancia:** $f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$ $f_{\{0\}} = 1 / (2 \times 3.1416 \times \sqrt{0.100 \times 10 \times 10^{-6}})$ $f_{\{0\}} = 1 / (6.2832 \times \sqrt{10^{-6}})$ $f_{\{0\}} = 1 / (6.2832 \times 10^{-3})$ **$f_{\{0\}} = 159.15 \text{ Hz}$**
Verificación alternativa: $\omega_{\{0\}} = 1 / \sqrt{LC} = 1 / \sqrt{10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$ $f_{\{0\}} = \omega_{\{0\}} / (2\pi) = 1000 / 6.2832 = 159.15 \text{ Hz}$
2. **Impedancia en resonancia:** En resonancia $X_L = X_C$, por lo que $Z = R$ (solo resistiva) $X_L = \omega_{\{0\}} L = 1000 \times 0.100 = 100 \Omega$ $X_C = 1 / (\omega_{\{0\}} C) = 1 / (1000 \times 10^{-6}) = 100 \Omega$ **$Z_{\{0\}} = R = 20 \Omega$**
3. **Corriente máxima:** $I_{\text{max}} = V / Z_{\{0\}} = 50 / 20$ **$I_{\text{max}} = 2.5 \text{ A}$**
Nota: En resonancia la corriente es máxima porque la impedancia es mínima ($= R$).

Respuesta: $f_{\{0\}} = 159.15 \text{ Hz}$, $Z_{\{0\}} = 20 \Omega$, $I_{\text{max}} = 2.5 \text{ A}$

Verificación: $X_L = X_C = 100 \Omega$ en resonancia $Z = R = 20 \Omega$ (mínima) Factor de calidad: $Q = X_L / R = 100 / 20 = 5$ Voltaje en L o C: $V_L = I \times X_L = 2.5 \times 100 = 250 \text{ V} > V_{\text{fuente}}$ (efecto de resonancia)

Ejercicio 27 — Potencia Trifásica

Datos: - Motor trifásico - Voltaje de línea: $V_L = 400 \text{ V}$ - Corriente de línea: $I_L = 15 \text{ A}$ - Factor de potencia: $FP = 0.88$

Preguntas: - Calcular la potencia trifásica activa $P_{\{3\}} \phi$

Solución:

1. **Potencia trifásica activa (carga equilibrada):** $P_{\{3\}} \phi = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times FP$ $P_{\{3\}} \phi = 1.732 \times 400 \times 15 \times 0.88$ $P_{\{3\}} \phi = 1.732 \times 400 \times 13.2$ $P_{\{3\}} \phi = 1.732 \times 5,280$ **$P_{\{3\}} \phi = 9,145 \text{ W} \approx 9.15 \text{ kW}$**
2. **Potencia aparente:** $S_{\{3\}} \phi = \sqrt{3} \times V_L \times I_L = 1.732 \times 400 \times 15 = 10,392 \text{ VA} \approx 10.39 \text{ kVA}$
3. **Potencia reactiva:** $\phi = \arccos(0.88) = 28.36^\circ$ $Q_{\{3\}} \phi = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin(\phi) = 10,392 \times \sin(28.36^\circ)$ $Q_{\{3\}} \phi = 10,392 \times 0.4745 = 4,931 \text{ VAR} \approx 4.93 \text{ kVAR}$

Respuesta: $P_{\{3\}} \phi = 9,145 \text{ W}$ (9.15 kW)

Verificación: $P_{\{3\}} \phi / S_{\{3\}} \phi = 9,145 / 10,392 = 0.88 = FP$ $S_{\{3\}} \phi^2 = P_{\{3\}} \phi^2 + Q_{\{3\}} \phi^2 \rightarrow 10,392^2 = 9,145^2 + 4,931^2$ $108,000,000 \approx 83,631,025 + 24,314,761 = 107,945,786 \approx 108 \times 10^6$ (redondeo)

Ejercicio 28 — Transformador Monofásico: Voltajes, Relación y Corrientes

Datos: - Voltaje primario: $V_{\{1\}} = 480 \text{ V}$ - Número de espiras primario: $N_{\{1\}} = 480$ - Número de espiras secundario: $N_{\{2\}} = 120$ - Corriente primario: $I_{\{1\}} = 10 \text{ A}$ (para la última parte)

Preguntas: - Calcular $V_{\{2\}}$ (voltaje secundario) - Calcular la relación de transformación a - Calcular $I_{\{2\}}$ si $I_{\{1\}} = 10 \text{ A}$

Solución:

- Voltaje secundario (transformador ideal):** $V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = N_{\{1\}}/N_{\{2\}}$ $V_{\{2\}} = V_{\{1\}} \times (N_{\{2\}}/N_{\{1\}}) = 480 \times (120/480) = 480 \times 0.25$ **$V_{\{2\}} = 120 \text{ V}$**
- Relación de transformación:** $a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = 480/120$ **$a = 4$** (relación de reducción 4:1)
- Corriente secundaria (transformador ideal, $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$):** $V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}}$
 $I_{\{2\}} = (V_{\{1\}} \times I_{\{1\}}) / V_{\{2\}} = (480 \times 10) / 120$ **$I_{\{2\}} = 40 \text{ A}$**
 O: $I_{\{2\}} = a \times I_{\{1\}} = 4 \times 10 = 40 \text{ A}$

Respuesta: $V_{\{2\}} = 120 \text{ V}$, $a = 4$, $I_{\{2\}} = 40 \text{ A}$

Verificación: Potencia primario: $P_{\{1\}} = V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = 480 \times 10 = 4,800 \text{ W}$ Potencia secundario: $P_{\{2\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}} = 120 \times 40 = 4,800 \text{ W}$ $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$ (transformador ideal, sin pérdidas)
 $V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = 480/120 = 4 = a$ $I_{\{2\}}/I_{\{1\}} = 40/10 = 4 = a$

Ejercicio 29 — Transformador Trifásico

Datos: - Potencia aparente: $S = 100 \text{ kVA} = 100,000 \text{ VA}$ - Voltaje primario (línea): $V_{\{1\}L} = 480 \text{ V}$ - Voltaje secundario (línea): $V_{\{2\}L} = 208 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la corriente primaria $I_{\{1\}}$ - Calcular la corriente secundaria $I_{\{2\}}$

Solución:

- Relación de voltajes:** $a = V_{\{1\}L} / V_{\{2\}L} = 480 / 208 = 2.308$
- Corriente primaria (conexión-Y/Y como referencia):** $S = \sqrt{3} \times V_{\{1\}L} \times I_{\{1\}}$ $I_{\{1\}} = S / (\sqrt{3} \times V_{\{1\}L})$ $I_{\{1\}} = 100,000 / (1.732 \times 480)$ **$I_{\{1\}} = 120.3 \text{ A}$**
- Corriente secundaria:** $S = \sqrt{3} \times V_{\{2\}L} \times I_{\{2\}}$ $I_{\{2\}} = S / (\sqrt{3} \times V_{\{2\}L})$ $I_{\{2\}} = 100,000 / (1.732 \times 208)$ **$I_{\{2\}} = 277.6 \text{ A}$**

Respuesta: $I_{\{1\}} = 120.3 \text{ A}$, $I_{\{2\}} = 277.6 \text{ A}$

Verificación: $I_{\{2\}}/I_{\{1\}} = 277.6/120.3 = 2.308 = a$ $V_{\{1\}L}/V_{\{2\}L} = 480/208 = 2.308 = a$ $S_{\{1\}} = \sqrt{3} \times 480 \times 120.3 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$ $S_{\{2\}} = \sqrt{3} \times 208 \times 277.6 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$

Ejercicio 30 — Circuito Serie-Paralelo en CA

Datos: - Rama 1 (serie): $R_{\{1\}} = 30 \Omega$, $X_L = 40 \Omega$ (inductor) - Rama 2 (paralelo): $R_{\{2\}} = 60 \Omega$ en paralelo con $X_C = 80 \Omega$ (capacitor) - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular la impedancia total Z_T - Calcular la corriente total I_T - Verificar con la ley de Ohm

Solución:

- Impedancia de la rama 1 (serie $R_{\{1\}}-L$):** $Z_{\{1\}} = R_{\{1\}} + jX_L = 30 + j40 \Omega$ $|Z_{\{1\}}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega$, $\phi_{\{1\}} = 53.13^\circ$
- Impedancia de la rama 2 (paralelo $R_{\{2\}}||C$):** Para paralelo: $1/Z_{\{2\}} = 1/R_{\{2\}} + 1/(-jX_C)$

$$1/Z_{\{2\}} = 1/60 + j/80 \quad 1/Z_{\{2\}} = 0.01667 + j0.01250 \text{ S}$$

$$\text{Convertir a forma polar: } |Y_{\{2\}}| = \sqrt{(0.01667^2 + 0.01250^2)} = \sqrt{(0.000278 + 0.000156)} = \sqrt{0.000434} = 0.02083 \text{ S}$$

$$\phi_Y = \arctan(0.01250/0.01667) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$$

$$Z_{\{2\}} = 1/Y_{\{2\}} = 1/0.02083 \angle -36.87^\circ = 48.0 \angle -36.87^\circ \Omega \quad Z_{\{2\}} = 48.0 \times \cos(-36.87^\circ) + j \times 48.0 \times \sin(-36.87^\circ) \quad Z_{\{2\}} = 38.4 - j28.8 \Omega$$

3. **Impedancia total (serie de $Z_{\{1\}}$ y $Z_{\{2\}}$):** $Z_T = Z_{\{1\}} + Z_{\{2\}} = (30 + j40) + (38.4 - j28.8)$
 $Z_T = 68.4 + j11.2 \Omega$

$$|Z_T| = \sqrt{(68.4^2 + 11.2^2)} = \sqrt{(4,678.6 + 125.4)} = \sqrt{4,804.0} \quad |Z_T| = 69.31 \Omega \quad \phi_T = \arctan(11.2/68.4) = \arctan(0.1637) = 9.30^\circ$$

4. **Corriente total:** $I_T = V / |Z_T| = 120 / 69.31 \quad I_T = 1.731 \text{ A}$

Respuesta: $Z_T = 68.4 + j11.2 \Omega$ ($|Z_T| = 69.31 \Omega$, $\phi = 9.30^\circ$), $I_T = 1.731 \text{ A}$

Verificación: $V = I_T \times |Z_T| = 1.731 \times 69.31 = 119.98 \approx 120 \text{ V}$ ϕ positivo $\rightarrow$ circuito ligeramente inductivo ($X_L > X_C$ efectivo) $Z_{\{1\}} = 30 + j40$, $Z_{\{2\}} = 38.4 - j28.8 \rightarrow$ parte imaginaria neta = $+j11.2 \rightarrow$ inductivo

0.5.18.0 Fórmulas de Referencia

Magnitud	Fórmula
V_{rms}	$V_{\text{max}} \sqrt{2}$
V_{medio}	$2V_{\text{max}} \pi$
f	$1/T$
ω	$2\pi f$
X_L	$2\pi fL$
X_C	$1/(2\pi fC)$
Z (serie)	$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
ϕ	$\arctan((X_L - X_C)/R)$
P (1ϕ)	$VI \cos \phi$
P (3ϕ)	$\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
S	$VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Q	$VI \sin \phi = P \tan \phi$
Transformador	$V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = I_{\{2\}}/I_{\{1\}}$
Resonancia	$f_{\{0\}} = 1/(2\pi \sqrt{LC})$
Corrección FP	$C = P(\tan \phi_{\{1\}} - \tan \phi_{\{2\}})/(\omega V^2)$

Fin de la Parte B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna

0.6 04 — Tabla Maestra de Fórmulas

0.6.1.0 1. Corriente Directa (DC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	V [V], I [A], R [Ω]
Potencia	$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$	P [W]
Energía	$E = P \cdot t$	E [J], t [s]
Calor de Joule	$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	Q [J]
Resistencia en serie	$R_{-t} = R_{-}\{1\} + R_{-}\{2\} + \dots + R_n = \Sigma R_i$	R_{-t} [Ω]
Resistencia en paralelo	$1/R_{-t} = 1/R_{-}\{1\} + 1/R_{-}\{2\} + \dots + 1/R_n = \Sigma 1/R_i$	R_{-t} [Ω]
Divisor de voltaje	$V_{-x} = V \cdot (R_{-x} / R_{-t})$	V_{-x} [V]
Divisor de corriente	$I_{-x} = I_{-total} \cdot (R_{-t} / R_{-x})$	I_{-x} [A]
Teorema de Thévenin	$V_{-th} = V_{-circuito_abierto}$; $R_{-th} = R_{-eq}$ (fuentes desactivadas)	V_{-th} [V], R_{-th} [Ω]
Teorema de Norton	$I_{-n} = V_{-th} / R_{-th}$; $R_{-n} = R_{-th}$	I_{-n} [A], R_{-n} [Ω]
Capacitor (carga)	$C = Q / V$	C [F], Q [C]
Energía del capacitor	$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 = \frac{1}{2} \cdot Q^2 / C$	E [J]
Inductor (energía)	$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$	E [J], L [H]
Constante de tiempo RC	$\tau = R \cdot C$	τ [s]
Constante de tiempo RL	$\tau = L / R$	τ [s]
Carga del capacitor RC	$q(t) = Q_{-max} \cdot (1 - e^{(-t/RC)})$	q [C]
Descarga del capacitor RC	$q(t) = Q_{-max} \cdot e^{(-t/RC)}$	q [C]
Corriente en RL (carga)	$i(t) = (V/R) \cdot (1 - e^{(-Rt/L)})$	i [A]

0.6.2.0 2. Corriente Alterna (AC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Señal senoidal	$v(t) = V_{-max} \cdot \sin(\omega t + \phi)$	V [V], ω [rad/s]
Frecuencia angular	$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$	ω [rad/s]
Relación frecuencia-período	$f = 1/T$	f [Hz], T [s]

Concepto	Fórmula	Unidades
Valor RMS (voltaje)	$V_{rms} = V_{max} \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot V_{max}$	V_{rms} [V]
Valor RMS (corriente)	$I_{rms} = I_{max} \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot I_{max}$	I_{rms} [A]
Factor de forma (señal sinusoidal)	$FF = V_{rms} / V_{media} = \pi / (2\sqrt{2}) \approx 1,11$	FF [adim]
Reactancia inductiva	$X_L = 2\pi fL = \omega L$	X_L [Ω]
Reactancia capacitiva	$X_C = 1 / (2\pi fC) = 1 / (\omega C)$	X_C [Ω]
Impedancia	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Z [Ω]
Ángulo de fase	$\phi = \arctan((X_L - X_C) / R)$	ϕ [rad] o [°]
Corriente (ley de Ohm AC)	$I = V / Z$	I [A]
Potencia activa	$P = V \cdot I \cdot \cos\phi = I^2 \cdot R$	P [W]
Potencia reactiva	$Q = V \cdot I \cdot \sin\phi = I^2 \cdot X$	Q [VAR]
Potencia aparente	$S = V \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$	S [VA]
Factor de potencia	$FP = \cos\phi = P / S$	FP [adim]
Corrección del FP (capacitor)	$C = P \cdot (\tan\phi\{1\} - \tan\phi\{2\}) / (\omega \cdot V^2)$	C [F]
Frecuencia de resonancia	$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$	$f_{\{0\}}$ [Hz]
Factor de calidad (serie)	$Q_{factor} = X_L / R = (1/R) \cdot \sqrt{L/C}$	Q [adim]
Ancho de banda	$BW = f_{\{0\}} / Q$	BW [Hz]
Resonancia paralelo (ideal)	$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$	$f_{\{0\}}$ [Hz]

0.6.3.0 3. Corriente Trifásica

Concepto	Fórmula	Unidades
Conexión Estrella (Y)		
Relación voltaje	$V_L = \sqrt{3} \cdot V_F$	V_L [V], V_F [V]
Relación corriente	$I_L = I_F$	I_L [A], I_F [A]
Conexión Triángulo (Δ)		
Relación voltaje	$V_L = V_F$	V_L [V], V_F [V]
Relación corriente	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$	I_L [A], I_F [A]
Potencia (ambas conexiones)		
Potencia activa trifásica	$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\phi$	P [W]
Potencia reactiva trifásica	$Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin\phi$	Q [VAR]
Potencia aparente trifásica	$S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L$	S [VA]

0.6.4.0 4. Transformador

Concepto	Fórmula	Unidades
Relación de vueltas	$a = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	a [adim]
Relación de voltajes	$a = V_{\{1\}} / V_{\{2\}} = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	$V_{\{1\}}$ [V], $V_{\{2\}}$ [V]
Relación de corrientes	$a = I_{\{2\}} / I_{\{1\}} = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	$I_{\{1\}}$ [A], $I_{\{2\}}$ [A]
Potencia ideal	$V_{\{1\}} \cdot I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \cdot I_{\{2\}}$	P [W]
Eficiencia	$\eta = P_{\text{out}} / (P_{\text{out}} + P_{\text{pérdidas}}) \times 100\%$	η [%]
Pérdidas totales	$P_{\text{pérdidas}} = P_{\text{núcleo}} + P_{\text{cobre}}$	P [W]
Pérdidas en cobre	$P_{\text{cobre}} = I^2 \cdot R_{\text{eq}}$	P [W]
Pérdidas en núcleo	$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{historéresis}} + P_{\text{corrientes}_{\text{parásitas}}}$	P [W]
Sobrevoltaje de excitación	$V_{\text{exc}} \approx 2\text{--}5\%$ de V_{nominal}	V [V]

0.6.5.0 5. Constantes y Prefijos SI

Prefijos del Sistema Internacional

Prefijo	Símbolo	Factor
giga	G	$10^{\{9\}}$
mega	M	$10^{\{6\}}$
kilo	k	10^3
(base)	—	$10^{\{0\}}$
mili	m	$10^{\{-\}^3}$
micro	μ	$10^{\{-6\}}$
nano	n	$10^{\{-9\}}$
pico	p	$10^{\{-1\}^2}$

Conversiones Comunes

De	A	Multiplicar por
CV (caballos de vapor)	W	735,49875
kWh	J	3 600 000
°C	K	+ 273,15

De	A	Multiplicar por
°F	°C	$(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$
HP (horsepower, imperial)	W	745,7
BTU/h	W	0,29307
cmil (circular mil)	m ²	$5,067 \times 10^{-10}$
VAR	W	($\times \cos\phi$ para activa)
VA	W	($\times \text{FP}$ para activa)

Constantes Físicas Relevantes

Constante	Símbolo	Valor
Permeabilidad del vacío	$\mu_{\{0\}}$	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \approx 1,2566 \times 10^{-6} \text{ H/m}$
Permitividad del vacío	$\epsilon_{\{0\}}$	$8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
Constante de Coulomb	k_e	$8,988 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$
Carga del electrón	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Velocidad de la luz	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$

0.7 05 — Referencias y Bibliografía

Compilación completa de recursos para el estudio de electrotecnia: libros de texto, cursos en línea, normativas IEC/NEC/RETIE, herramientas de simulación y manuales de fabricantes.

0.7.1.0 Libros de Texto

Fundamentos y Corriente Directa

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
1	<i>Electrical Engineering: Principles and Applications</i>	Allan R. Hambley	Pearson	Introdutorio-Intermedio	Excelente para bases, muchos ejemplos
2	<i>Electric Circuits</i>	James W. Nilsson, Susan Riedel	Pearson	Intermedio	El estándar universitario, 12ª edición
3	<i>Fundamentals of Electric Circuits</i>	Charles K. Alexander, Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Muy didáctico, +800 ejercicios
4	<i>Circuitos Eléctricos</i>	Irwin, David Nelms	McGraw-Hill	Intermedio	Enfoque práctico, muy usado en Latinoamérica
5	<i>Elementos de Circuitos Eléctricos</i>	Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Versión adaptada, ideal para debutants
6	<i>Introductory Circuit Analysis</i>	Robert L. Boylestad	Pearson	Introdutorio	El más básico, perfecto para empezar

Corriente Alterna y Sistemas de Potencia

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
7	<i>Electric Machinery Fundamentals</i>	Stephen J. Chapman	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Referencia en máquinas eléctricas
8	<i>Power System Analysis and Design</i>	J. Duncan Glover, Thomas Overbye, Mulukutla Sarma	Cengage	Avanzado	Análisis de sistemas de potencia
9	<i>Electromechanical Motion Devices</i>	Paul Krause, Steve Pekarek	Wiley	Avanzado	Máquinas rotativas
10	<i>Elements of Power System Analysis</i>	William D. Stevenson	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Clásico de sistemas trifásicos
11	<i>Power Electronics: Converters, Applications, and Design</i>	Ned Mohan, Tore Undeland, William Robbins	Wiley	Avanzado	Electrónica de potencia
12	<i>Transformers and Inductors for Power Electronics</i>	W.G. Hurley, W.H. Wölflé	Wiley	Intermedio-Avanzado	Transformadores y bobinas

Normativas y Estándares

#	Título	Organismo	Contenido
13	<i>IEC 60034</i>	International Electrotechnical Commission	Motores rotativos
14	<i>IEC 61000</i>	IEC	Compatibilidad electromagnética, armónicos
15	<i>NEC (NFPA 70)</i>	National Fire Protection Association	Código eléctrico de EE.UU.
16	<i>RETIE</i>	Colombia	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
17	<i>NOM-001-SEDE</i>	México	Instalaciones eléctricas
18	<i>NCh Elec. 4/2003</i>	Instituto Nacional de Normalización (Chile)	Instalaciones eléctricas

0.7.2.0 Cursos en Línea (Gratuitos)

MIT OpenCourseWare

Curso	Tema	Enlace
6.002 Circuits and Electronics	Fundamentos de circuitos, amplificadores	ocw.mit.edu
6.013 Electromagnetics and Applications	Campos electromagnéticos, antenas	ocw.mit.edu
6.061 Introductory Power Systems	Sistemas de potencia	ocw.mit.edu

Coursera / edX

Curso	Institución	Plataforma	Nota
<i>Introduction to Electronics</i>	Georgia Tech	Coursera	Bases de componentes
<i>Linear Circuits</i>	Georgia Tech	Coursera	Circuitos con amplificadores operacionales
<i>Power Electronics</i>	University of Colorado	Coursera	Convertidores DC-DC, inversores
<i>Fundamentals of Electrical Engineering</i>	MIT	edX	Visión completa

YouTube — Canales Recomendados

Canal	Idioma	Tema	Nota
<i>ElectroBOOM</i>	Inglés	Demostraciones prácticas (¡con accidentes!)	Entretenido + educativo
<i>All About Electronics</i>	Inglés	Teoría de circuitos clara	Excelente para CA
<i>The Engineering Mindset</i>	Inglés	Animaciones de conceptos	Visual e intuitivo
<i>SergioSolar</i>	Español	Instalaciones y normativas	Enfoque práctico latino
<i>Electro Neuronal</i>	Español	Electrónica y potencia	Contenido en español

Canal	Idioma	Tema	Nota
<i>Rafa García</i>	Español	Circuitos eléctricos	Enfoque universitario

0.7.3.0 Herramientas de Simulación

Software de Simulación de Circuitos

Herramienta	Tipo	Precio	Ideal Para	Enlace
LTspice	SPICE analógico	Gratis	Simulación detallada, análisis AC/DC/transitorio	analog.com/ltspice
Falstad Circuit Simulator	Web-based	Gratis	Visualización animada de voltajes/corrientes	falstad.com/circuit
QUCS	Open source	Gratis	Simulación RF y análisis de parámetros S	qucs.sourceforge.net
Tinkercad Circuits	Web-based	Gratis (Autodesk)	Prototipado rápido con Arduino	tinkercad.com
PSPice (OrCAD)	Profesional	Licencia	Industria, análisis avanzado	cadence.com
Multisim	Profesional	Licencia	Educación, análisis de PCB	ni.com/multisim
Proteus	Profesional	Licencia	Diseño + simulación + PCB	labcenter.com
PLECS	Energía	Licencia	Simulación de potencia, convertidores	plexim.com

Cálculo y Visualización

Herramienta	Uso
GeoGebra	Gráficos de fasores, diagramas
MATLAB/Simulink	Análisis de sistemas trifásicos, transformadores
Python (NumPy/SciPy)	Cálculo de impedancias, análisis de señales
Excel/Google Sheets	Cálculos repetitivos, tablas

0.7.4.0 Fabricantes y Manuales Técnicos

Transformadores

Fabricante	Recurso	Enlace
ABB	Manuales de transformadores de potencia	new.abb.com
Schneider Electric	Guías de selección y catálogos	se.com
Siemens Energy	Transformadores de potencia y distribución	siemens-energy.com
Eaton	Catálogos y manuales de aplicación	eaton.com

Componentes Generales

Fabricante	Recurso	Enlace
Vishay	Resistores, capacitores, datasheets	vishay.com
TDK	Capacitores, inductores	tdk.com
Murata	Capacitores cerámicos, inductores	murata.com
TE Connectivity	Conectores, relés	te.com

0.7.5.0 Normativas Clave (Resumen)

IEC (International Electrotechnical Commission)

Norma	Tema
IEC 60034	Motores rotativos
IEC 60076	Transformadores de potencia
IEC 61000-3-2	Límites de armónicos
IEC 61439	Conjuntos de maniobra
IEC 60364	Instalaciones eléctricas en edificios
IEC 60909	Corrientes de cortocircuito

NEC (National Electrical Code — EE.UU.)

Artículo	Tema
210	Receptáculos y ramales
215	Alimentadores
220	Cálculo de cargas
240	Protección contra sobrecorriente

Artículo	Tema
250	Puesta a tierra
310	Conductores
430	Motores

RETIE (Colombia)

Capítulo	Tema
2	Tensiones y frecuencias
5	Instalaciones interiores
7	Puesta a tierra
10	Protecciones

NOM-001-SEDE (México)

Cláusula	Tema
4	Cálculo de cargas
5	Conducción
6	Protección
7	Puesta a tierra

0.7.6.0 Certificaciones Profesionales

Certificación	País/Org	Enfoque
PE (Professional Engineer)	EE.UU. (NCEES)	Ingeniería eléctrica general
P.Eng	Canadá (Engineers Canada)	Similar al PE
CPE (Certificado de Profesional en Electricidad)	Colombia (CCE)	Instalaciones eléctricas
Título de Ingeniero Eléctrico	Universidades LATAM	Formación académica

0.7.7.0 Aplicaciones Móviles Útiles

App	Plataforma	Uso
ElectroCalc	Android/iOS	Cálculos de circuitos
Electrical Calculations	Android	Fórmulas y calculadoras
EveryCircuit	Android/iOS	Simulador interactivo
CircuitJS	Web	Misma que Falstad

0.7.8.0 Enlaces Útiles

Recurso	URL
All About Circuits (tutoriales)	https://www.allaboutcircuits.com
Electronics Tutorials	https://www.electronics-tutorials.ws
Electrical4U (artículos)	https://www.electrical4u.com
Engineering ToolBox	https://www.engineeringtoolbox.com
HyperPhysics (Georgia State)	https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Compilado con fuentes académicas, normativas oficiales y recursos prácticos. Actualizado 2026.